



NOSITEL  
VÝZNAMENÍ  
ZA BRANNOU  
VYCHOVU  
II. STUPNĚ

ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU  
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ  
ROČNÍK XXXIII. (LXII) 1984 • ČÍSLO 10

#### V TOMTO SEŠITĚ

Nás Interview	361
Úkol musí byť splňen	363
AR svazarmanský ZO	364
AR mládeži	367
R15 (Hukoměř)	368
KF907, KF910, nové tetrody MOSFET TESLA	369
Jak na to?	371
AR seznamuje	
Kombinace JVC PC-M100L	371
VI MOSFET BF931	372
Stereofonní tuner 66 až 100 kHz	373
Obvod automatického ledení	376
AR k závěru XVI. sjezdu KSČ - mikroelektronika (Osobní počítač SORD M5; Nové kapacitní mikropotříče Sharp; RS 232C-V.24)	377
Principy digitálního záznamu zvuku. (pokračování)	385
Souprava pro dálkové ovládání s kmitočtovou modulací (pokračování)	387
Programátor pro ústřední topení: (dokončení)	390
AR branné výchově	394
Cetilijsme	397
Inzerce	398

#### AMATÉRSKÉ RÁDIO ŘADA A

Vydává ÚV Svazu Amatérského Rádia, Opletalova 29, 116 31 Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. Jan Klaba, zástupce Luboš Kalousek, OKIFAC. Redakční rada: Předseda: Ing. J. T. Hyun, členové: RNDr. V. Brunhofer, OK1HQW, V. Brzák, OK1DDK, K. Donát, OK1DY, ing. O. Filipi, V. Gáza, A. Glanc, OK1GW, M. Háša, Z. Hradík, P. Horák, J. Hudc, OK1RE, ing. J. Jaros, ing. F. Králik, RNDr. L. Kryška, J. Kroupa, V. Němec, ing. O. Petráček, OK1NB, ing. F. Smolík, OK1ASF, ing. E. Smutný, ing. M. Šredi, OK1NL, doc. ing. J. Vackář, CSc., laureát st. ceny KG, J. Vorlický. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Klaba I., 354, Kalousek, OK1FAC, ing. Engel, Holanški, 353, ing. Myslík, OK1AMY, Havlíš, OK1PFM, i. 348, sekretariát, i. 355. Ročně vydeje 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 30 Kčs. Rozšíření PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta a doručovatel. Objednávky na zahraničí vyfizuje PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, závod 01, administrace vývozu tisku, Kafka 9, 160 00 Praha 6. V jednotkách ozbrojených sil Vydavatelství NAŠE VOJSKO, administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p. závod 8, 162 00 Praha 6-Ruzyně, Vlastina 889/23. Inzerci přijímá Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, i. 294. Za původnost a správnost příspěvku ručí autor. Redakce rukopis vrátí, bude-li využádána a bude-li připojena frankovaná obálka se zpětnou adresou. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy po 14. hodině. C. indexu 46 043.

Rukopisy čísla odevzdány tiskárñe 6. 1984  
Číslo má podle plánu vyjít 14. 9. 1984

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Praha

## NÁŠ INTERVIEW



s pracovníky Výzkumného ústavu kovo priemyslu v Prešově Ing. Vladimírem Kavečanským, hlavním koordinátorem pro nasazování průmyslových robotů a manipulátorů, a s Ing. Mariánom Pribíkem, vedoucím oddelení mikropočítacových struktur a programového vybavení, o rozvoji robotizace v ČSSR a o podílu mikroelektroniky v konstrukci robotů a manipulátorů.

S využitím robotů jeme se až do nedávnych let cestovali pouze na stránkach románů z oblasti science fiction. Dnes je napäť robotizácia častým námietom režisér nebo článku v masových až dešľových prostredích a stáva sa běžnou současťí našeho života. Co plespele k tak rychlému pokroku v tomto oboru a jaké jsou společenské a ekonomické aspekty robotizace?

**Ing. Kavečanský:** O pojme robotizácie sa hovorí už dávnejšie. Prvým, ktorý začal s robotom manipulovať, bol spisovateľ Čapek v známom diele RUR. K tomu



Ing. Marián Pribík

svojím spôsobom prioritné, dá sa povedať, že rozvoj robotizácie vytvára podmienky pre humanizáciu ľudskej práce, najmä v prevádzkach zdraviu škodlivých a životu nebezpečných, v prevádzkach so zvýšenou prasnosťou, výbušnosťou prostredia a podobne. V oblasti ekonomických aspektov je významné predovšetkým zvýšenie produktivity práce, zvýšenie fondu využitia a smennosti strojového parku a úspora pracovných sil, ktoré je možné presunúť do terciárnej sféry. Významné sú aj otázky súvisiace s rozvojom hospodárskej spolupráce v rámci medzinárodnej špecializácie a kooperácie výroby s členskými krajinami RVHP.

Váš ústav zaujíma v ČSSR v procesu automatizace a robotizace výjimečné postavenie; kdy vznikla a jaké je jeho poslanie?




Ing. Vladimír Kavečanský

ovšem, aby boli priemyselné roboty a manipulátory aplikačne využívané, bolo potrebné prekonáť určitú úroveň výrobnej techniky tak, aby nová technická základňa mohla s týmto zariadením spolupracovať. Systematický rozvoj robotizácie v Československu začal roku 1974 riešením štátnej výskumnnej úlohy, v rámci ktorej boli vyvinuté prvé typy priemyselných robotov a manipulátorov v rámci typového radu. V súčasnosti sa začína uplatňovať robotizácia v širšom súkupovaní výrobných celkov.

K celkovému rozvoju robotizácie v československých podmienkach prispela nutnosť potreby automatizovať výrobné procesy, postupne odstraňovať človeka od fázy, ktorá namáha a monotonnej práce a vytvárať predpoklady na prechod k automatizovaným výrobným systémom, prevádzkam, závodom a s postupom času až podnikom. Ďalej k tomu prispel celosvetový trend rozvoja techniky v oblasti výrobných procesov - jak v odvetviach strojárskych, tak aj v strojárskych technologiah. Z hľadiska celospolečenských aspektov, ktoré sú

Ing. Kavečanský: V súvislosti s rozvojom robotizácie bol menovaný Výskumný ústav kovo priemyslu (VÚKOV) Prešov organizáciou, poverenou za rozvoj robotizácie v ČSSR. Vznikol 1. 1. 1969 s pôvodným zameraním na systematický vývoj technologických oblastí v obrábaní a tvárení. Od roku 1974 sa špecializuje na problematiku robotizácie, ktorú rozvíja aj v dnešnej podobe. Hlavné zameranie VÚKOV v súčasnosti je výskum a vývoj priemyselných robotov a manipulátorov, vývoj doplnkových zariadení operačnej a medzioperačnej manipulácie ako periferii k robotizovaným pracoviskám ako aj vývoj metód a prostriedkov pre hodnotenie a zvyšovanie ich kvality a výroba oveľovacích sérií ústavom vyvinutých robotov a manipulátorov. Významná je výroba, projektovanie a realizácia robotizovaných pracovisk a technologických komplexov. Súčasťou úlohy ústavu je výkon štátnej skúšobnej pre výrobné odbory 476 a 479 (roboty a manipulátory, operačná a medzioperačná manipulácia). VÚKOV je vedúce pracovisko vedecko-technického rozvoja s medziobdobovou pôsobnosťou odborného pracoviskovo vedeckotechnických a ekonomických informácií; v poslednom období bol poverený aj riadením vytvoreného združenia inžiniersko-projektových a výrobných organizácií, ktorá nesie názov ROBOTECH. Dôležité je aj školenie užívateľov a projektantov v oblasti zavádzania robotov. Tieto

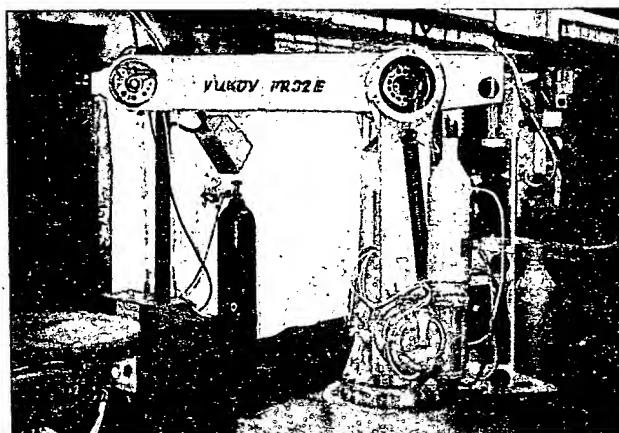

**Průmyslový robot PR32-E v montážní hale VUKOV při funkčních zkouškách...**



**... a při obloukovém svařování na automatizovaném technologickém pracovišti v podniku Vagónka Poprad**

základné činnosti doplňa významným po-dielom medzinárodná spolupráca. V pod-state sa VUKOV liší od iných výskumných ústavov tým, že je to výskumno-výrobná jednotka, ktorá zabezpečuje výskum, vývoj, aj výrobu overovacej súrie s následným odovzdaním podkladov pre opakovanej výrobu príslušnému výrobcovi.

**Jaké postavení zaujímá VUKOV v mezinárodní socialistické dělbě práce mezi státy RVHP?**

**Ing. Kavečanský:** V rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vytvára VUKOV prakticky všetky väzby za ČSSR na ostatné členské krajiny RVHP cez príslušné stále pracovné komisie. V nedávnej minulosti, prakticky od 1. 3. t. r. začala činnosť spoločnej československo-sovietskej projektovej kancelárie, ktorá nesie názov ROBOT. Jej cieľom je spoločná projekcia a postupom času aj spoločná realizácia ucelených robotizovaných technologických komplexov pre obe krajiny. Prípravuje sa vytvorenie spoločného výrobného združenia vybraných podnikov v ČSSR a v ZSSR. Význam takého združenia je vo vzájemnej vý-pomoci oboch krajín v oblasti automati-zácie výrobných procesov pomocou prie-myseľnych robotov a manipulátorov. Táto oblasť je pomerne ekonomicky náročná na finančné prostriedky a spoluprácou sa vyhneme duplicitnému riešeniu výskumno-vývojových otázok a problematiky duplicitnej výrobe v oboch krajinách.

Nedá sa povedať, že by sa týmto spôsobom vytvárali podmienky pre spoluprácu len medzi vstupujúcimi organizáciami do tohto výrobného združenia, to je ČSSR a ZSSR; očekáva sa možnosť vstúpu ďalších organizácií z iných členských krajín s podobným výrobným, výskum-ným a vývojovým zameraním.

**Môžete uviesť našim čtenárom nie-keré príklady praktického uplatnenia výsledkù činnosti ústavu ve výrobi stére?**

**Ing. Kavečanský:** V Československu bolo k 31. 12. 1983 realizovaných okolo 750 automatizovaných technologických pracovišť využívajúcich priemyselných robo-

tot a manipulátorov. Samozrejme, nie sú to pracoviška osadené len s typovými priemyselnými robotmi a manipulátorami. Súčasťou niektorých sú tiež účelové manipulátory, resp. roboty a manipu-látory z dovozu.

Z konkrétnych aplikácií je možné uviesť napríklad linku Jihostroj Velešín s deviatimi priemyselnými robotmi typov PR 16 alebo linku v MEZ Frenštát, kde je päť priemyselných manipulátorov typu M 63. To sú tie väčšie zoskupenia, ktorých trend nastupuje v súčasnosti. Z hľadiska „sólo“ pracovišk, alebo teda jednotlivu pracujúcich priemyselných robotov či manipulátorov možno uviesť rad príkladov, napr. ZTS Dubnica, MEZ Michalovce, AZNP Mladá Boleslav, Tatra Kopřivnice, Zbrojovka Vyškov, Motorpal Jihlava a tak ďalej. Spomína som už združenia ROBOTECH; v rámci tohto združenia sa dnes projekčne pripravuje napríklad ucelená automatizovaná linka s 44 priemyselnými manipulátorami M 63 na výrobu elektrických motorčekov, určená pre Sovietsky zväz a prevádzka je situovaná do MEZ v Michalovciach.

**Jaký význam má moderní elektronika pro řídící systémy robotů?**

**Ing. Pribík:** Predchádzajúce riadiace systémy používané v robotoch a manipulátoroch boli obyčajne mechanicko-elektrické alebo mechanicko-pneumatické. Ich prvky dovoľovali urobiť alebo vytvoriť riadiaci systémy, ktoré využívali pri jednoduchých operáciách, obyčajne pri manipuláciach. Väčšina technológií však vyžaduje výšší stupeň adaptivity, alebo prispôsobenia sa danej technológií a z tohto dôvodu je nevyhnutné použiť inú prvkovú základňu ako je tá mechanicko-elektrická. Prešlo sa k používaniu mikroelektroniky a hlavné k elektronickým prvkom vyshej integrácie, mikropocítačom, mikroprocesorom apod. Tie umožňujú flexibilnejšiu štruktúru riadiaceho systému, nižšiu cenu a modulárnosť.

Riadiaci systém (RS) sa skladá z troch základných častí, a to z centrálnej jednotky riadenia, z výkonovej jednotky riadenia pohybov a z jednotky zabezpečujúcej kontrolno-blokovacie funkciu v RS. Centrálna jednotka riadenia má aj styk s okolím robota a kontrolno-informačným systémom mechaniky. Centrálné riadiace jednotky sú poväčšine založené na báze

8bitových mikroprocesorov, jedným z predstaviteľov je systém SM 50/40 z vývoja VUVT Žilina. U jednodušších systémov sa zasa používa jednočipový mikroprocesor na báze 8048.

K prvkovej základni RS patria aj ďalšie komponenty, pohony, snímače polohy, rýchlosťi, snímače limity atď. V prípade, že sa požaduje adaptivita, tak je nutné mať ešte senzorický sub-systém, ktorý danú adaptivitu, polohovú, silovú, momentovú alebo inú zabez-peč. Môže to byť napríklad aj sub-systém vizuálny.

**Jaký je asi podíl elektroniky na systému robotu a ktoré jsou nejdôle-žiteli požadavky na elektrické ob-vody a součástky robotů?**

**Ing. Pribík:** V dnešnej dobe si neviem predstaviť RS pre robot bez elektroniky. Súčasná cena RS včetně robotu sa pohybuje asi tak 40—50 % z celkovej ceny robota. Zvyšovaním integrácie je predpoklad, že sa táto cena bude zni-žovať, no na druhej strane sa budú užito-koval a funkčné vlastnosti zvyšovať. Zároveň s výšou integráciou sa znižujú celkové náklady na vývoj a výrobu RS, znižuje sa energetická náročnosť.

Pri vývoji RS konštruktér musí dbať, aby pracoval s perspektívymi a novými prvkami, pretože samotný vývoj trvá niekoľko rokov; aby sa nestalo, že po ukončení vývoja a začatí výroby príslušné prvky elektronických obvodov budú nevhodné alebo sa nebudú vyrábať.

RS robotov pracujú v rôznych prostrediah, kde je vysoká teplota, prasnosť; z tohto dôvodu je nutné dbať na to, aby ich prvková základňa spĺňala požiadavky v danom prostredí. Je dôležité vybrať prvky vysokej integrácie s nízkou spotrebou, aby vnútorná teplota v skriní RS bola čo najmenšia, aby všetky prvky pracovali v priaznivých tepelných podmienkach. Tým sa zvyšuje spoľahlivosť celého RS. Kvalita RS a robota je zvlášť dôležitá, keď robot už pracuje v podniku na konkrétnom pracovišti: zlyhanie jedného prvku v systéme by malo za následok výpadok robota alebo celej linky. Spoľahlivo pracujúci robotický systém má pre národné hospodárstvo značný prínos a okrem toho aj oslobodi človeka od fažkej mono-tonnej práce v škodlivom prostredí.

**Děkuji Vám za rozhovor.**

**Interview připravil Ing. P. Engel**

# Ke 40. výročí bojů na Dukle

## ÚKOL MUSÍ BYT SPLNĚN

Heslo, které vedlo naše hrdinné samopalníky pod velením plk. Antonína Sochora do bojů u Sokolova, Kyjeva, na Dukle i u Ostravy. Jeho význam platí v plném rozsahu i dnes. A netýká se jen motostřelců, tankistů, ale všech příslušníků naší lidové armády, včetně spojařů všech odborností, ať pracují v jakékoli funkci. Platí stejně jak pro velitele, důstojníky štábů, tak i pro řadové vojáky. Jedině v jednotném chápání tohoto hesla může být dosaženo vítězství nad nepřitelem. V duchu tohoto sochorovského hesla položilo život v minulé válce desítky tisíc mladých vojáků, partyzánů, interbrigadistů a odbojových pracovníků.

Předčete si příhodu z druhé světové války, která se stala poblíž kóty 534 na Dukle. Vešla do dějin spojovacího vojska a je pro nás i dnes poučením.

Temné obrysy hor doplňovaly ponurost časného podzimu. Tam někde v dálce, necelých pět kilometrů před námi leží městečko Dukla. Je cílem našeho snažení. Všechno kolem nás smrt. Ohorlé páhy stromů na stráni svědčí o urputných bojích o každý čtvereční metr. Země voní podzemím a sténá pod ranami, které ji zasazují člověk válku. Zvrh z této oblasti se již dávno přestěhovala do jižních oblastí Karpatského masivu. I v této spálené zemi bojují naši spojenci s neschůdným terénem, minami i s časem a úkoly zabezpečujícími spojení. Byli a jsou vždy na svých místech, jak při zajištování rádiového spojení útočných operací, tak i při budování nebo udržování linkového spojení v obranných bojích. Nebyvalé hrdinství prokazovali vševojskovi spojenci u tankistů, u dělostřelectva, letectva a u všech jednotek prvního sledu brigád, u velitelů rot i praporů.

Ne všechni a ne vždy se zachovali tak udatně, jako v následujícím příběhu. Mezi spojenci zvláště v době doplňování jednotek bylo hodně mladých, nezkušených, a i když většina z nich prošla školou boje. Zajímavé bylo, že výteční ve škole pak ve skutečném boji podlehali častému panickému strachu. Velkou úlohu při výchově této jedinci sehrál osobní příklad spojovacích náčelníků, velitelů spojovacích rot a čet. Proto se někdy muselo postupovat velmi tvrdě. Na jednom spojovacím směru, který budovali příslušníci kabelových vedení sborového spojovacího praporu k sousedům, se dozorci pro spojení marně snažili navázat spojení, a tak byl nucen vyslat jednoho důstojníka spojovacího praporu kontrolou stav vedení, zjistit důvody a sjednat na místě nápravu. Po přjezdu do vytypovaného úseku důstojník zjistil, že vedení je několikrát poškozeno silnou palbou nepřitele a udržovací hídka, která za technický stav odpovídala, se bála poruchy odstranit, protože bylo vedení pod palbou tankových a minometních zbraní. Hídka čekala, až se palba trochu uklidní. Byl to příklad jediný, ale i tak velitel spojovacího praporu velice tvrdě zakročil. Panický strach se projevoval i u některých řidičů nákladních vozů i radiovozů až do doby, než zjistili, že strach a panika se dají ovládat a po vzoru starších se i oni přizpůsobili později i těm nejtěžším podmírkám. Každý má strach. Neříkejte, že jste ho nikdy nepocitili. Strach v boji s fašismem byl ale přemožen láskou a nenávistí.

Velitel spojovacího stavebního družstva četař Juriga se zastavil, aby dalekohledem znova prohlédl přivárcené zalesněné svahy, táhnoucí se po právě straně jeho určené trasy. Před ním se rozprostírá holá plán pokrytá jen mísou trávy a nakupenými kameny. Na levé straně terén pomalu klesá, aby v zápetí prudce přešel v neschůdnou stěnu. Tento holý úsek terénu nešlo obejít a on jako velitel také ví, že tento necelých 200 m široký úsek je pechotou nazýván úsekem smrti. Ví také, že jeho stavební družstvo musí tímto úsekem projít i se stavebním materiálem, aby pak mohlo pokračovat ve výstavbě

daného spojovacího směru. Jakýkoli pohyb v tomto úseku je možný jen v noci, ale i tak je mýtna pod palbou kulometů a minometů... „Ve dne je to štěství,“ varoval jej předem jeden z příslušníků polního četnického družstva. „Všechno, co se objeví v tomto nekrytém prostoru, je pod palbou fašistických ostřelovačů ze vzdálostí 700 až 800 metrů. Jsou výborné skryti a nic jim neujdě.“ Občas na tuto mýtnku dopadne i salva části minometné baterie. V dalekohledu necelých 150 metrů před sebou vidí také vyznačený průchod v minovém poli, který musí jeho družstvo projít i s materiálem. Průchod je úzký, točitý a ledabyle označen kameny. To je další překážka na cestě za splněním úkolu. O všech těchto překážkách byl předem informován při fotografování náčtu a při sestavování časového rozvrhu na operační oddělení. Ale skutečnost, tak, jak se mu jeví v dalekohledu, je složitější. Některé části vedení musí být maskovány a ženijně zabezpečeny. A k předním strázim má ještě kolem dvou kilometrů. Četař Juriga přemýšlí a najednou se cítí sám a bezradný. Co dělat? Nervózně se dívá na hodinky. Je ráno 5.05 hodin. Les se probouzí. Pohotovost je nařízena na 6.00 hod. To znamená necelých 55 minut do splnění úkolu. Proč jsem nezačal se stavbou dříve? V noci to mohlo být jednodušší, možná bez rizika. Četař Juriga pomalu ztrácí rovnováhu, nervozita se stupňuje. Je to všechno k zbláznění. Nevi, jak dál. Kolik překvapení mu tato válka ještě připraví. V duchu kleje. Má družstvem riskovat? Vše vsadit na jednu kartu? Vsadit jen odvahu, rychlosť a štěstí?

Znovu se dívá na svůj náčtek v bloku a na terén před sebou. Uvažuje – jestli se pokusíme proběhnout těchto 150 až 200 metrů, je pravděpodobné, že ani jeden z družstva neprojde živý a úkol nesplníme. Vyčkává do příští noci neteze. Úkol musí být splněn za každou cenu. A on jej splní, i když měl při tom zahynout. Znovu si prohlíží stráň s ostřelovači. Ale nevidí nic. Všechno je klid. Ztrácím tím jen čas. Bude správné se posadit s ostatními. Uvidím, jaký názor na to mají oni. Teď musím s pravdou ven. Příslušníci družstva, skryti v mlázi na okraji lesa, využili přestávky k odpočinku, ale i u nich se projevuje nervozita z čekání. Celkem je jich pět, řidič zůstal v pohotovosti u vozidla, kde čeká na signál a další rozkazy. Ví, že zde prakticky končí jeho jízda. Ale i on udělá vše, aby jeho družstvo úkol splnilo.

Možec četaře Juriga pracoval na plné obrátky. Čas, kdy se zaznamenávala situace své podřízené a kdy je podrobne informovalo o nebezpečí, pracuje zdánlivě proti němu. Porada však byla krátká a účinná. Vojín Jaščuk, tichý a skromný dříve v družstvu, přišel s nápadem kryt se kouřem ohně tak, jak to už jednou prožil u Teodorovky, kdy údržbu polopernamentního vedení ve dne zabezpečovali v kourové cloně, aby byli chráněni před útokem z letadel. Od nápadu k činu stačilo jen málo. Všechno se pak rozbehlo na plné obrátky. Velitel posílal jednoho ze stavěců k řidiči pro kanistry, zatímco ostatní připravovali rošt a travu a pak s napětím očekávali, jaké výsledky bude mít jejich pokus.

Na okraji lesa se objevil zpočátku jen malý kouř, který se postupně zvětšoval podle toho, co házel do ohně. Kouř se nejprve pomalu převaloval na okraji mlázi, plazil se těsně u země a pak v dalších deseti minutách zahalil celou planinku smrti i přilehlé svahy do husté vonavé mlhy, která se jakoby zárazkem držela u země. Stavěči číslo jedna a dvě se bleskově příběhem a plazením, využívající kourové clony, dostali do průchodu v minovém poli, kde zmizeli velitelé družstva z očí. Velitel ponechává řidiče i se zapojeným telefonním přístrojem u auta a sám pak přískoky probíhá přes planinku a minové pole. Zdá se, že všechno probíhá v pořádku. Je 5.25 hod. Snad to ještě stihne. Čas běží a jeho zástupce vojín Jaščuk se však stále neobjevuje. Musel zůstat někde na mýtině. Velitel nevydržel déle čekat a pomalu se vrátil k průchodu v minovém poli. Tam ho uviděl ležet i se svěřeným materiálem, s podivnou grimasou ve tváři. Je v bezvědomí. Ted



jen rychle dát mu první pomoc. Tak nám ten úsek smrti neprošel tak hladce. Velitel odtáhl těžce raněného kamaráda do bezpečí a poskytl mu první pomoc; ale zranění bylo příliš těžké. Fašistický ostřelovač zasáhl Jaščuka do ramene. Četař Juriga přikázal stavěcům, aby sami pokračovali v udaném směru a sám ve snaze zachránit kamaráda naložil umírajícího na záda a znovu se vydal zpět minovým polem postřelenou mýtinkou v mírném předklonu autu. Jen díky ranní mlze a zbytkům kouře nebyl sám ostřelovač zasažen, zato však upoutal pozornost minometné baterie, a vojín Jaščuk byl znovu zasažen střepinou minometného granátu. Zemřel na mýtině, kde plnil svěřený úkol.

Četař Juriga v 6.00 hod. hlasil telefonem velitelu spojovací čety, že úkol splnil. Uvedl průběh trasy, počet spotřebovaného materiálu, své stanoviště a počet příslušníků svého družstva. Bez jednoho, který padl při přechodu náhorní roviny.

Vojín Jaščuk padl v boji s fašismem. V boji proti útlaku, lži a nespravedlnosti. Padl v boji, který byl jeho životem. Byl star 26 let a byl všechny roky v armádě. Ale byl to starý voják, lepě snad říci starý bojovník. To vám potvrdí všechni jeho známí ze Sevluše, kde jako mladý krejčovský učedník, syn přistípkáře, začal bouřit proti nespravedlnosti. O tom vám řeknou jeho spolužáci i všichni jeho přátelé v Bratislavě, kteří se v stávkových bojích zastávali, které přesvědčovali a vedli. Vítezství, za které položil svůj mladý život bylo vybojováno. Svůj úkol splnil. Slyšte, chlapci z Vítkova, s kterými chodil do školy, vy, děverubci ze Sevluše, vy bratislavští dělníci. I za vás položil svůj život – za život lepší než mého.

Vše se odehrálo v prostoru Dukly, poblíž Tesaříkových tanků a Sochorových a Steinerových samopalníků.


Š. Husárik



Vlnoměr 4,5 až 300 MHz



## AMATÉRSKÉ RADIO SVAZARMOVSKÝM ZO

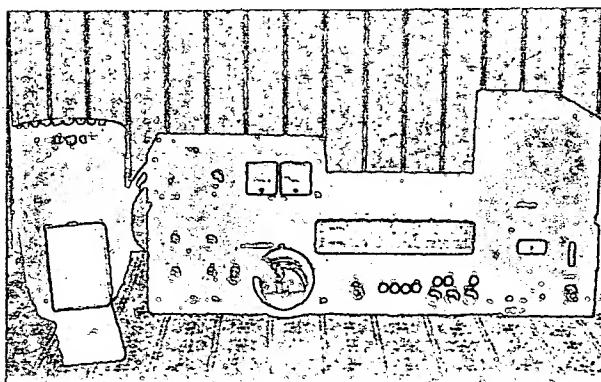

**Transceiver Contest 1** se zdrojem a reproduktorem. Vlevo pohár předsedy ÚV Svazarmu a zlatá medaile ÚV SSM

**Blok č. 5:** Tento blok tvoří směšovač signálů 135 a 9 MHz (2xBF247C), po smíšení zesilovaných tranzistorů BF900.

**Blok č. 6:** Je tvořen koncovými stupni 1 W (KSY71 a 2N4427) a 8 W (KT922A, KT922B) a helical-obvodem pro protlačení nežádoucích kmitočtů.

**Blok č. 7:** Obsahuje vstupní předzesilovač (dvoubázový FET SK3065), vlastní vstupní jednotku s BF981 a dvojitý vyvážený směšovač s BF900, odkud je signál veden do širokopásmového zesilovače.

**Blok č. 8:** Tvoří jej VCO, fázový záves a VFO. Krystalový oscilátor obsahuje osm krystalů s odstupy 250 kHz. Po vynásobení je signál z VCO (135 až 137 MHz) přiváděn do směšovače a dále do fázového detektora.

**Transceiver Contest 1** (bez napájecího zdroje) je umístěn v kovové skřínce o rozměrech 40 x 25 x 15 cm. Jak napovídá jeho název, je určen především pro soutěžní provoz na VKV.

### Od „Lišky“ k meteorickým stopám

Autor transceiveru **Contest 1** Zdeněk Samek, OK1DFC, pracuje jako samostatný konstruktér ve Vývojovém závodě mechanizace a automatizace při k. p. Krušnohorské strojírny, kde je také členem ZO SSM. Členem Svazarmu je od roku 1972. S radioamatérstvím a s radioamatéry se poprvé setkal ve čtrnácti letech při ukázkové soutěži v honu na lišku při přilezlosti oslav MDD v Pardubicích. Přijímací pro hon na lišku tehdy viděl i držel v ruce prvně v životě – a přesto vyhrál „Liška“ se mu velmi zalíbila a začal trénovat. Při jednom z letních táborů, které absolvoval s pardubickým kolektivem OK1KC1 jako mladý nadějný liškař, však složil zkoušky RO, navázal první radioamatérské spojení a začal pracovat jako poslušný (s přijímačem R3) pod číslem OK1-19109. Od té doby se datuje Zdeněkův posun od „lišky“ k radioamatérskému provozu a konstrukční činnosti. V letech 1975 až 1977 pod značkou OL5ATU už navázal 500 spojení na VKV. Největší vliv na moji orientaci na problematiku VKV měli OK1CB a OK1QI, říká Zdeněk: Ti ho naučili „chápat“ VKV a s jejich pomocí postavil konvertor k přijímači R3 a také svoje první vysílači s elektronkou E180F.

V roce 1977 Zdeněk absolvoval již jako OK1DFC Čs. polní den společně s OK1WC z kóty Dobrošov u Náchoda. S výkonem 100 mW (Petr 101) a deseti-prvkovou anténnou Yagi navázali díky dobrým podmínkám spojení se stanicemi PA, F, OZ atd. Výsledkem bylo rozhodnutí: to chce vlastní transceiver! Nejprve se Zdeněk seznámil s konstrukcí na svoji dobu vynikajícího transceiveru FT221R i s jeho

## Zlatá medaile z výstavy ZENIT 1984

(ke 3. straně obálky)

Letošní celostátní výставка ZENIT, organizovaná ÚV SSM (Praha, 15. 6.–1. 7.) probíhala ve znamení elektroniky a mikroelektroniky. Většina z vystavovaných exponátů, kterých byly celkem 1950, více či méně souvisela s elektronikou. Během výstavy bylo v provozu poradní metodické středisko ÚV SSM pro elektroniku a pět stanic mladých techniků z celé ČSSR mělo vlastní expozici, zaměřenou hlavně na výpočetní techniku.

Také Svazarmu, jako jeden ze spolupopřadatelů výstavy přišel s řadou nových řešení, konstrukcí a výrobků svých členů. Je potěšitelné, že z deseti odměněných svazarmovských exponátů bylo pět výsledkem práce našich radioklubů a hifiklubů. Nejvyšší ocenění – zlaté medaile ÚV SSM a poháru předsedy ÚV Svazarmu – se dostalo transceiveru **Contest 1** pro 145 MHz, jehož autorem je Zdeněk Samek, OK1DFC, z Mostu. Čestná uznaní obdržely tyto svazarmovské exponáty: souprava stavebnic elektroakustických přístrojů (autoři: kolektiv mladých zaměstnanců podniku Elektronika), bezkontaktní regulátor téploty kapalin (autor P. Leibl, hifiklub Plzeň), stabilizovaný zdroj (autor ing. L. Jakl, hifiklub Jablonec n/N) a mikropočítací SOSZ 80 MX (autor J. Straník, hifiklub Pardubice).

### Transceiver Contest 1

Čtenáři AR mají ještě v paměti transceiver Tesar 7 pro pásmo KV (AR 12/82 a AR 1/83) konstruktéra M. Raška, OK2HAP, který získal zlatou medaili

a pohár předsedy ÚV Svazarmu na celostátní přehlídce ZENIT v Ostravě v roce 1982. I v letošním roce tedy byl jako nejlepší svazarmovský exponát oceněn transceiver – tentokrát pro pásmo KV, což je nejlepším důkazem technického umu našich radioamatérů i významu, jaký příkládají nejvyšší svazarmovské orgány odbornosti radioamatérství. Transceiver **Contest 1** pracuje v pásmu 144 až 146 MHz provozem CW a SSB, vstupní citlivost přijímače je 0,2 µV, výstupní výkon vysílače je 8 W. Celý transceiver je rozdělen na osm bloků (na devíti deskách plošných spojů), které umožňují snadnou demonštař, výměnu součástek i jiné opravy zařízení jak na stole v ham-shacku, tak na kótě v polních podmínkách.

**Blok č. 1:** Obsahuje automatické i ruční ovládání transceiveru, umožňující používat automatické „K“ a „Rogerpíp“.

**Blok č. 2:** Zahrnuje nf SSB a CW filtr (250 Hz), nf zesilovač s MBA810 a generátor CW pro příposlech.

**Blok č. 3:** Na jedné desce plošných spojů je umístěn mezfrekvenční zesilovač (2xBF900 + část IO A244D), detektor CW a SSB (část A244D); mf zesilovač je reguloval přes AVC, které je společně s S-metrem na druhé, menší desce plošných spojů.

**Blok č. 4:** Obsahuje budič SSB a CW (9 MHz) s osmikrystalovým filtrem a širokopásmovým zesilovačem (BFW16). Signál, procházející filtrem, při příjmu, je zesilován dvoubázovým FET 40673.



Zdeněk, OK1DFC, ve svém ham-shacku, jehož vybavení ještě čeká na úplné dokončení...



... a v rodinném kruhu. Manželka Milena již uvažuje o YL-kursu, synové Zdeněk a Jirka si již hrají s knoflíky na tatínkových bedničkách...

provozními vlastnostmi. Tak nějak má zařízení vypadat...

"Pak jsem jednou v červenci 1977," vzpomíná OK1DFC, "navázal spojení s Jirkou, OK1DCI, konstruktérem transceiveru Klínovec. Na požadání mi obratem poslal jeho dokumentaci a já se mohl pustit do stavby. Přišla do toho maturita (Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi) a potom základní vojenská služba, takže první spojení s novým zařízením jsem navázal až v lednu 1981. Shodou okolnosti s Váškem, OK1AMI, který je rovněž jedním z mých radioamatérských učitelů. Začal jsem se intenzivně věnovat provozu a přitom jsem transceiver stále vylepšoval; doplnil jsem filtry pro CW i SSB, na předním panelu přibyly knoflíky RIT a regulace výkonu. V srpnu 1981 už to byl zcela jiný transceiver – ovšem ve starém šasi. K tomu nová anténa (13el Yagi) a mohu jsem zkusit poprvé meteority, přesněji řečeno Perseidy. Podafilo se mi navázat spojení se stanicemi G, DL, Y2 a F..."

Přechod k netradičnímu způsobu spojení na VKV je nutný, pokud chcete navazovat spojení na vzdálenosti nad tisíc kilometrů a přiblížit se tak k bájně metě čtyř set potvrzených čtverců QTH

(nejvíce v Evropě má v současné době Y22ME – 407). Provoz MS je velice zajímavý, umožní vám proniknout do základů astrofyziky, a navíc má jednu výhodu: zatímco sporadicák vrstva se musí vysedět a dobré tropo-podmínky vyhlídat, provoz MS je možno dopředu plánovat, neboť průlety meteorických rojů jsou známy. QSL-lístky za spojení MS „chodi“ stoprocentně."

Se svým zařízením absolvoval Zdeněk, OK1DFC, celou řadu soutěží a závodů a za svoje výsledky byl v roce 1981 zařazen do čs. reprezentačního týmu pro soutěž na VKV, jehož členem je dosud.

V roce 1982 se Zdeněk přestěhoval do Mostu, kde se začal věnovat provozu „portable“ vzhledem k nevýhodnému stálému QTH. Výsledky byly opět dobré, ale Zdeněk začal být se svým zařízením opět nespokojen (inu, lidská nespokojenosť – hybná síla technického pokroku). Po vítězství v osmém kole Provozního aktu 1982 transceiver rozbral a od té doby až do dubna 1983 nebylo jeho značku na pásmech slyšet. Za toho půl roku přišel na svět Contest 1, nový transceiver OK1DFC, na jehož vzniku má svůj podíl také ZO SSM na Zdenkově pracovišti, která umožnila po pracovní době využívat

potřebné obráběcí stroje k výrobě mechanických částí transceiveru. V téme roce zvítězil Contest 1 v místním i okresním kole soutěže ZENIT, postoupil do krajského kola v Jablonci nad Nisou a odsud do letošního pražského finále.

## A plány do budoucna?

„Od června letošního roku mám v Mostě nové QTH – dostačím se stabilizačním byt na novém sídlišti, odkud to na VKV „chodi“ velmi dobře. Čeká mě tedy kromě zařizování bytu také zřízení nového shacku, stavba antén atd. Ve stejném domě bydlí také Karel, OK1JCW, který se však zajímá o trochu delší viny, takže se budeme ve vykryvání radioamatérských pásem vhodně doplňovat. Mám rozestavěno ještě několik dalších zařízení (rotátor, antény, digitální hodiny k ovládání transceiveru aj.), která cekají na dokončení. Ještě letos se přestěhuje do Mostu i Franta, OK1WC, takže nadšení a chuti do práce zase trochu přibude. Chceme zaktivizovat na VKV mosteckou kolektivní stanici OK1KAO, a věřím, že se nám to podaří.“

# SEMINÁŘ PRAŽSKÝCH RADIOAMATÉRŮ



Rada radioamatérství MěV Svazarmu v Praze uspořádala koncem března seminář radioamatérské techniky a provozu, který svým rozsahem i počtem účastníků jednak přesáhl rámec, jednak předčil odhad samotních pořadatelů: v Ústředním domě armády, místě konání semináře, se totiž sešlo na 300 radioamatérů prakticky ze všech krajů ČSR. Pořadatele nutno pochválit za peč, kterou věnovali přípravě semináře, jehož hlavní obsah tvořil cyklus přednášek s tématy od radioamatérské historie až po kosmickou radioamatérskou komunikaci v podání našich předních odborníků – radioamatérů.

Snad jediným, ale o to citelnějším nedostatkem semináře byla skutečnost, že posluchači neměli v předstihu k dispozici plánovaný sborník přednášek. Ten byl účastníkům semináře zaslán poštou za tři měsíce (!) po skončení semináře.

Z klasických oborů radioamatérské činnosti byly v programu semináře přednášky o parametrech radioamatérských zařízení (OK1DAK), návrh konstrukce KV transceiveru (OK2BSL), o výkonových zesilovačích pro pásmo 145 MHz (ing. J. Plzák, Škoda, že ve sborníku není uveden výkres položených spojů popsaného zesilovače), o technice RTTY (OK1DR), o anténách pro KV (OK1AWZ) a další. Moderním a dosud méně rozšířeným směrem v radioamatérské činnosti byly věnovány přednášky o přenosu TV signálů družicemi (doc. ing. V. Žalud, CSc.), o využití laseru (OK1VOC), o provozu EME (OK1DAL) a o družici AMSAT Oscar 10 (OK1BMW). Účastníci museli oželjet přednášku našeho předního DX-mana RNDr. V. Všetečky, CSc., OK1ADM, na téma provoz v DX-sítích, kterou stručný třicetiřádkový výtah ve sborníku rozhodně nemohl nahradit (přednášející byl v době konání semináře nemocen).

Sborník z pražského radioamatérského semináře, ačkoliv má některé obsahové i formální nedostatky (přílišná stručnost některých příspěvků až na úkor jejich srozumitelnosti; výkresy, schéma a obrázky v samostatném sešité), je v každém případě vitaným obohacením naší, na problematiku radioamatérství dosti chudé literární produkce.



Ze slavnostního zahájení pražského radioamatérského semináře (vlevo nahoře). V úvodu semináře byly vyhlášeny nejlepší pražští radioamatéři a odměněny nejúspěšnější pražské radioamatérské kolektivity. Vpravo nahoře: Z rukou tajemníka MV Svazarmu přebírá ocenění zástupce kolektivu OK1KRG ing. J. Šanda, OK1DWA; vpravo dole zástupci kolektivu OK1KZD.



## Ze zasedání RR ČÚV Svazarmu

5. zasedání RR ČÚV Svazarmu se konalo v dubnu v Praze. Hlavní pozornost rada věnovala metodickému rozpracování závěru VII. sjezdu Svazarmu pro krajské rady radioamatérství. Navrhla realizovat tato opatření: a) zapojit do naší činnosti co nejvíce počet mladých lidí v předbranckém věku do ZBČ; b) věnovat pozornost hlavně odborným učilištěm a středním školám, nabídnout jim zajímavými formami naši činnost; c) dále rozvíjet ROB a polytechnickou výchovu nejen u mládeže do 15 let.

Po rozboru statistických hlášení z roku 1983 uložila rada svým členům analyzovat příčiny poklesu naší členské základny v některých krajích (kraje Severočeský, Východočeský, Severomoravský a Praha-město).

Rada ocenila dosavadní práci technické komise a do dalšího období ji uložila podlet se na přípravu nových pravidel soutěži v elektronice i na polytechnické výchově mládeže. Uznání se dostalo také pořadatelům přeboru ČSR v telegrafii (KV Svazarmu České Budějovice) za výbornou organizaci (viz AR 7/84) a radioklubu OK1KZD za uspořádání Semináře radioa-

matérské techniky a provozu v Praze (viz AR 10/84).

Na pořadu jednání byly také některé méně příjemné otázky, jakými jsou přestupy v provozu radioamatérských stanic. Za porušení Povolovacích podmínek rada navrhuje ve dvou případech zastavení radioamatérské provozní činnosti na tři měsíce.

Rada doporučila ke kladnému vyřízení tyto žádosti: titul ZMS udělit ing. M. Šukerníkovi, OK2KPD, titul MS udělit V. Homolkovi, OK1GA, a M. Prokopovi, OK2BHV, povolit zvýšený příkon 1 kW J. Kolomému, OK1MSN, M. Prokopovi, OK2BHV, a F. Štířihlavkovi, OK1CA, propuštít volací značku s dvoupísmenným sufiksem J. Litomiskému, OK1DJF (nyní OK1XU), ponechat místní převáděč OK0AG v kanále R0.

Na svém červnovém zasedání RR ČÚV Svazarmu schválila zprávu vedoucího komise MVT PhDr. V. Kroba, OK1DVK, a komise dostala za úkol připravit návrh změn v pravidlech MVT. Zprávu o své činnosti přednesli i zástupci komise ROB. Tato komise zpracuje pro podnik Radiotechnika písemné požadavky na výrobu zařízení pro ROB na léta 1985–1986. O nedosta-




Za předsednickým stolem J. Hudec, OK1RE (předseda RR ČÚV Svazarmu – vlevo) a pplk. J. Vávra, OK1AZV (vedoucí odboru elektroniky ČÚV Svazarmu)

tečném technickém zabezpečení ROB, které je důsledkem zastavení výroby přijímačů pro ROB podnikem Radiotechnika, podá rada zprávu RR ČÚV Svazarmu.

Z podaných žádostí byly doporučeny ke kladnému vyřízení tyto: udělit titul MS J. Benkovi, OK2STK, a V. Bujokovi, OK2VPB, propuštít volací značku s dvoupísmenným sufiksem V. Vaverkovi, OK1AFN, povolit zvýšený příkon 1 kW M. Německovi, OK1VKA, J. Klímovi, OK2KX, a V. Šrajbrovi, OK1FIM.

OK1DVA
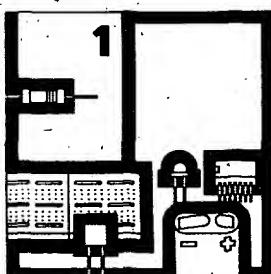
## DÁLKOVÝ INTERAKTIVNÍ KURS číslicové a výpočetní techniky ÚV Svazarmu



### Znovu první část s plánovanou kapacitou 1500 účastníků

Společně s redakcemi časopisů Amáterské rádio a Věda a technika mládeži otevírá ÚV Svazarmu opakováním první části nový ročník tohoto kursu, který se setkal s tak velkým ohlasem veřejnosti. Kurs má čtyři základní části:

- 1. Číslicová technika
- 2. Aplikovaná kybernetika
- 3. Základy programování
- 4. Mikropočítáče

Každá část kurzu trvá zhruba půl roku, tvoří samostatný obsahový celek a vyhlašuje se zvlášť.

Požadované vstupní znalosti účastníků první části kurzu jsou minimální – stačí znát základní pojmy, jakými jsou například proud, odpor, rozumět funkci rezistoru a kondenzátoru v obvodech, orientovat se v základních konstrukčních prvcích (spinač, prepínač ap.).

V průběhu každé části kurzu dostanete postupně osm obsáhlých studijních materiálů a stavebnici. Pokusy se stavebnicemi Kyber Universal na bázi nepájivých kontaktních polí prakticky doplňují teoretický výklad. Číslicové integrované obvody, tranzistory, operační zesilovače a další součástky lze používat opakováně bez nebezpečí poškození v libovolných pokusných a vývojových kombinacích. Stavebnice pro první část kurzu obsahuje 2 ne-

pájivá kontaktní pole, 8 integrovaných obvodů, 4 svítivé diody, rezistory, kondenzátory a propojovací vodiče.

Praktickým doplňkem jsou potištěné plastové šroubové desky, které umožňují tiskoviny každé části kurzu sestavit do kompletu pro knihovnu či archív.

Každá zásilka studijních materiálů obsahuje testovací kartu. Na té vyznačujete vyšírením předešlých záfezů odpovědi na kontrolní otázky. Karty se v předepsaných termínech odesílají v přiložených vratach obálkách na sekretariát kurzu k strojnímu vyhodnocení. Individuální informaci o správnosti odpovědi dostáváte ještě před odesíláním testovací karty za další studovanou lekci. Tato interakce, v našich podmínkách novinka, staví kurs do roviny dálkového studia oboru v rozsahu daném osnovami.

Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování příslušné části kurzu. Náš dálkový kurz nenařazuje pochopitelně oficiální odborné vzdělání, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že absolvování jednotlivých částí kurzu má už nyní svou osobní i společenskou cenu. Dokladem je iniciativa socialistických organizací při objednávání a úhradě kurzu pro své pracovníky.

Kursovým první části kurzu je 598 Kčs. Z toho přibližně 300 Kčs tvoří náklady na stavebnici Kyber Universal, zbytek je navržen výrobou studijních materiálů, poštovného a organizačního nákladu. Kursový může uhradit i vaše ZO Svazarmu, škola, zaměstnavatel nebo jiná organizace.

Přihlášky zasílejte na korespondenčním lístku na adresu:

602 ZO Svazarmu

Wintrova 8

160 41 Praha 6

Přihlašujete se ihned po vyjíti tohoto čísla Amáterského rádia, protože kapacita kurzu je z provozních důvodů omezena na 1500 účastníků.

Takto předběžně přihlášení účastníci obdrží obrazem informační materiály s osobní kartou a fakturou (složenkou) k zaplacení kursových. Studijní období první části kurzu probíhá od 2. 1. do 16. 6. 1985, studijní materiály 1. lekce se expedují ještě před vánocními svátky.

Pokyny k plnělému přechodu do druhé části kurzu dostanete se 7. lekcí v květnu 1985.

### Z našich řad odešli ...



Emil Vitek, OK2VZ,

jeden ze zakladatelů a dlouholetý VO radioklubu OK2KZO ve Znojmě a funkcionář Svazarmu († 29. 2. 1984).



Ing. Zdeněk Výdra, OK2UC,

zakládající člen Svazarmu s vlastní volací značkou od roku 1957 († 27. 3. 1984).

### Ing. Jiří Pokora, OK2JZ,

známý brněnský radioamatér, ve věku 41 let († 7. 4. 1984).

### Jaroslav Hrdlička OK2HC,

obnovitel ČAV po druhé světové válce a zakládající člen Svazarmu v Šumperku, dlouholetý VO kolektivní stanice OK2KSU († 20. 4. 1984).



## AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEŽI

### Mládež a MVT

V poslední době jsem měl možnost zúčastnit se mezinárodního závodu v moderním víceboji telegrafistů — Poháru ČSSR — v Novém Městě na Moravě (AR A4/84), který pořádala ÚŘRA Svazarmu ČSSR, dále školení trenérů MVT Jihomoravského kraje v Lipovci a školení rozhodčích MVT Jihomoravského kraje v Jaroměřicích nad Rokytnou.

O svých zkušenostech s MVT nepíší náhodou. Všechno této akci a zvláště školení rozhodčích MVT v Jaroměřicích nad Rokytnou se totiž zúčastnil velký počet mládeže. Jak jsem se ve všech uvedených případech přesvědčil, mládež má o MVT v Jihomoravském kraji zájem a také velikou podporu orgánů Svažarmu.

Školení rozhodčích MVT Jihomoravského kraje bylo uspořádáno ve dnech 23. a 25. března 1984 v příjemném prostředí nového hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou. O výklad podmínek jednotlivých disciplín MVT se

postarali ZMS Karel Pažourek, OK2BEW, MS Magda Viková, OK2BNA, František Pavlík, OK2BPF, Milan Prokop, OK2BHV, a ing. Vít Kotrba, OK2BWH. Součástí školení rozhodčích MVT byla stavba klíčovacího pracoviště podle AR 10/82, které si každý účastník školení zhotovil a odnesl domů.

Přednášky a stavba klíčovacího pracoviště probíhaly v prostorách vedlejší ZŠ, které ochotně zapůjčil ředitel školy Ladislav Šabacký. V rámci družebních styků mezi moravskými kraji se školení rozhodčích MVT v Jaroměřicích nad Rokytnou zúčastnilo také několik radioamatérů z kraje Severomoravského.

Protože jsou Jaroměřice nad Rokytnou bohaté na hudební a jiné kulturní památky, některé z nich účastníci školení rozhodčích v neděli před odjezdem navštívili.

Uspořádáním školení trenérů a rozhodčích MVT znova rada radiamatérství KV Svažarmu v Brně dokázala, že nemusí mít v příštích letech obavy o další rozvoj MVT, který má právě v Jihomoravském kraji bohaté tradice a jehož závodníci již dosáhli mnoha vynikajících úspěchů doma i v zahraničí.

Přimlouvám se za to, aby všechny krajské rady radioamatérství v celé ČSSR podobná školení zařadily do svých plánů, pravidelně je pořádaly a samozřejmě nejen na úseku MVT.

### Posluchači a provoz přes převáděče

Rozšířením sítě VKV převáděčů po celém území naší vlasti bylo umožněno pracovat v pásmu VKV dalším stovkám našich radioamatérů. Bohužel však je provoz přes převáděče často právem kritizován, protože někteří naši radioamatéři si totiž mnohdy pletou převáděče s obyčejným telefonem a nic jim nevadí, že znemožňují svým sobec-

kým jednáním spojení mnoha dalším radioamatérům, zvláště mladým operátům, kteří provozem přes převáděče získávají svoje první zkušenosti. Snaží si tito radioamatéři ani neuvedomují nebo nechtějí uvědomit, že svým jednáním rozhodně nedávají dobrý příklad právě těmto mladým operátům.

Provoz přes převáděče je proto v poslední době mezi radioamatéry často diskutován a stal se také středem zájmu a pozornosti KOS. Na tu skutečnost jsem byl upozorněn a požádán, abych v naší rubrice připomněl našim radioamatérům a nejen začínajícím, aby také při provozu přes převáděče dbali zásad hamspiritu a dodržování povolovacích podmínek, které jsou závazné pro všechny radioamatéry.

S rozvojem provozu přes převáděče vzrůstá také počet posluchačů, kteří se tomuto provozu věnují. Byl jsem rovněž upozorněn na to, že posluchači zasílají QSL lístky za poslech provozu přes převáděče. Na toto máte jako posluchači samozřejmě právo. Přesto bych však chtěl všem posluchačům poradit, aby QSL lístky za poslech provozu přes převáděče totiž sice slyšíme protistanici, případně s ní navázeme spojení, je to však pouze zásluhou právě použitého převáděče. Není to případ klasického přímého oboustranného spojení a tak ani poslechová zpráva za toto spojení nemá pro operátora stanice prakticky žádný význam. Nemá význam ani pro posluchače, protože radioamatéři — vysílači odmitají posluchačům takové poslechové zprávy potvrzovat. Ve většině případů se tedy nikdy nedočkají potvrzení poslechové zprávy QSL lístkem, který by se jim navíc stejně k žádnému diplomu nedohodil.

Nakonec tedy dobrá rada — poslouchejte provoz přes převáděče, získávejte provozní zkušenosti — pouze však ty dobré, ale QSL lístky si ušetřete na zaslání poslechové zprávy přímého spojení, ať již za provoz v pásmu krátkých nebo velmi krátkých vln.

Nová kniha s podmínkami domácích i zahraničních diplomů nedávno vyšla a tak vám přeji brzké splnění podmínek a získání mnoha pěkných a hodnotných diplomů.

### Western Kentucky DX Award

Tento vícebarevný diplom vydává zdarma Western Kentucky DX Association za spojení nebo poslech 3 členů Western Kentucky DX Association po 1. 1. 1982.

Zádost se seznamem spojení nebo poslechů je nutno zaslat na adresu WA4RRR. QSL lístky není třeba zasílat.

Adresa WA4RRR: Alice F. Blair, RFD 5 — Box 263, Bowling Green, Kentucky 41101, USA.

731 Josef, OK2-4857



Pracovní zaujetí Lenky Uhrové, OL6BDJ, z Třebíče a jejího otce při stavbě klíčovacího pracoviště



Cást účastníků školení rozhodčích MVT v Jaroměřicích nad Rokytnou

# PRO NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE



V minulé rubrice jste si přečetli propozice nového ročníku soutěže o zadání radiotechnický výrobek a návod, jak zhotovit blikáč pro noční brannou hru. Možná, že jste si nevybrali žádnou z uvedených variant blikáče a pošlete do soutěže raději druhý výrobek – hlukoměr, který pro vás připravil a vyzkoušel ing. Vladimír Valenta.

## HLUKOMĚR

Zlepšovat životní prostředí neznamená pouze pečovat o čistotu řek a rybníků, ovzduší nebo okolí našich domovů. Důležitý je i boj proti nadmernému a zbytečnému hluku. Všude okolo nás se nacházejí různé zdroje hluku, které nás obtěžují a při větší intenzitě působí i škodlivě. Proto se např. konstruktéři snaží vyvijet stroje a zařízení, které by co nejméně obtěžovaly okolí hlukem. Maximální hlučnost různých strojů nebo i prostor (např. obytných místností, dílen apod.) je určena československými státními normami – ty stanoví únosnou míru hluku, která neohrožuje životní pohodу nebo dokonce zdraví. Aby byly objektivně zaručeny stejné údaje hluku v různých případech, používají se k měření hluku elektronické přístroje – hlukoměry.

Hlukoměr je ve své nejjednodušší podobě citlivý zesilovač s mikrofonem na vstupu, na výstupu má usměrňovač a ručkové měřidlo. Stupnice není ocejchována ve voltech, ale v poměrných jednotkách – decibelech (dB), které lépe vystihují hlasitost různých zvuků. Urovnění zvuku (hluku) v dB vyjadřuje logaritmickou závislost poměru dvou napětí


$$N_{dB} = 20 \log U_m / U_n \quad [dB; V]$$

v níž  $U_m$  je změřené napětí (odpovídající určitému hluku) a  $U_n$  je napětí vztažné.

Pak  $N_{dB}$  udává, kolikrát je změřené napětí větší než napětí vztažné. Jako vztažné napětí se obvykle používá tzv. prahové napětí, což je napětí, které ukáže hlukoměr při zvucích, které jsou ještě právě slyšet. Protože každý člověk má uši jiné „citlivosti“, byla i tato veličina normalizována a mezinárodně dohodnuta.

Lidské ucho je však kmitočtově závislé a zvuky některých kmitočtů slyší lépe, jiných hůř; proto je součástí každého hlukoměru filtr, který příslušně upravuje kmitočtovou charakteristiku zesilovače hlukoměru tak, aby se co nejvíce přiblížovala charakteristice podle norm. Nejčastěji se hluk měří podle tzv. charakteristiky A (filtr A). Hlukoměr je tedy přístroj relativně složitý – a to jsme se ještě nezmínilí o požadavcích na mikrofon (zásnadné kondenzátorový), o přepínači rozsahu, ocejchovacích obvodech atd.

Při troše skromnosti lze však zhotovit jednodušší přístroj, který bude naše požadavky plnit téměř bez zbytku. Protože asi nebudeeme chtít měřit hlučnost leticího komára v tiché místnosti nebo tryskového motoru IL 62 těsně u „výfuku“, navrhneme přístroj bez přepínače rozsahů. Vylou-

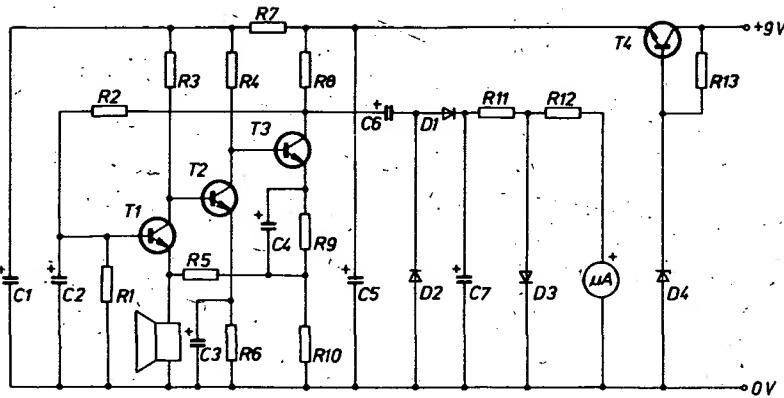

Obr. 1. Schéma zapojení hlukoměru

Tab. 1. Napětí na elektrodách tranzistorů

T1			T2			T3			T4		
C	B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E
0,9	0,56	0 V	1,8	0,9	0,26 V	3,8	1,8	1,1 V	9	6,5	5,8 V

čením měření malých a velmi velkých hluků se zmenší i nároky na citlivost zesilovače a nemusíme si dělat starosti se zkreslením a přebuditelností mikrofonu. Měřidlo, jehož stupnice je ocejchována v dB, zvládne se zesilovačem a běžným mikrofonom měřící rozsah 20 dB, což pro naše potřeby stačí. Z hlediska citlivosti a kmitočtové charakteristiky by bylo nevhodnější použít elektretový mikrofon, který se používá u přenosných magnetofonů – jako dostupnější byl však vybrán reproduktor pro tranzistorové přijímače. Stejně tak, vzhledem k jednoduchosti (přecejchování stupnice měřidla také není jednoduché), byl jako měřidlo použit indikátor vybuzení, jimiž jsou vybaveny tuzemské magnetofony B101, B73, B116 apod. Jde o ručkový přístroj, který má stupnice ocejchovanou v dB.


### Funkce přístroje

Schéma zapojení je na obr. 1. Tranzistory T1 až T3 tvoří přímovázaný nízkofrekvenční zesilovač. Protože reproduktor, použitý místo mikrofonu, má velmi malou impedanci, pracuje T1 v zapojení se společnou bází s reproduktorem v emitoru, tj. jako impedanční transformátor, který převádí malou vstupní impedanci na větší výstupní. Stabilita zesilovače je zajištěna dvojma zápornými zpětnými vazbami – stejnosměrně je zesilovač stabilizován zpětnou vazbou z výstupu (z kolektoru T3 do báze T1), „střídavé zesílení“ je stabilizováno zápornou zpětnou vazbou z neblokované části emitorového rezistoru R10 na vstup zesilovače (emitor T1). Kmitočtová charakteristika reproduktoru s vhodně zvolenou charakteristikou celého zesilovače tvoří velmi přiblžně zmíněnou charakteristiku filtru A, podle níž bude hlukoměr měřit. Proto je nutné co nejpřesněji dodržet kapacity kondenzátorů C2, C3 a C4. Diody D1 a D2 usměrňují zesílené střídavé napětí, usměrněném napětí se nabíjí kondenzátor C7, jehož kapacita zamezuje rychlým změnám polohy ručky měřidla (usnadňuje čtení měřených údajů). Rezistory R11, R12 a dioda D3 upravují průběh stupnice měřidla. Napájecí napětí je stabilizováno tranzistorem T4 a Zenerovou diodou D4 na asi 6 V. Citlivost hlukoměru podle obr. 1 je asi 80 dB, tzn., že při akustickém tlaku asi 80 dB ukazuje ručka měřidla právě na 0 dB. Kdo by chtěl hlukoměr přesně oce-


chatovat, musí použít ke srovnání profesionální přístroj a změnou rezistoru R5 nastavit jinou velikost zpětné vazby a tím i zesílení zesilovače. Při použití jiného typu reproduktoru je ovšem ocejchování nezbytné.

Všechny součásti kromě měřidla a reproduktoru jsou na desce s plošnými spoji (obr. 2). Všechny dírky v desce jsou vyvráceny vrtákem o Ø 1 mm. Upevňovací díry v rozích desky převrtáme na Ø 2,7 mm. Použijete-li tranzistory řady KC148 (9), které mají páskové vývody, převrtáme i díry pro jejich vývody, a to na Ø 1,3 mm. Desku osadíme podle obr. 3. Připojíme reproduktor, který je součástí obvodu T1, měřidlo zatím nepřipojujeme. Připojíme napájecí napětí a změrné odebírány proud a napětí v důležitých místech zapojení. Proud by neměl být větší než asi 5 mA, stabilizované napětí by mělo být v mezech 5,8 až 6,1 V. Je-li vše v pořádku, zkontrolujeme napětí na kolektoru T3 (3,8 až 4 V); napětí lze měnit změnou rezistoru R2. Budete-li chtít napětí zmenšit, lze zmenšit R2 na 0,15 MΩ, v opačném případě lze použít jako R2 až 0,22 MΩ. Další směrná napětí jsou v tab. 1. Pokud naměříte napětí, která se podstatně liší od uvedených, byly použity nesprávné nebo vadné součástky, popř. mohou být přepočítány elektrolytické kondenzátory. Napětí byla měřena voltmetrem s vnitřním odporem 20 kΩ/V (např. DU10).

Po nastavení zesilovače můžete připojit měřidlo a přesvědčit se o správné funkci přístroje. Budete-li mluvit běžně hlasitě do reproduktoru ze vzdálenosti asi 40 cm, měl by indikátor ukazovat 0 dB. (Pozor při manipulaci s reproduktorem, každý dotyk na membránu dokáže „zahnat“ ručku měřidla „na doraz“!) Celý hlukoměr pak vestavíme do vhodné krabičky (můžeme si ji i zhotovit slpením z tenké překlížky, polystyrenu nebo spájením z kuprexantu). Reproduktor do krabičky připevníme pružně, aby se na něj nepfenášely vibrace ze stěn krabičky při manipulaci s přístrojem. Pro reproduktor vyřízeme díru o Ø 55 mm. Dúrazně varujeme před různými ozdobnými kryty nebo před vrtáním dírek místo celé díry! To vše by zhoršovalo citlivost reproduktoru, především na vysoké kmitočty. Přístroj opatříme aretovaným tlačítkem (spínač napájecího napětí). Jako napájecí zdroj postačí destičková baterie 9 V; odběr proudu je asi 5 mA, proto baterie vydrží velmi dlouho.

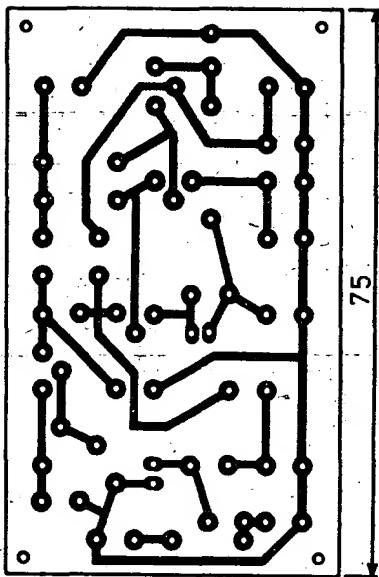

Obr. 2. Deska s plošnými spoji hlukoměru  
S58

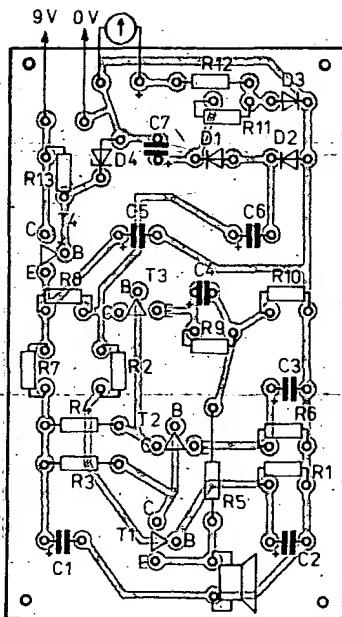

Obr. 3. Deska s plošnými spoji, osazená  
součástkami

### Seznam součástek

Rezistory (TR 212 nebo pod.)

R1, R11	33 kΩ
R2	0,18 MΩ
R3	39 kΩ
R4	6,8 kΩ
R5	5,6 kΩ
R6	560 Ω
R7, R13	1,2 kΩ
R8	1 kΩ
R9, R12	470 Ω
R10	100 Ω

Elektrolytické kondenzátory

C1, C5	200 µF, TE 002
C2, C6	20 µF, TE 005
C3	50 µF, TE 004
C4, C7	5 µF, TE 004

Polovodičové součástky

T1	tranzistor KC149 (KC509)
T2, T3, T4	tranzistor KC148 (KC508)
D1, D2, D3	dioda GAZ51 (GA201)
D4	Zenerova dioda KZ200/6V8

Ostatní součástky

reproduktoři o Ø 65 mm, typ ARZ 081  
indikátor vybuzení pro B101 (měřidlo)


## KF907, KF910, nové tetrody MOSFET TESLA

Tranzistory KF907, KF910 (ekvivalenty tranzistorů BF907, BF910 od Texas Instruments) jsou kremíkové tetrody MOSFET, kanál typu n, ochudobňovací typ. Vyznačují se velkým ziskem, malým šumem a malým intermodulačním skreslením. Při výrobě je použitá technologie samozákrystového hradla z polkystratického kremika. Sú zapuštene do plastického púzdra so štyrmi vývodmi (stripe-line), ekvivalent TO-50. Tranzistor KF907 je určený najmä pre ladené vf zosilňovače, zmiešavače a anténe predzosilňovače v pásmu UHF a je tiež vhodný na reguláciu zisku vf zosilňovacích stupňov, zapojených so spoločným emitorom. Tranzistor KF910 je určený pre pásmo VHF pre zosilňovače, oscilátory, regulátory ziska a anténe predzosilňovače.

Rozmery púzdra a zapojenie vývodov sú na obr. 1.

Medzné elektrické parametre KF907  
pri  $t_a = 25^\circ\text{C}$

Napätie kolektor-emitor  
(D-S),  $U_{DS} = 20 \text{ V}$ .  
Prúd kolektora  $I_D = 40 \text{ mA}$ .  
Stratový výkon  $P_{DS} = 250 \text{ mW}$ .  
Rozsah pracovných teplot  
-55 až +125 °C.

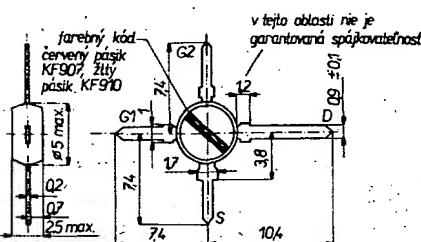

Obr. 1

### Základné elektrické parametre KF907

Prierazné napätie  $U_{(BR)DS}$  pri  $I_D = 10 \mu\text{A}$ ,  $-U_{G1S} = -U_{G2S} = 4 \text{ V}$ : min. 20 V.

Kolektorový prúd  $I_{DS}$  pri  $U_{DS} = 15 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $U_{G1S} = 0 \text{ V}$ : 5 až 20 mA.

Strmosť  $Y_{21S}$  pri  $U_{DS} = 15 \text{ V}$ ,  $I_D = 8 \text{ mA}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $f = 1 \text{ kHz}$ : min. 12 mS.

Spätnovázobná kapacita  $C_{12SS}$  pri  $U_{DS} = 15 \text{ V}$ ,  $I_D = 8 \text{ mA}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $f = 1 \text{ MHz}$ : max. 35 pF.

Výkonové zosilnenie  $G_{ps}$  pri  $U_{DS} = 15 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $B = 20 \text{ MHz}$ ,  $f = 800 \text{ MHz}$ : min. 16, typ. 20 dB.

Šumové číslo  $F$  pri  $U_{DS} = 15 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $U_{G1S} = 0 \text{ V}$ ,  $f = 800 \text{ MHz}$ ,  $aG = 3 \text{ mS}$ ,  $bG = 5 \text{ mS}$ : max. 5, typ. 2,5 dB.

Regulačný rozsah  $\Delta C_{ps}$  pri  $U_{DS} = 15 \text{ V}$ ,  $U_{G2Smax} = 4 \text{ V}$ ,  $U_{G2Smin} = -2 \text{ V}$ ,  $f = 800 \text{ MHz}$ : min. 36 dB.

### Medzné elektrické parametre KF910 pri $t_a = 25^\circ\text{C}$

#### Napätie kolektor-emitor

$U_{DS} = 20 \text{ V}$ .

Prúd kolektora  $I_D = 50 \text{ mA}$ .

Prúd 1. hradla  $\pm I_{G1S} = 10 \text{ mA}$ .

Prúd 2. hradla  $\pm I_{G2S} = 10 \text{ mA}$ .

Stratový výkon  $P_{DS}$  do  $25^\circ\text{C}$ : 300 mW.

### Základné elektrické parametre KF910

Prierazné napätie  $U_{(BR)DS}$  pri  $I_D = 10 \mu\text{A}$ ,  $-U_{G1S} = -U_{G2S} = 4 \text{ V}$ : min. 20 V.

Kolektorový prúd  $I_{DS}$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $U_{G1S} = 0 \text{ V}$  (impulsné meranie): 6 až 40 mA.

Strmosť  $Y_{21S}$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $I_D = 16 \text{ mA}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $f = 1 \text{ kHz}$ : min. 16 mS.

Vstupná kapacita  $C_{11SS}$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $I_D = 10 \text{ mA}$ ,  $f = 1 \text{ MHz}$ : typ. 6 pF.

Výstupná kapacita  $C_{22SS}$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $I_D = 10 \text{ mA}$ ,  $f = 1 \text{ MHz}$ : typ. 2,5 pF.

Spätnovázobná kapacita  $C_{12SS}$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $I_D = 1 \text{ mA}$ ,  $f = 1 \text{ MHz}$ : typ. 0,04 pF.

Výkonové zosilnenie  $G_{ps}$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $f = 200 \text{ MHz}$ ,  $B = 12 \text{ MHz}$ : typ. 25 dB.

Šumové číslo  $F$  pri  $U_{DS} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{G2S} = 4 \text{ V}$ ,  $f = 200 \text{ MHz}$ : max. 4,5 dB, typ. 1,8 dB.

Anglická skupina japonského koncernu Sony plánuje vybudovať úplně novou továrnu na výrobu barevných televizných obrazovek typu trinitron v Bridgend, Jižní Wales. Sony potrebuje pro svou výrobu televizných přijímačů v Evropě ročně na 250 000 obrazovek, které dováží z Japonska. Malou část potřeby kryje výroba v obrazovkárně Standard Elektrik Lorenz v Esslingenu (NSR), kde se již několik let montují obrazovky trinitron z japonských součástek. Připravovaná nová obrazovkárna vyžaduje investice ve výši 10 milionů anglických liber. V první fázi má zaměstnávať 120 pracovníků, roční kapacita výroby má dosáhnout 200 000 kusů obrazovek. Sony vyrábí v Japonsku ročně 2,3 milionu obrazovek trinitron, dalších 750 000 v americkém San Diego. V současné době se připravuje výstavba nového závodu na výrobu projekčních obrazovek v Japonsku s roční kapacitou 250 000 kusů.

Funkschau č. 1, 1983


# JAK NA TO



## SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ SVÍTIVÝCH DIOD

Pokud používáme několik svítivých diod jako indikátory zvolených rozsahů nebo funkcí v měřicích přístrojích, nebo zesilovačích apod., bývá k dispozici vyšší napájecí napětí, často mnohonásobně vyšší než je napětí na jednu diodu. Odpor v sérii s diodami se obvykle volí tak, aby diodami protékal proud 20 mA, takže svítí-li současně více diod, představuje indikace poměrně velkou prouduovou spotřebu a zbytečné ztráty.

V takových případech je proto výhodnější zapojit diody do série podle obr. 1. Odpor R1 omezuje proud na 20 mA a při rozsvícení většího počtu diod se tento proud dokonce trochu zmenší. Toto zapojení může být výhodné i v případě, že diody připojujeme ke stabilizovanému zdroji, neboť indikační obvod představuje prakticky neměnnou zátěž.

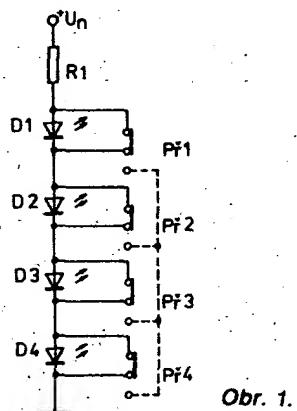

Obr. 1.

Libovoľnou diodu lze rozsvítit rozpojením paralelně připojeného kontaktu příslušného přepínače. Pokud využijeme i v propojení druhých kontaktů přepínačů (zakresleno čárkováné), svítí při přepnutí více přepínačů jen dioda, zakreslená blíže k R1. To může být výhodné v těch aplikacích, kdy potřebujeme shodnou logiku indikace s logikou funkce zapojených obvodů.

Ing. Antonín Vajner

## JEDNODUCHÝ PŘEDZESILOVAČ PRO MAGNETODYNAMICKOU PŘENOSKU

V AR B5/81 bylo uveřejněno schéma zapojení podobného předzesilovače, kde byly použity dva operační zesilovače MAA741. Operační zesilovače jsem se rozhodl nahradit jediným IO MA1458. Tím se konstrukce předzesilovače zjednoduší, a též ušetříme

— ovšem za cenu zvětšení přeslechů mezi kanály, což však není v praxi na závadu.

Schéma zapojení je na obr. 1 a deska s plošnými spoji na obr. 2. Na desce s plošnými spoji je místo i pro usměrňovací část, takže v případě, že použijeme napájení z jiného zdroje, část desky prostě odřízneme. Připomínám pouze, že odpor tvořený R2 a R102 je složen ze dvou rezistorů 1,5 MΩ.

### Seznam součástek


Rezistory (TR 151, TR212)	
R1, R101	68 kΩ
R2, R102	2x1,5 MΩ (viz text)
R3, R103	1,5 kΩ
R4, R104	820 kΩ
R5, R105	47 kΩ
R6, R106	1 kΩ, TR 152

Kondenzátory	
C1, C101	1 nF, TC 281
C2, C102	4,7 nF, TC 281
C3, C103	5 µF, TE 004
C4, C104	1 µF, TC 180
C5, C105	20 µF, TE 984
C6, C106	100 µF, TE 986



Polovodičové součástky	
IO1	MA1458
T1	KF517
T101	KF508
D1, D101	KY130/150
D2, D102	KZ260/15

Roman Kolbáček

Pozn. red.: Vzhledem k nepatrnému odběru IO se domníváme, že by v napájecí části postačila stabilizace Zenerovými diodami bez obou tranzistorů. Toto zjednodušení ponecháváme již na čtenářích.

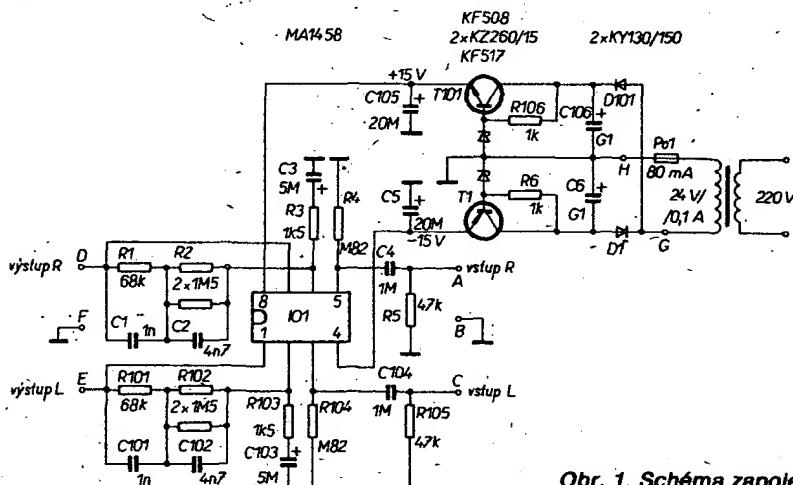




Obr. 1. Schéma zapojení

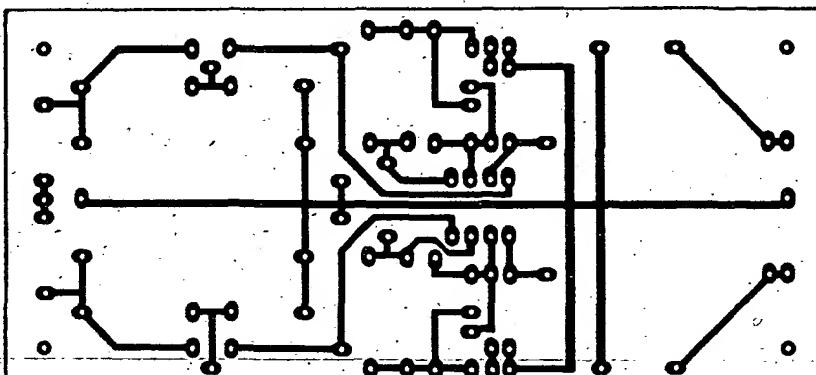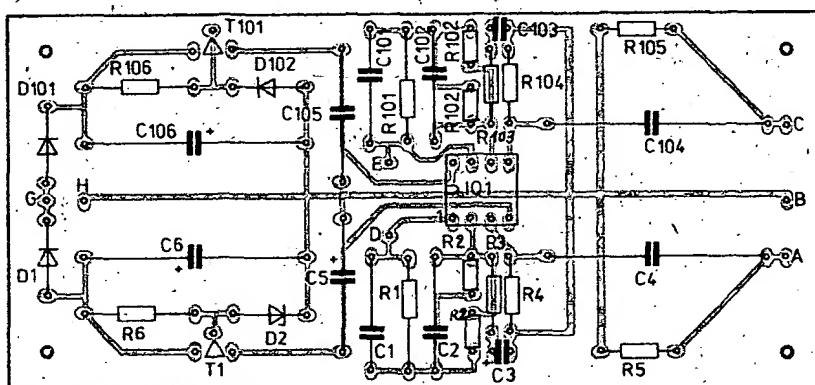

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S59 (C6 a C106 jsou zakresleny s opačnou polaritou, C5 má kladný pól na emitoru T101, C103 má kladný pól na R103, D102 je Zenerova dioda)



## AMATÉRSKÉ RÁDIO SEZNA MUJE...

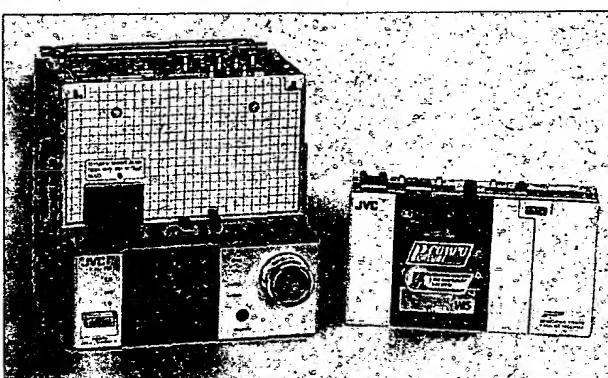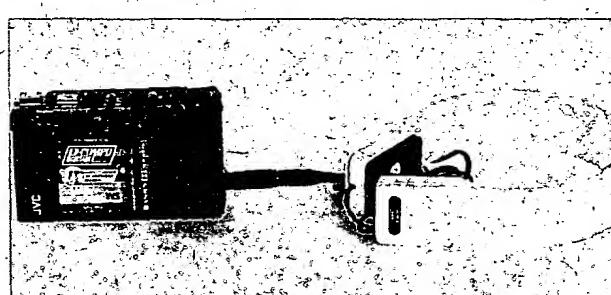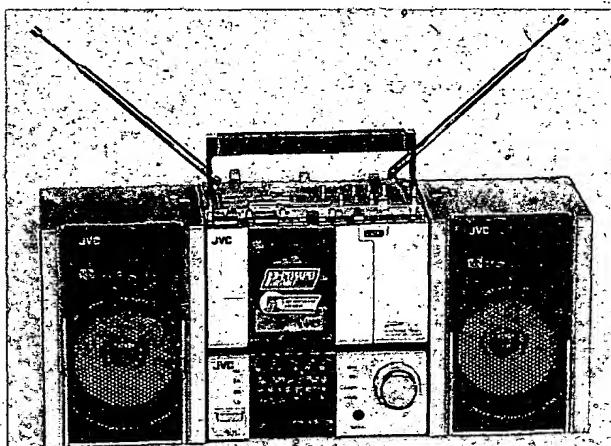

### KOMBINACE JVC PC-M 100 L

#### Celkový popis

Popisovaná kombinace kazetového magnetofonu, rozhlasového přijímače a dvou odnímatelných reproduktorových skříněk, představuje miniaturní sestavu, kterou lze kdykoliv rozložit na jednotlivé části a používat například magnetofonový díl jako přenosnou miniaturní reprodukční jednotku (Walkman) apod. Pokud všechny části (včetně reproduktorových skříněk) složíme, vznikne kompaktní jednotka, kterou lze doplnit držadlem na přenášení.

Magnetofon je vybaven obvodem Dolby B pro potlačení šumu, má volič používání záznamového materiálu se dvěma polohami (normal a metal) a třípolohový přepínač kmitočtu mazacího a předmagnetizačního oscilátoru (pro potlačení interferenčních hvizdů při záznamu vysílačů AM). K převíjení oběma směry slouží aretovaná tlačítka – automatické zastavení na konci pásku však je v provozu pouze při záznamu či reprodukcii.

Pokud je magnetofon používán ve spojení s ostatními díly sestavy, lze zapnout


funkci „music scan“, což umožňuje vyhledávat mezery mezi jednotlivými skladbami a v nich automaticky přepnout z převíjení na reprodukci. Při zaklapnutí magnetofonové části do sestavy je přístroj automaticky připojen k napájení sestavy a jeho zdroje (dva tužkové články) jsou odpojeny. V tom případě je neúčinný i regulátor hlasitosti na magnetofonu, který je jinak využíván k řízení hlasitosti v miniaturních sluchátkách (používáme-li magnetofon odděleně). Zbyvá ještě dodat, že magnetofon umožňuje i záznam, má dokonce vestavěn mikrofon (záznam je samozřejmě v případě použití mikrofona pouze monoformát) a k vyhledání místa nahrávky slouží počítadlo skutečně subminiaturního provedení.

Také reproduktoričkové skříně lze po stisknutí uvolňovacích tlačítek a vysunutí směrem nahoru odepřít. Pomocí přívodních kablíků je pak lze propojit s hlavní částí sestavy a zajistit tak širší stereofonní bázi. Propojovací kablíky jsou umístěny pod víky na zadní straně reproduktori-

rových skříněk. Tam je též prostor pro napájecí články typu R14 (v každé skřínce jsou čtyři články) a proto mají propojovací kablíky zásuvky i zástrčky se čtyřmi vývody. Připojením přístroje do sítě se vnitřní zdroje automaticky odpojují.

Na horní stěně střední (přijímačové) části je držadlo, které lze po odsunutí dvou pojistek odepřít a zajistit tak lepší přístup k ovládacím prvkům. V horní řadě v červeném poli to jsou: přepínač monostereo a čtyři přepínače vlnových rozsahů. Pod nimi ve žlutém poli jsou dva přepínače pro volbu zdroje signálu (radio, magnetofon, vnější zdroj). Sousední přepínač v modrém poli je již zmíněný „music scan“. Vlevo jsou posuvné regulátory výšek, hloubek a hlasitosti. Ladění přijímače je na přední stěně, kde je též hlavní spínač napájení. Na horní stěně vpravo vzadu je navíc ještě drážkován knoflík jemného doladování v pásmech AM.

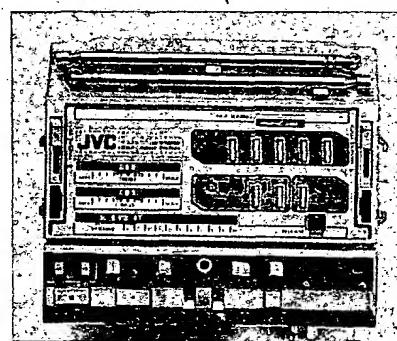Na zadní stěně jsou jednak zásuvky pro připojení obou reproduktoričkových skříněk, pokud jsou používány odděleně, dále





# **STEREOFONNÍ TUNER 66 až 100 MHz**

Ing. Jan Klabal

V Konstrukční příloze AR 1983 jsem uveřejnil popis stavby jednoduchého stereofonního přijímače pro příjem rozhlasu v obou pásmech, VKV. Celá jeho výčást vycházela z mé mnohaleté práce – používání plošných cívek v laděných-obvodech, vstupní jednotky a mf zesilovače (první vstupní jednotku s plošnými cívkami laděnou varikapou jsem uveřejnil v časopise HaZ již v roce 1968).

Návod v Příloze AR 1983 vzbudil nečekaný zájem čtenářů; jen objednávka na desku s plošnými spoji (cena 120 Kčs) došlo do podniku Radiotechnika v Hradci Králové, který vyrábí a prodává všechny desky uveřejněné v AR, několik tisíc. Proto v některých případech trvalo delší dobu, než mohli být všichni objednávatelé uspokojeni. Zájemce o stavbu neodradila ani skutečnost, že v přístroji byly použity dva filtry SFE 10,7 MHz, které nebyly v prodeji, ba ani to, že zásobování prodejen s radiotechnickými součástkami (zejména pak širší výběr rezistorů a kondenzátorů) je z pohledu zájmové elektronicky zaměřené činnosti bez nadšázký v zoufalem stavu po celé republice. Ale lid technický, a nás obzvláště, si zřejmě vždy umí nějak poradit.


Kromě těch, kteří si desky s plošnými spoji objednali, bylo i nemálo těch, kteří si je vyráběli sami. Některé z nich nám vytýkaly, že rozměry podkladů nesouhlasí a navíc že jsou nekvalitně vytiskeny. Kvali-

ta tisku jde na vrub tiskárny, to redakce, ač se ze všech sil snaží, nemůže zcela ovlivnit. Pokud se týká rozměrů, budeme v AR i napříště některé rozměrnější či málo osazené desky zmenšovat. Budou však opatřeny přesnými kótami, aby byl zřejmý správný rozměr. Přistupujeme k tomu proto, že máme stálé potíže s nedostatkem místa v časopise při nutnosti zachovat jeho obsahovou náplň podle požadavků vydavatele, které jsme nuceni plnit a protože není v našich silách zajistit zvětšení počtu tisknutých stran časopisu.

Při této příležitosti bych se chtěl také omluvit čtenářům za některé nepřesnosti, které se do konstrukce uveřejněné v Příloze 1983 vložily. Přesto, že jsme již o nich informovali v AR A3/83, rád bych je zopakoval. Jde o následující údaje: kapacita kondenzátorů C4, C5, C9, C10, C14, C46 a C48 je 2,2 nF. V obr. 1 bylo nepřesně nakresleno zapojení R21, R22, R37 a kolektoru T6 a T7 včetně vývodu pro přepínač M-S. Správné zapojení bylo na obr. 3. V obr. 3 je neplatný C3 v obvodu L2. Propojení C55 a C56 s vývody IO3 a IO4 na obr. 1 je spojeno se zemí. Rezistor R41 má být připojen na vývod 5 IO2 a přívod napájecího napětí +15 V na bílý bod plošky s R56 a dvěma drátovými připojkami. Kondenzátor C40 má být 47 nF a C28 50 pF iak je uvedeno v textu.

Při oživování příjmače se u několika zájemců vyskytl problém s dosažením


VYBRALI JSME NA  
OBÁLKA

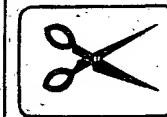

přeladitelnosti v celém rozsahu pásmá CCIR. Tó mohlo být způsobeno tím, že použili Zenerovu diodu D5 s nižším Zenerovým napětím než 13,5 V, nebo ponechali delší přívody k součástkám oscilátoru; anebo při výrobě desky s plošnými spoji došlo k většímu podleptání cívky L5, což prodloužilo délku jejího vinutí. Odpor pomocný vyplývá z vymenovaných příčin: použijeme Zenerovu diodu s vyšším napětím a samozřejmě poněkud zvýšime i napětí napájecí, zkrátíme přívody k součástkám oscilátoru, nebo přepojíme C18 na začátek cívky L5, tedy do zemního bodu v místě připojení R6 (případně zkratujeme část vnitřního závitu L5).

Pořadním z řady mých „amatérských vývojových“ tunerů s plošnými čívkami ve výrobce, je dnes popisovaný přístroj, který představuje ještě jednodušší a snadněji nastavitelné zapojení. Ve vstupní jednotce sice nejsou žádné větší změny, zato funkce mif-zesilovače a demodulátoru je podstatně zlepšena použitím nového zapojení fázovacího obvodu (patentová přihláška PV 05463). I při použití jediného keramického filtru SFE 10,7 MHz se značně zvětšila selektivita a průběh ladění stanic dosáhl „obdělníkového“ charakteru (pri průběžném ladění náhle a čistě „naskočí“ stanice, drží a stejně čistě a náhle mizí). K zveřejnění tohoto návodu mě, kromě uvedeného zlepšení, přiměl i značný zájem našich čtenářů, na které se Příloha 1984 již nedostala. Protože je v tomto tuneru použit jeden filtr, neměla by cena celého přístroje přesahovat částku 400 Kčs.

Celý tuner je konstrukčně řešen jako součást „minivěže“. Skříňka může být

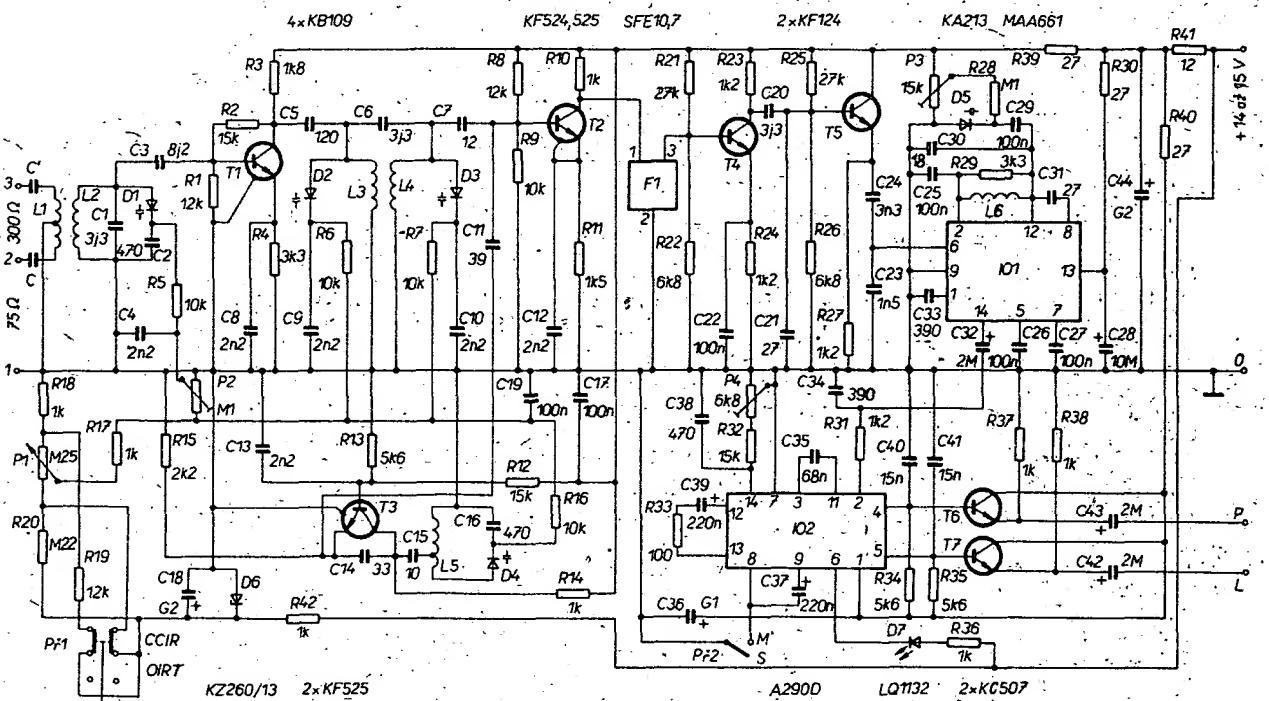

Obr. 1. Schéma zapojení

i kovová, je však třeba, aby vzdálenost desky s plošnými spoji od kovového dna skřínky byla nejméně 15 mm, raději o něco více. Napájecí zdroj 15 V není součástí tuneru, neboť se předpokládá napájení ze zesilovačového dílu.

### Popis činnosti

Signál z antény 75 nebo 300  $\Omega$  (obr. 1) přichází na vstupní anténní svorky 1–2 nebo 2–3. Odtud pak přes oddělovací kondenzátory C a C' na anténní plošnou cívkou L1. Oba oddělovací kondenzátory omezují vstup rušivých signálů zejména z oblasti krátkých vln do vstupních obvodů přijímače. V případě výskytu těchto signálů lze C a C' změnit až na 4,7 pF.

Protože je přijímač přeladitelný přes obě pásmo VKV, je třeba věnovat pozornost též použité anténě. Ve většině případů vyhoví pro obě pásmá anténa pro rozsah 87 až 100 MHz. Pouze tam, kde je signál místních vysílačů v pásmu OIRT slabší, je třeba použít dvě samostatné směrové antény a připojovat vždy tu, která požadovanému pásmu přísluší. K tomuto účelu lze použít například dvoupolohový dvoupolohový přepínač (Isostat).

Ze směsi signálů přicházejících z antény na cívku L1 si obvod cívky L2 vázany indukčně na cívku L1 a laděný varikapem D1 vybere signál žádaného vysílače a přes vazební kondenzátor C3 jej přivede na bázi vstupního předzesilovacího tranzistoru T1. Kondenzátor C2 odděluje stejnosměrné ladící napětí přiváděné na katodu varikapu přes rezistor R5 a vysokofrekvenčně uzavírá laděný obvod. R5 brání průniku výnapětí do rozvodu stejnosměrného ladidla napětí. Případně jeho zbytky, stejně jako případná brumová napětí, jsou blokována kondenzátorem C4. Kondenzátor C1 upravuje společně s trimrem P2 souběhem vstupního laděného obvodu s dalšími laděnými obvody přijímače. Kapacita tohoto kondenzátoru je 0 až 5 pF a závisí především na provedení oscilátorového obvodu (délka přívodů).

Kapacity blokovacích kondenzátorů C2 a C4 musí být voleny tak, aby s odporem rezistoru R5 vytvářely co nejkratší časovou konstantu RC. Rezistory R1 a R2 v obvodu napájení báze T1 stejnosměrně stabilizují pracovní bod tohoto tranzistoru. Rezistory R3 a R4 tvoří pracovní odpory. Emitor T1 je vysokofrekvenčně blokován kondenzátorem C8 s tak velkou kapacitou, aby na něm nevznikala záporná zpětná vazba, která by zmenšovala zesílení tohoto stupně. Zesílený signál pokračuje přes vazební a oddělovací kondenzátor C5 (odděluje kladné napětí kolektoru od země na laděný obvod L3, D2). Prvky laděného obvodu C9 a R6 mají stejnou funkci jako obdobné součástky ve vstupním obvodu.

Vstupní laděný obvod směšovače s cívkou L4 je kapacitně vázán kondenzátem C6 na výstupní cívku L3 předzesilovače. Tako vázánou kmitočtovou závislost pásmové propusti zajišťuje větší selektivitu než obvod s přímou vazbou a jen jednou cívkou, což je z hlediska kvality signálu velmi důležité. Aby bylo možno nastavit správný průběh křivky propustnosti této pásmové propusti, je mezi oběma obvody kapacitní vazba. Indukční vazba není v tomto případě výhodná, protože vzhledem k použitým plošným cívkám jejichž polohu nelze měnit, nebylo by možno zaručit požadovaný průběh propustnosti při případných změnách vnějších para-

metrů (kvalita podložky, zesílení tranzistoru, napájecí napětí a další). Proto jsou obě plošné cívky vzájemně dostatečně vzdáleny a navíc odděleny zemnicím spojem. Při této kapacitní vazbě lze změnou kapacity C6 dosáhnout mírně podkritického průběhu, který požadujeme. Je však třeba si uvědomit, že menší vazební kapacita znamená současně i menší energetický přenos. Optimální vazební kapacita je proto dosti kritická a měla by být v mezech 1,8 až 6 pF. Při menší kapacitě je útlum signálu větší, jeho přenos je však rovněž větší a selektivnější. Při větší kapacitě přechází vazba již v nadkritickou a při ladění se objevují dva vrcholy téhož přijímaného signálu. Z těchto důvodů je vhodné zúžit toleranční meze této kapacity na 2,7 až 3,9 pF.

Signál naladěného vysílače se dále přivádí přes kondenzátor C7 na bázi T2, který pracuje jako směšovač. Kapacita kondenzátoru C7, stejně jako kondenzátorů C3 a C5, nebyla volena náhodně. Každý kondenzátor, jak známo, představuje po střídavém napětí určitý odpor, daný vztahem  $1/\omega C$ . Cím menší bude tedy při určitém kmitočtu jeho kapacita, tím menší bude i přenášené signálové napětí. Vstupní impedance tranzistoru při kmitočtech kolem 100 MHz je však jen několik desítek ohmů. Připojime-li laděný obvod k bázi tranzistoru přes malý odpor, bude laděný obvod malou vstupní impedance tranzistoru, značné tlumení a jeho selektivita i nakmitané napětí budou malé. Použijeme-li naopak malou vazební kapacitu, zmenšíme zatlumení a nakmitané napětí by mělo být větší. V tomto případě se však přenese jen malá část napětí a výsledek opět není ideální. Jak je vidět, je třeba volit určitý kompromis tak, abychom dosáhli dobré selektivity a nakmitané napětí bylo dostatečně velké. Protože však výstupní impedance tranzistoru je podstatně větší než impedance vstupní, může být i kapacita vazebního kondenzátoru C5 větší bez nebezpečí většího zatlumení výstupního laděného obvodu s cívkou L3.

Protože vstupní jednotka musí být schopna přijímat nejen slabší signály vzdálenějších vysílačů, je použit samostatný tranzistor v obvodu oscilátoru, aby nedocházelo ke strhávání kmitočtu oscilátoru silným přijímaným signálem. Toto zapojení má též podstatně větší kmitočtovou stabilitu ve srovnání s kmitajícím směšovačem, což se projevuje příznivěji při příjmu slabších vysílačů.

Při příjmu velmi silného vysílače v blízkém okolí se může stát, že v příjmu jednoho pořadu (např. Hvězda) bude v tichých pasážích slabě slyšet druhý program (např. Vltava). Nelze-li pro potlačení tohoto jevu použít méně účinnou anténu, pak lze tento nedostatek řešit tak, že paralelně ke vstupu příslušné antény připojíme zkratovací cívku. Tato cívka je vzduchová a může mít 10 závitů drátu libovolného průměru (0,3 až 1 mm), přičemž vinutí má průměr 6 mm. V pásmu CCIR se účinek této cívky neprojeví.

Spolu se signálem naladěnou vysílačem přichází na bázi směšovacího tranzistoru T2 také signál oscilátoru (přes kondenzátor C11). Obvod oscilátoru tvoří tranzistor T3, rezistory R12 až R15, kondenzátory C12 až C16 společně s laděným obvodem s plošnou cívkou L5 a varikapem D4. Funkce rezistoru R16 a kondenzátoru C16 v laděném obvodu je shodná jako v předchozích laděných obvodech.

Oscilátor pracuje v tzv. Colpittsově zapojení (tranzistor se společnou bází, báze–vysokofrekvenčně uzemněná přes kondenzátor C13). Rozkmitání obvodu se dosahuje natočením fáze signálu mezi kolektorem a emitorem v hodnotě volenou

kapacitou kondenzátoru C14, který spojuje s pracovními odpory a kondenzátorem C15 určuje potřebné oscilátorové napětí i obsah nežádoucích harmonických složek. Jeho kapacitu je proto nutno volit tak, aby obsah harmonických složek byl co nejmenší a oscilátorové napětí bylo přitom dosažující pro správnou funkci směšovače. Při přelaďování, které je vzhledem k velkému kmitočtovému rozsahu značné, nesmí oscilátor ani vysazovat, ani se nesmí příliš měnit jeho výstupní napětí. Oscilátor generuje vždy napětí o mf kmitočtu vyšší než je kmitočet přijímaného signálu, takže zrcadlové signály spadají do vyšších pásem, pro něž je propustnost vstupních obvodů horší. Potřebné napětí na bázi směšovače se nastavuje volbou kapacity kondenzátoru C11.

Při výrobě desek s plošnými spoji dochází občas ke změnám (i když nepříliš výrazným) v jakosti vyleptaných plošných cívek. Tyto malé změny se ve vstupních obvodech a v obvodech směšovače někdy výrazněji neprojevují (navíc jsou všechny cívky shodné), avšak u cívek oscilátoru mohou mít vliv na dosažitelnou přeladitelnost zejména v horní části pásmu CCIR. Proto jsou uvnitř oscilátorové cívky výstupy pro případné zkrácení vnitřních obvodů až do požadovaného kmitočtu 100 MHz.

Pracovními odpory R8 až R11 nastavíme proud směšovacím tranzistorem T2 asi na 1,5 mA. Proud tekoucí tranzistorem oscilátoru T2 bude asi 2 mA a proud tekoucí vstupním tranzistorem T1 asi 0,8 mA. Na pracovním odporu R10 v obvodu kolektoru směšovacího tranzistoru se objeví směšovací produkty vzniklé smíšením vstupního signálu se signálem oscilátoru. Tato směs se přivádí do kmitočtového filtru F1.

Ladící napětí pro vstupní jednotku se získává z odporového děliče R17 až R20, z potenciometru P1 a rozsah CCIR nebo OIRT se přepíná dvoupolohovým přepínačem P1. Ladící napětí je stabilizováno Zenerovou diodou D6 a filtrováno kondenzátorem C18. Případně zbytky rušivých střídavých napětí jsou ještě blokovány kondenzátorem C19. Zkratujeme-li rezistory R18 a R20, dosáhneme plynulé přeladitelnosti v celém kmitočtovém pásmu od 65 do 100 MHz.

Obvody s tranzistory T1, T2 a T3 mají za úkol vybrat ze směsice signálů přicházejících na anténu signál požadovaného vysílače a ten převést na signál o mf kmitočtu. Tento neměnný signál lze pak snáze selektivně zesílit v mf zesilovači. Vstupním obvodem tohoto zesilovače je iž zminěný filtr F1, který do zesilovacích obvodů propustí pouze signál kmitočtu, na který je naladěn. Namísto dříve používaných obvodů LC je zde použit keramický filtr. Optimální průběh kmitočtové charakteristiky tohoto filtru je dán (kromě jeho vnitřních vlastností) i jeho tlumením připojeným vnějším odporem. Výstupní záťaze filtru tvoří vstupní impedance tranzistoru T4, vstupní určuje odpor rezistoru R10. Čím je tlumení filtru tímto odporem menší (větší odpor R10), tím je průběh přenosové charakteristiky nerovnoměrnější, avšak tlumení signálu menší. Zvětší se však také šum a přeslechy při stereofonním příjmu. Při malém odporu rezistoru R10 přestává filtr signály propouštět. Pro dobrou činnost tohoto filtru vyhovuje R10 v rozmezí 270 až 560  $\Omega$ .

Mezifrekvenční zesilovač pracuje pouze s jedním keramickým filtrem. Druhý filtr, který je u mf zesilovačů tohoto typu běžný, byl vypuštěn, avšak i tak je selektivita přijímacího převzavávající dobrá. Vypuštěním druhého filtru se navíc zlepšuje fázo-

vá věrnost přenášeného signálu. Přenos signálu z T4 na T5 zajišťuje kapacitní dělíc složený z kondenzátorů C20 a C21. Kapacity těchto kondenzátorů, zejména C20 jsou dosti kritické, větší kapacita C20 zhoršuje přenosové vlastnosti obvodu, menší snižuje úroveň přenášeného signálu.

Tranzistor T5 je zapojen jako emitorový sledovač. Toto zapojení bylo voleno úmyslně proto, aby bylo možno zajistit velmi malou impedanci na vstupu IO MAA661. U tohoto IO je totiž známo, že již při vstupní impedance několika set ohmů se do přívodu indukuje různé v signály vysílaču AM, které působí rušivě. Při větší vstupní impedance je navíc obvod náchylný k nakmitávání, což se projevuje velmi úzkým a ostrým laděním stanic, nestabilitou, citlivostí na přiblížení ruky, značně proměnným zesílením, zkreslením signálu apod. Máme-li možnost použít při nastavování např. Polyskop, lze na jeho obrazovce pozorovat na demodulační křivce ještě základ v podobě další velmi úzké a značně nestabilní „S křivky“.

Kapacitní dělíc C24 a C25 zapojený v emitoru T5 představuje na vstupu do IO impedanci řádu desítek ohmů proti zemi, což tvorí dostatečně tvrdý zdroj signálu a celý obvod je naprostě stabilní. Chtěl bych jen poznámenat, že pokud se v příjmu i přesto objeví signál blízkého středovlnného vysílače, že se jeho energie indukuje do obvodu k němuž je připojen vývoj 6 IO1. V takovém případě je vhodné zvětšit kapacitu C23 (lze použít až 22 nF) i za cenu dalšího zeslabení mezi frekvenčního signálu.

Mezifrekvenční signál o kmitočtu 10,7 MHz přichází z kapacitního dělítce přes vývod 6 IO na vstup třístupňového diferenčního zesilovače IO1. Zisk tohoto zesilovače je 60 dB a při dostatečně silném vstupním signálu zesilovač spolehlivě omezí jeho amplitudu bez parazitních fázových posuvů. Napětí z výstupu diferenčního zesilovače pak postupuje na dva omezovací zesilovače v koincidenčním detektoru a na jeden z nich přichází přímo, na druhý přes vnější fázovací obvod. Koincidenční detektor zajišťuje (koincidence je zde délka časové shody dvou napěťových impulsů fázově posunutých o 90°), že se na jeho výstupu objeví kladné impulzy pouze tehdy, budou-li na obou vstupech současně napěti shodné polarity. Při změnách kmitočtu se mění také fázový posuv obou vstupních napěti a tím i doba trvání napěti shodné polarity. Výsledná šířka výstupního impulsu bude proto závislá na okamžitém kmitočtu vstupního signálu.

Impulzy s proměnnou šírkou se přivádějí na integrační člen RC, jehož kondenzátor C31 se nabije na střední hodnotu impulsního napěti. Při středním mezifrekvenčním kmitočtu  $f_0$  bude na kondenzátoru právě polovina maximálního vstupního napěti. Změnil-li se kmitočet, změní se i fázový posuv a pak při změně kmitočtu na jednu stranu od  $f_0$ , dochází k koincidenci v delších časových intervalech a výsledně napěťové impulsy jsou širší. Tím je také výstupní napětí větší než polovina mezikvadratového napěti impulsů. Při opačné změně kmitočtu je koincidence kratší, impulsy se zúží a výsledně napětí bude menší. Tak se bude amplituda výstupního napěti zvětšovat či zmenšovat souhlasně s fázovým rozdílem obou napěti a bude tedy přímo úměrná kmitočtovému zdvihu čili modulačnímu kmitočtu.

Má-li koincidenční detektor pracovat s minimálním zkreslením, musí fázovací obvod splňovat požadavek lineárního převodu napětí v daném kmitočtovém pásmu. Tomuto požadavku vyhovuje jed-

noduchý obvod LC. Je-li tento obvod součástí fázovacího obvodu, je oblast lineární demodulační charakteristiky závislá pouze na jeho jakosti. Čím je jakost obvodu větší, tím je kmitočtové pásmo užší a demodulační křivka (křivka S) strmější. Také amplituda výstupního signálu se zvětší a zvětší se i potlačení parazitní amplitudové modulace.

Výhoda tohoto detektoru je tedy zřejmá a k jeho nastavení stačí jen přesné naladit obvod LC na největší výstupní signál. Zatlumením obvodu vhodným odporem lze dosáhnout různé strmosti demodulační charakteristiky a tím také změnit šířku pásmu propouštěného detektorem. Protože je ve fázovacím obvodu plošná cívka, je tím též zaručen jeden ze základních parametrů tohoto funkčného velmi náročného obvodu.

Resonanční obvod LC má místo běžného kapacitního trimru pro přesné nastavení fázového posuvu zapojen varikap D5. Odporovým trimrem P3 nastavujeme kapacitu varikapu a tím i dotírávání obvodu. Přesné nastavení fáze se projeví největším výstupním nf napětím signálu (největší hlasitost) a současně nejmenším šumem. Detekční účinek varikapu D5 zajišťuje jednak proměnnou šířku pásmu podle intenzity přijímaného signálu, jednak způsobuje dynamické sledování kmitočtu. Tím nahrazuje obvod automatického dodávání kmitočtu aniž by se při přelaďování stanic projevovalo známé nepřijemné „lepení“ na laděného vysílače, spojené často s „přeskočením“ vysílače slabšího.

Kondenzátor C31, který je zapojen mezi vývody 8 a 12 IO1, ovlivňuje svou kapacitou zkreslení nf signálu. Při zvětšující se kapacitě až asi do 20 pF se zkreslení zmenšuje a výstupní nf signál se zvětšuje. Pro potlačení amplitudové modulace je vhodnější větší kapacita tohoto kondenzátoru. Praxí je však ověřeno, že v rozmezí 5 až 15 pF zůstává potlačení AM již téměř stejné. Zvětšuje-li se kapacita C31 (při současném zmenšování indukčnosti cívky L6), zvětšuje se mírně zkreslení, ale i úroveň nf signálu. Pro dosažení požadované šířky pásmu detektora je třeba, aby tento obvod LC měl určitou jakost Q. Čím je Q větší, tím je propouštěné pásmo užší. Pro přenos úplného zakodovaného stereofonního signálu s malým zkreslením je třeba, aby šířka pásmu detektoru byla asi 400 kHz. Tuto šířku zajišťuje tlumicí odpor R29.

Připomínám, že ti, kteří by chtěli toto zapojení fázovacího obvodu, kterým dosáhneme velmi selektivního a oště ohrazeného ladění stanic, použít u přijímače z Přílohy 1983, by museli kromě příslušných úprav zapojení změnit i kapacitu kondenzátoru C30, protože tam použitá plošná cívka má mnohem menší indukčnost.

Z tohoto rozboru je tedy patrné, že volba obvodových prvků nemůže být závislá pouze na požadavku dodržet rezonanční kmitočet, na který je nalaďen filtr F1 mf zesilovače. Vzhledem k tomu, že plošná cívka L6 má své elektrické parametry již předem dány a maximální kapacita použitého varikapu je menší, než je třeba pro rezonanční obvodu na kmitočtu 10,7 MHz, je paralelně k obvodu připojena ještě pevná kapacita C30. Kondenzátor C25 vysokofrekvenčné zkratuje na zem konec cívky L6 v bodě 2 IO1, čímž uzavírá kmitavý obvod a zároveň stejnosměrně odděluje tento bod od země.

Na výstupu z koincidenčního detektoru je v IO1 ještě jednostupňový nf zesilovač. Jeho výstupní napětí je závislé na kapacitě kondenzátoru C39, blokovacího vývod 1 a na kapacitě vazebního kondenzátoru

C32 na výstupu z IO (vývod 14). Blokovací kondenzátor C33 na vývodu 1 ovlivňuje přenos celého pásmu nf signálu. Jestliže je zesilovač určen pro stereofonní příjem, jako je tomu v tomto případě, pak je nutno, aby byl schopen bez útlumu přenést signály až do 60 kHz. Při monofonním příjmu je naopak vhodnější signály vyšších kmitočtů odřezat, neboť působí rušivě (zvětšují šum). V tomto případě lze použít kondenzátor 3,9 nF. Vazební kondenzátor z vývodu 14 ovlivňuje spodní část kmitočtového pásmu a pro zajištění přenosu v nejnižších nf kmitočtů je třeba, aby jeho kapacita byla nejméně 2 až 5  $\mu$ F. Výstupní napětí na tomto vývodu je rádu desetin voltu.

Kondenzátory C26 a C27 slouží k vysokofrekvenčnímu blokování příslušných obvodů IO a k filtraci stejnosměrného předpěti. Jejich správná kapacita ovlivňuje do jisté míry stabilitu jednotlivých stupňů diferenčního zesilovače i koincidenčního detektoru. Jaké C26 a C27 můžeme použít keramické kondenzátory malého nejlépe poduškovitého provedení, i když tedy kondenzátory nejsou pro tak vysoké kmitočty určeny; jejich kapacita se totiž při kmitočtech nad 1 MHz poměrně rychle zmenšuje. Rozměrově větší svítkové kondenzátory nejsou vhodné, neboť mají vždy určitou indukčnost a tím zvětšují náchylnost IO k nestabilitě. Z uvedeného důvodu lze proto s výhodou použít keramické kondenzátory s poněkud větší kapacitou (56 nF a více). Člen RC v obvodu napájení IO1 (C28, R30) filtry a vysokofrekvenčně i nízkonálofrekvenčně blokuje napájecí napětí.

Úplný zakodovaný stereofonní signál (ZSS) přichází z výstupu IO1 přes kondenzátor C32 a člen RC složený z R31 a C34 do stereofonního dekodéru. Zapojení stereofonního dekodéru vychází ze zámeru řešit přijímací bez vinutých cívek. Je zde proto použit integrovaný obvod A290D (z NDR), který je u nás běžně prodáván a který pracuje na principu smyčky fázové synchronizace. Kromě jednoduchosti zapojení je jeho použitím též zajištěno snadné nastavení správné detekce stereofonních signálů.

V dekodéru je pouze několik vnějších obvodových prvků, jejichž volba ovlivňuje jeho správnou činnost i jeho elektrické parametry. I vstup tohoto IO vyžaduje nf signál takové kvality, která by zajistila správnou činnost jeho vnitřních obvodů. Na kvalitě vstupního signálu závisí též výsledné zkreslení i sumové poměry v obou kanálech. Ty jsou ovlivněny i přítomností rušivých nf signálů a směšovacích produktů, které se pak ve výstupním nf signálu projevují jako různé pazvuky. Při kvalitním vstupním signálu se také zmenšují přeslechy mezi levým a pravým kanálem.

Oscilátor automatické fázové smyčky, který je zapojen uvnitř IO2, je velmi citlivý na harmonické složky pilotního signálu 19 kHz, které se mohou objevit na jeho vstupu přenosem z výstupu z výstupu z výstupu IO1. Velmi kvalitní a oště laděný filtr však vyžaduje vinuté cívky. V našem případě se musíme spokojit s méně účinnou filtrací obvodem RC vloženým do cesty signálu. Vstupní signál se filtrouje přede vším již v IO1 a to poněkud větší kapacitou blokovacího kondenzátoru na vývodu 1. Další filtrace je zajištěna

členem, R31, C34. Toto zapojení sice poněkud sníží úroveň signálů vyšších kmitočtů stereofonní rozdílové složky, potlačení nad 70 kHz je však již takové, že nehozí ovlivňování oscilátoru.

Obvod R32, C36 a P4 tvoří člen  $RC$  oscilátoru v IO2. Správným nastavením trimru P4 určujeme přesný kmitočet oscilátoru. Na filtro  $RC$ , zapojeném v obvodu fázové smyčky a složeném z rezistoru R33 a kondenzátoru C39 je závislé zkreslení výstupního nf signálu v obou kanálech. V tomto přístroji je použita méně běžná varianta tohoto obvodu, která sice poněkud zvětšuje zkreslení v okolí 8 kHz, avšak zjednoduší celý obvod.

Kvalita kondenzátorů C37 a C39 určuje míru filtrace rušivých produktů nízkých

kmitočtů z oscilátoru fázové smyčky. Nejhodnější by byly styroflexové kondenzátory, ty jsou však příliš rozměrné. Vyhoví však i keramické kondenzátory, u nichž však je třeba složit požadovanou kapacitu nejméně ze dvou kusů. Perličkové tantalové kondenzátory jsou už méně vhodné, jsou však přijatelně malé. Běžné elektrolytické kondenzátory v tomto případě nevhodují.

Kapacita kondenzátoru C35 určuje velikost signálu přicházejícího z předesilovacích stupňů stereofonního dekódéru v IO2 na vstup modulátoru (rovněž v IO2). Malá kapacita zmenšuje úroveň signálu, zvyšuje práh nasazení činnosti stereofonního dekódéru, ale zároveň zmenšuje míru rušivých „pazvuků“ v reprodukcii.


Kapacita C35 může být od 1 nF až do 100 nF bez významného vlivu na kvalitu signálu. Obvody s R34 a R35 a s kondenzátory C41 a C42, zapojené na výstupech pravého i levého kanálu, zajišťují společně se vstupními odpory obou nf zesilovačů deefází (mírně zeslabují signál vysokých kmitočtů). Pro indikaci stereofonního příjmu lze připojit na vývod 6 IO2 přes rezistor R36 svítivou diodu D7. Na odporu R36 závisí její svítivost. Pro přepínání příjmu stereo-mono lze využít vývod 8 nebo 9 (zájemné), který připojujeme spinačem na zemní vodič. Výstupní nf signály obou kanálů přicházejí na báze tranzistorů T6 a T7, které jsou zapojeny jako emitorové sledovače.

(Příště dokončení)


## OBVOD AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ

Při experimentování s obvody automatického ladění (OAL) z AR B4/83 jsem navrhl zapojení OAL pro ladění jednotek VKV s varikapy, které potřebují ladící napětí do 30 V. Ladi se senzory a to nahoru i dolů. Rychlosť přelaďování je přibližně stejná jako při ručním ladění knoflíkem a lze ji měnit změnou R7 (47 k $\Omega$ ). Po dotyku senzoru S2 probíhá ladění k vyšším kmitočtům, při dotyku na S1 k nižším. Oddáleme-li prst ze senzoru ladění v blízkosti nějaké stanice, OAL samočinně doladí přijímač na tu stanici a dále působí jako obvod automatického dolaďování kmitočtu (ADK). Toto dolaďování je velice účinné a pracuje spolehlivě i při změnách napájecího napětí. OAL zaručuje přesné naladění i nejslabších stanic.

Zapojení je na obr. 1. Operační zesilovač zajišťuje spolu s diodovým můstekem (D1 až D4) a tranzistorem T1 vybíjení a nabíjení kondenzátoru C1 konstantním proudem v závislosti na napětí  $U_{ADK}$  a  $U_{ref}$ . Obě tato napětí jsou vyuvedena u většiny moderních IO pro mf zesilovače, např. CA3089, CA3189, TDA1200 apod. Není-li referenční napětí  $U_{ref}$  k dispozici, můžeme ho získat např. odporovým děličem podle obr. 2. Tranzistory T3 a T4 slouží jako senzorové spínače. Zenerovy diody ZD1 a ZD2 slouží k omezení ladícího napětí na požadovanou velikost (např. 20 V); Zenerovy diody musíme vybrat podle maximálního  $U_L$ . Jako stupnice přijímače slouží miliampermetr. Trimrem 4,7 k $\Omega$  nastavujeme plnou výchylku měřidla při maximálním ladícím napětí.

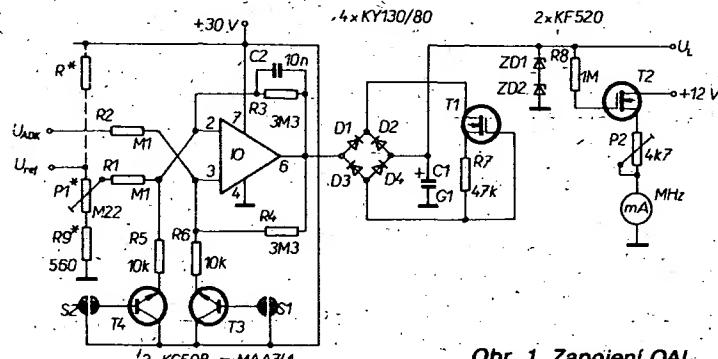

Obr. 1. Zapojení OAL

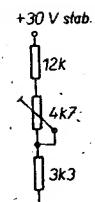

Obr. 2. Dělič k získání referenčního napětí



Chceme-li použít jako stupnici voltmetr, můžeme ho připojit přímo na  $U_L$  a potom odpadne tranzistor T2, rezistor R8 a trimr P2. Náčrtek desky s plošnými spoji je na obr. 3. Dva odpory a jeden trimr ve schématu (i na desce s plošnými spoji) jsou označeny hvězdičkou; tyto součástky se mění podle toho, používáme-li  $U_{ref}$  z IO nebo z děliče podle obr. 2. V prvním případě R odpadne a ve druhém případě se trimr P1 mění na 4,7 k $\Omega$  a R9 na 3,3 k $\Omega$ . Deska s plošnými spoji počítá s oběma variantami.

Napětí +30 V musí být dobře filtrované, nemusí být stabilizované. Pouze v případě varianty s odporovým děličem je jej třeba stabilizovat (jinak by se přijímaná stanice „ulaďovala“ vlivem změny napájecího napětí).

Napájecí napětí +30 V, přívody k senzorovým ploškám S1 a S2 a ladící napětí  $U_L$  musíme vést stíněnými kablami.

Od každého senzoru můžeme vyvést buď dvě plošky (od báze tranzistoru a od +30 V), nebo jen jednu (od báze tranzistoru). V druhém případě je však vhodné vybrat jako T3 a T4 tranzistory s co největším zesílením.


Vojtěch Ludi

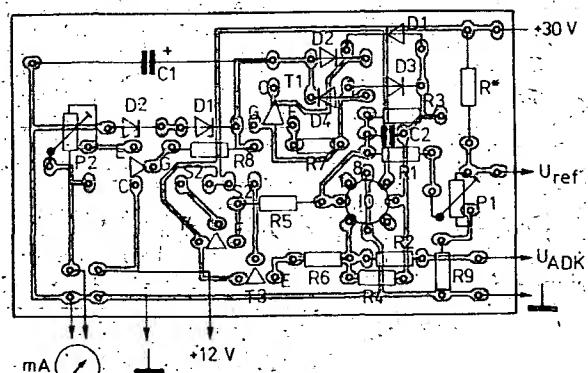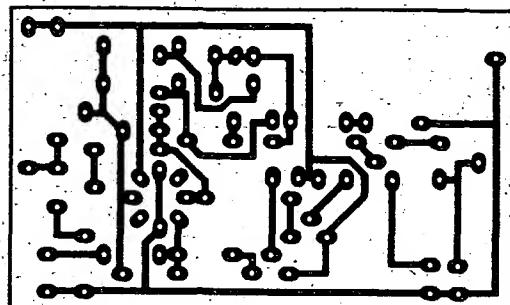

Obr. 3. Deska s plošnými spoji S60  
OAL (pravý senzor má být spíravně S1)



# mikroelektronika

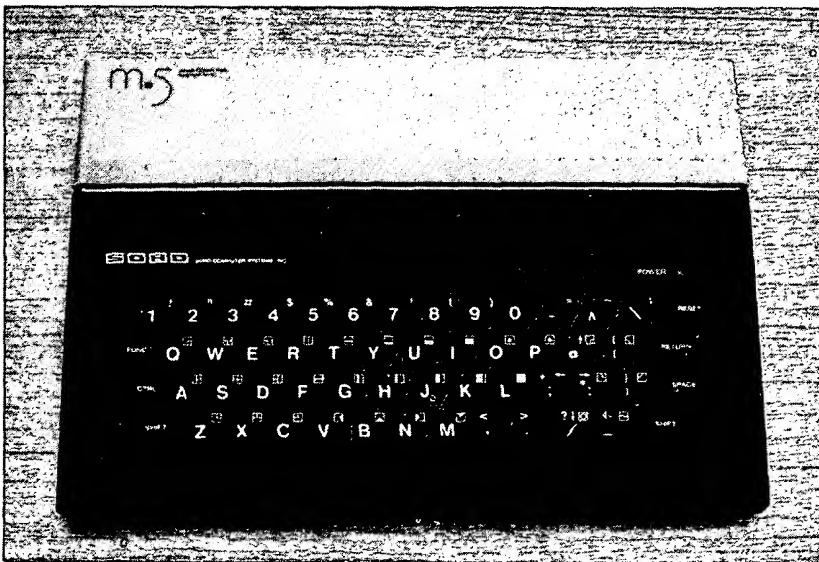

## OSOBNÍ POČÍTAČ SORD M5

Ing. Libor Štolc, Daniel Dočekal

Tímto článkem chceme zájemce o malou výpočetní techniku seznámit s osobním mikropočítačem SORD M5, který je řešen jako univerzální pro všechny členy rodiny a po rozšíření je vhodný i pro profesionální použití. Počítač M5 byl uveden na trh jako novinka v roce 1983 u nás málo známou Japonskou firmou SORD, která vyrábí profesionální osobní počítače. V době zpracovávání článku probíhala jednání o zajistění dovozu tohoto počítače do ČSSR prostřednictvím PZO Tuzex.

Perfektní mechanické provedení je patrné z fotografie. Tlačítka zajímavé řešené klávesnice jsou z šedé hmoty podobné tvrdé průzračné mechanické kontakt indikovaný i zvukově. Na zadní straně počítače jsou konektory pro připojení televizoru, kazetového magnetofonu, konektor výstupního videosignálu a zvukového signálu, konektor Centronics pro tiskárnu a dva konektory pro ruční ovladače, používané při počítačových hrách. Každý ovladač umožňuje volit jeden z osmi směrů a dále má akční tlačítko. S počítačem je dodáván samostatný napájecí zdroj. Sběrnice počítače je vyvedena na konektor pod odklopovým krytem na vrchní straně počítače. Do konektoru se zasouvají programové moduly o velikosti obalu na magnetofonové kazety. Vstupy pro ruční ovladače a výstup pro tiskárnu lze využít i jako univerzální vstupy a výstupy.


Na blokovém schématu počítače (obr. 1) zaujme obrazový generátor, zvukový generátor a dekódování adres. Jinak jde o standardní zapojení mikropočítače s mikroprocesorem Z80A. Obrazový generátor tvorí samostatný „video display procesor“ TMS9929 s vlastní pamětí 16 kB VRAM. Zvukový generátor využívá obvod SN76489AN s programovatelným tříkanálovým výstupem. Adresové obvody počítače jsou sdruženy do jediného základního obvodu. Všechny součástky počítače jsou na jedné desce s plošnými

a strukturou a programování všech bloků počítače jsou podrobně popsány v manuálu „Monitor handling Manual“, který se dodává s počítačem. To umožňuje aplikování podprogramů v monitoru v uživatelských programech ve strojovém kódu nebo jako samostatných podprogramů volaných v jazyce BASIC příkazem CALL. Příkaz CALL umožňuje kromě startovní adresy zadat i obsahy všech registrů mikroprocesoru Z80A. Informace v manuálu jsou dostatečné pro vytvoření vlastního aplikačního programu uživatele, který by byl uložen v paměti EPROM a nahrazen by výrobcem dodávané programové moduly.

S počítačem se dodává modul BASIC-I a za příplatek moduly BASIC-F, BASIC-G a FALC. Programovací jazyk BASIC-I je určen pro úplné začátečníky v programování. Jeho účelem je naučit uživatele základy programování a práce s počítačem. BASIC-F je vhodný pro vědeckotechnické výpočty, kde se využívají značná přesnost. BASIC-G je zaměřen na grafiku a počítačové hry. Programový modul FALC je systém pro zpracování menších datových souborů v tabulkové formě.

Základní kapacita paměti RAM je 4 kB. V modulech BASIC-F a BASIC-G je vedle paměti 16 kB ROM ještě 4 kB RAM k použití uživateli. Do konektoru pro programové moduly lze připojit další venkovní paměť, realizovanou popř. i amatérsky z dostupných součástek.

Použitý obrazový generátor s vlastní pamětí otvírá uživatelům široké pole působnosti v práci s barevnou počítačovou grafikou. Spolu s výkonným obrazovko-

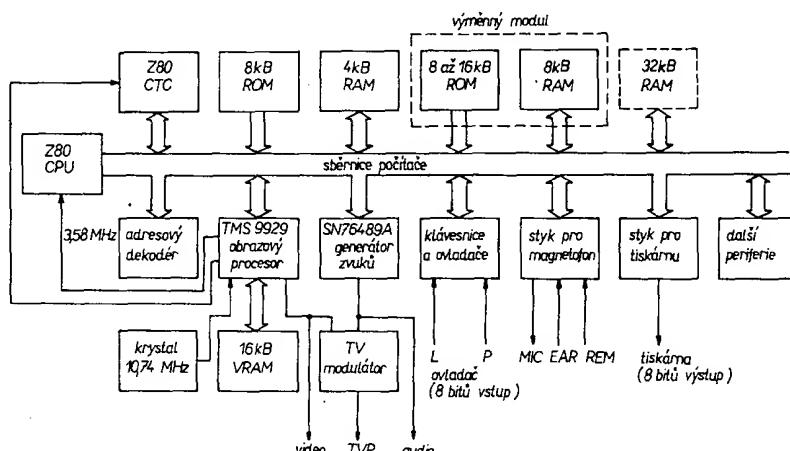

Obr. 1. Blokové schéma osobního počítače SORD M5

spojí, která je dokonale z obou stran stíněna plechovými kryty. Klávesnice je samostatný celek a k desce počítače je připojena přes konektor.

V paměti 9 kB ROM jsou uloženy podprogramy potřebné pro činnost a vzájemnou spolupráci všech funkčních bloků počítače, při nichž se využívá přerušení přes časovač Z80 CTC. Popis všech podprogramů, potřebné vstupní a výstupní parametry, vzájemné vazby podprogramů

vým editorem a několika režimy zobrazení značně zrychluje tvorbu programů i jejich chod. V libovolném okamžiku jsou programové nebo z klávesnice přistupné dvě samostatné „obrazovky“ a každá z nich může být přepnuta do jednoho ze čtyř režimů. Pro vlastní tvorbu a opravu programů je k dispozici textový režim se 40 znaky na řádce. Pro jednoduchou grafiku

má režim GI na řadce 32 znaků. Oba tyto základní režimy mají 24 řádek. Pro jemnou grafiku se používá režim GI s bodo-vým rastrem  $256 \times 192$  bodů. V základním znakovém rastrovi  $8 \times 8$  bodů režimu GI mohou být na každém řádku nastaveny dvě barvy ze šestnácti možných. Posledním režimem je Multi-color, který umožnuje zobrazit  $64 \times 48$  libovočerně barevných čtverečků. Všech 224 znaku znakového generátora lze programově předefinovat a tak vytvořit např. českou abecedu. V textovém a GI režimu využívá obrazový generátor necelých 8 kB VRAM a ve zbytku může uživatel pracovat použitím příkazů VPOKE a VPEEK, popř. lze vytvořit dalších osm textových „obrazovek“.

Velké možnosti má počítací při zobrazování dynamických jevů. Několik příkazů slouží pro vytváření uživateli definovaných grafických plošných objektů, jimž lze různými příkazy plynule pohybovat po obrazovce.

Všechny tři varianty jazyka BASIC mají několik společných vlastností:

- názvy všech číselných a řetězcových proměnných a polí mají maximální délku 32 znaků,
- programový řádek o maximální délce 252 znaků může obsahovat více příkazů oddělených dvojtečkou,
- v příkazech GOTO, GOSUB a RESTORE se pro označení řádku používají vedle číselných konstant a proměnných také alfanumerické konstanty a řetězcové proměnné označující návěstí v programu,
- návěstí v programu začíná znakem \$ těsně za číslem řádku a jeho délka je maximálně 9 znaků,
- v příkazech a funkcích se užívají i hexadecimální konstanty, které začínají znakem &,
- používá se programová smyčka REPAT-UNTIL.

Programové moduly BASIC-F a BASIC-G obsahují příkazy pro programování přerušení několika druhů a jejich obslužení.

Hlavní předností jazyku BASIC-F, který bude asi nejvíce využíván, je vysoká přesnost (13 platných číslic) a velký číselný rozsah ( $-7.2E+75$  až  $+7.2E+75$ ) u aritmetických operací i funkcí. Rychlosť byla srovnávána s počítačem Sinclair ZX-81 na dvou programech. Při řešení soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty nejjednodušší Gaussovou eliminaci metodou byla rychlosť obou počítačů prakticky stejná (10 rovnice 11 sekund, 20 rovnice 77 sekund). Rychlosť výpočtu funkcí byla srovnávána pro cyklus od jedné do tisíce. Zde byl počítač SORD M5 většinou pomalejší (o 5 až 30 %). Argumenty funkcí mohou být ve stupních nebo v radiánech.

BASIC-F pracuje i s celočíselnými proměnnými a polí. Při dimenzování polí příkazem DIM je maximální velikost jedné dimenze 255 a počet dimenzí je omezen pouze velikostí paměti.

Tvorbu programů usnadňují příkazy AUTO (automatické řádkování), RENUM (přečíslování řádek programu) a DEL (vy-mazání řádek programu). Pro odlaďování programů je velice užitečný příkaz TRACE ON/OFF, který způsobí výpis čísel jednotlivých prováděných řádků na obrazovku nebo tiskárnu. Chybové hlášení jsou kromě výpisu na obrazovku ještě ukládána do paměti, odkud je lze vyvolat příkazy ERR (kód chyby) a ERR1 (číslo řádku s chybou). Lze použít příkaz ON ERROR GOSUB a ON EVENT GOSUB – první z nich převede program na podprogram



Obr. 2. Celková sestava počítače

při chybě, druhý po zadáném časovém intervalu.

Z příkazu pro zpracování řetězcových proměnných stojí za zmínku příkazy CALC a EXE. Argumentem funkce CALC je řetězcová konstanta nebo proměnná ve tvaru aritmetického výrazu a výsledkem je vypočítaná číselná hodnota tohoto výrazu. Argument příkazu EXE obsahuje jeden nebo více příkazů jazyka BASIC-F ve formě konstanty nebo proměnné. To umožňuje měnit části programu během jeho průběhu.

Grafické příkazy pro práci s jemnou grafikou jsou tři. Příkazy PLOT (jeden bod) a DRAW (úsečka) jsou celkem běžné. Příkaz PAINT vybarví zadanou barvou plochu uzavřenou pomocí příkazů PLOT nebo DRAW.

S datovými soubory se pracuje u všech vstupních a výstupních periferických zařízení stejně. Datový soubor se otevří příkazem OPEN, jehož dalšími parametry jsou třímístná zkratka vnějšího zařízení, název souboru o maximální délce devíti znaků, označení vstupu nebo výstupu a číslo kanálu. Pro výstup dat se používá příkaz PRINT s označením čísla kanálu a pro vstup dat příkaz INPUT s označením čísla kanálu. Za nimi následuje seznam proměnných. Práce se souborem se ukončuje příkazem CLOSE s označením čísla kanálu.

K záznamu na magnetofonovou pásku se používá kmitočtová modulace. Logické nule odpovídá určitý kmitočet a logické jedničce jeho dvojnásobek. Přenosová rychlosť je nastavena na 2000 bitů/s a lze ji změnit jedně systémové proměnné nastavit v rozmezí 1600 až 3200 bitů/s. Přenášený bajt začíná vždy startovním bitem, který je na úrovni log. 0. Následuje osm datových bitů a na závěr stopbit na úrovni log. 1.

Soubor na magnetofonové pásku se skládá z několika částí. Na začátku je asi tři sekundy mezera se zaváděcím signálem konstantního kmitočtu a úrovně, který při záznamu nastaví automatiku magnetofonu na správnou úroveň. Následuje hlavička souboru o délce 32 bajtů, která obsahuje údaj o typu záznamu, jméno souboru (maximálně 9 znaků), nahrávací adresu, délku souboru a případně startovací adresu souboru ve strojovém kódu. Za hlavičkou je krátká přestávka a po ní bloky dat oddělené mezerami. Délka bloku je maximálně 256 bajtů. Každý blok

obsahuje údaj o typu bloku, jeho délku a vlastní data. Na konci každého bloku je jeho kontrolní bajtový součet pro kontrolu správnosti při nahrávání do počítače. Na konci souboru je ukončovací blok. Spolehlivost tohoto systému je při použití běžného kazetového magnetofonu velmi vysoká. Vzhledem k čtení dat po blocích musí mít použitý magnetofon dálkové zapínání a vypínání.

Pro záznam programů se používá běžný příkaz SAVE a pro kontrolu správnosti nahrávky potom příkaz VERIFY. Obsah paměti VRAM lze nahrát příkazem VS/SAVE.

Při dlouhodobém testování několika kusů počítačů SORD M5 jsme zjistili stoprocentní spolehlivost a možnost trvalého chodu. Celková koncepce počítače a jeho systémové programové vybavení zaručuje zájem spotřebitelů a tím i výrobu počítače na několik let. K počítači se jako zvláštní příslušenství dodává přídavná paměť 32 kB, disková paměťová jednotka, mozaiková tiskárna na tepelně citlivý papír a řada programových modulů (v pamětech ROM) pro různé hry. Věřme, že se PZO Tuzex podaří dovoz realizovat a že při stanovení cen bude vztah v úvahu společenský význam dostupnosti této techniky na našem trhu (podle předběžných informací by měla být cena nižší než 2000 TK – pozn. red.). Technickopražskou službu a aplikaci programové vybavení by potom pravděpodobně zajišťovali členové 602. ZO Svazarmu v Praze 6.

## Počítače v Číně

V posledních letech klade Čína zvýšený důraz na urychlený rozvoj elektronické a spojové techniky v zájmu zvýšení efektivnosti průmyslu a vojenské výroby. Na základě dohody čínských úřadů s britskou firmou Sinclair Research bude v zemi zahájena výroba mikropočítačů ZX 81 a Spectrum. Zpočátku mají být v Číně kompletovaný součástí vyráběné v Anglii.

Po pětiletém výzkumu uvedli technici do zkušebního provozu první čínský superpočítač, schopný provádět 100 milionů operací za sekundu. Vývojem tohoto počítače se Čína řadí mezi prvních pět světových výrobců počítačů tohoto typu. Jak

# Nové kapesní mikropočítače SHARP

Prudký vývoj elektroniky v posledních letech umožnil zminiaturovat dříve rozměrné přístroje a hromadnou výrobou je přiblížil širokým masám spotřebitelů. Pokroky v miniaturizaci lze nejlépe sledovat v počítacích a kalkulačkách. V miniaturních přístrojích vždy vynikají Japonci a po úspěšných konstrukcích radiopřijímačů, magnetofonů, videomagnetofonů, fotopřístrojů a elektronických hodinek zahájili ofenzívnu na trh mikropočítačů. Po velkých stolních modelech přicházejí nyní na trh miniaturizované, skutečně kapesní mikropočítače s nepatrnými rozměry a spotřebou, výkonnosti převyšující dosud používané programovatelné kalkulátory.

Japonská firma Sharp vyrábí několik modelů kapesních mikropočítačů, z nichž jsou u nás některé již známé. Po prvním jednoduchém modelu PC-1211 [1] přišel komfortnější PC-1500 [2], a nově se objevily modely PC-1251, PC-1245 a PC-1401. A vývoj půjde dál.

PC-1500. Proto i zde chybí obhospodařování magnetofonu. Uživatel musí přesně zaznamenávat stav počítaadla a tomu odpovídající obsah, neboť počítač zaznamenává programy a data, aniž by se přesvědčil, zda je na pásku již něco zaznamenáno.



Kapesní mikropočítač PC-1251 zasunutý do základního modulu CE-125 s termickou tiskárnou a mikrokazetovým magnetofonem.

PC-1251

Použitím osmibitového mikroprocesoru, vyrobeného technologií CMOS, je tento model mnohem rychlejší než PC-1211, avšak je s ním slučitelný [3], tj. programy psané pro PC-1211 lze bez zmeny použít i pro PC-1251 [4]. Provozní systém, zabírající 24 kilobajty, je převzat z modulu PC-1500, přičemž však byl rozsah jazyka BASIC nepatrně zmenšen. Odpadá možnost grafického výstupu, neboť není možno připojit souřadnicový zapisovač, rovněž byly vynechány vnitřní hodiny a místo programovatelných výšek různých zvuků je k dispozici pouze jediný tón. Naproti tomu je možno programy chránit proti výpisu bezpečnostním slovem.

Programy, psané pro PC-1500, lze rovněž použít, jen povely, týkající se souřadnicového zapisovače, hodin a tónového výstupu musí být změněny nebo vyuštěny.

Doplňkem mikropočítače PC-1251 je základní modul CE-125, obsahující termickou tiskárnu se 24 znaky a mikrokazetový magnetofon pro záznam programů a dat. Obrsuha kazetového magnetofonu je obdobná jako u modelu

je program pro přepočet odporového trojúhelníka na hvězdu a naopak. Programy jsou sestaveny takovým způsobem, že je lze použít stiskem jediného tlačítka. Některé z programů jsou vypsány v návodu, takže je má k dispozici i uživatel bez mikrokasety.

Miniaturní tlačítka s rozměry 4×4 mm jsou od sebe dostatečně vzdálena, takže je psaní ulehčeno a nedochází ke stisku dvou tlačitek současně. Písmenné označení je americké QWERTY (evropské je QWERTZ). Číslicový blok tlačítka je doplněn funkčními a programovatelnými tlačítky.

Pro uživatele, kteří rádi programují v assembliingu, je důležité, že povely PEEK a POKE jsou i zde implementovány. Na příkaz japonské centrály však nebyl zveřejněn povelový kód mikroprocesoru. To je ovšem škoda, protože se tento počítač dá prostřednictvím sériového styku použít pro řízení technických procesů, přičemž vžak programy v jazyku BASIC jsou příliš pomalé. Opakuje se tedy historie s modelem PC-1500, kdy šikovní uživatelé rozluštili firmou zatajovaný povelový kód. Model PC-1251 má také osmibitový procesor, avšak s jiným kódováním.

Nakonec několik technických dat kapesního mikropočítače PC-1251. Výpočty jsou prováděny podle matematických pravidel s prioritou, deseti-místná mantisa a dvoumístný exponent, programovací jazyk BASIC. Kapacita paměti: provozní systém 24 kB ROM, RAM: systém 500 bajtů, program 3486 bajtů (= kroků), rezervní paměť 48 bajtů a standardní proměnné 208 bajtů. Ochrana paměti CMOS nouzovou baterií. Alfanumerický zobrazovač s tekutými krystaly má 24 míst se zobrazením 5×7 bodů. Odběr 30 mW při 6 V ze dvou lithiových článků CL-2032, které vydrží 300 hodin provozu. Rozměry 135×70×9,5 mm, hmotnost 115 g, cena 300 až 400 DM.

PC-1245

Tento model je dalším vývojovým typem; liší se od předchozího PC-1251 zejména kratším zobrazením — jen 16 alfanumerických znaků, menším rozsahem použitelné paměti — 1486 kroků programu BASIC a hlavně cenou — kolem 160 až 200 DM. Jinak jsou všechny technické parametry včetně rozměrů steiné.

parametry včetně rozšíření stejné.

Jedná se tedy o podstatně levnější model a uspořeno bylo jak na displeji, tak i na paměti. Protože jedna řádka může mít až 80 znaků, je výřez se 16 znaky, zobrazitelných na displeji v některých případech malý, zejména jedná-li se o zpracování řetězců, které je v použitém jazyku BASIC možné. Řádka programu neprobíhá zobrazěním plynule, nýbrž vzhledem ke způsobu uložení v paměti jen skokově (povely v jazyku BASIC nejsou uloženy kódováním jednotlivých písmen, nýbrž celých slov).

Právě tak jako PC-1251 lze i PC-1245 zasunout do základního modulu CE-125 s tiskárnou a mikrokasetovým magnetofonem a proměnit jej tak v miniaturní přenosnou kancelář pro zaznamenávání a zpracování dat. Protože však je cena dosavadního základ-

ního modulu poměrně vysoká, připravuje SHARP nový a levnější doplněk který má být pod označením CE-126 P k dostání za 230 DM [6].

Ačkoli nejsou povely PEEK a POKE pro programování asemblerem v příručce pro obsluhu uvedeny, lze je použít, neboť se jedná o stejný provozní systém jako používá PC-1251. Podle novějších údajů se prý firma Sharp přece jen rozhodla uveřejnit používaný kód vlastního mikroprocesoru.

## PC-1401

Nejnovějším modelem kapesních mikropočítačů je PC-1401, lišící se od svých předchůdců zejména přidáním tlačítka vpravo od zobrazovače pro přímé zadávání matematických funkcí a zvětšením klávesnice, čímž se celý počítač prodloužil, takže vnitřní rozměry jsou 170×72×9,5 mm. Rovněž větší je i paměť, lze programovat až 3534 kroků v jazyku BASIC s některými změněnými povely oproti předchozím modelům. Programy z modelu PC-1245 lze však použít i zde. Podle [5] je programování slučitelné s modely PC-1211, PC-1245 a PC-1251.

Programováno je 59 vědecko-technických matematických funkcí, takže lze s tímto mikropočítačem provádět výpočty stejně jako s kalkulačkou a navíc je možnost programování v jazyku BASIC, čemuž slouží paměť RAM s rozsahem 4,2 kB. Možnost až patnácti úrovní závorek a 18 programových adres, které lze použít pro startování programů. Často používané povely v jazyce BASIC jsou právě tak jako u modelu PC-1245 zadávány stiskem jediného tlačítka.

Použit je šestnáctimístný alfanumerický zobrazovač s kapalnými krystaly s bodovým zobrazením. Celkový odběr je 30 mW, hmotnost 150 g a cena 280 až 300 DM.

Doplňkem je termická tiskárna CE-126 P s tichým chodem a 24 znaky na řádek. Napájení čtyřmi suchými články AA nebo UM 3, které při odběru 3 W postačí k tisku 2000 řádků. Rozměry 141×116×23 mm, hmotnost s bateriemi 280 g, cena 190 až 250 DM.

(Literatura na str. 382)


JOM

## HP-150


Nedávno uvedla firma Hewlett-Packard na trh počítač HP-150. Základem počítače je šestnáctibitový mikroprocesor 8088, RAM má kapacitu 256 až 640 Kbyte. Displej je devítipalcový s grafikou 512×990 bodů. Lze použít interfejs RS232C, jeho novou variantu RS422 a IEEE488. Součástí systému jsou dva mikrofloppy disky 3 1/2 palce s kapacitou 270 Kbyte. Počítač používá operační systém MS-DOS 2.0 a programovací jazyky Microsoft BASIC (již ne HP Basic!) a Pascal.

Až potud tedy nic revolučního. Pozoruhodností tohoto počítače je však možnost jeho ovládání přímo ukazováním na obrazovku. Je to vyřešeno konstrukčně poměrně jednoduchým způsobem. V rámečku obrazovky jsou světelné diody a proti nim fotodiody. Tím se vytvoří součadnicová síť. Když prstem přerušíte paprsek, počítač snadno vyhodnotí místo přerušení.

Richard Havlík

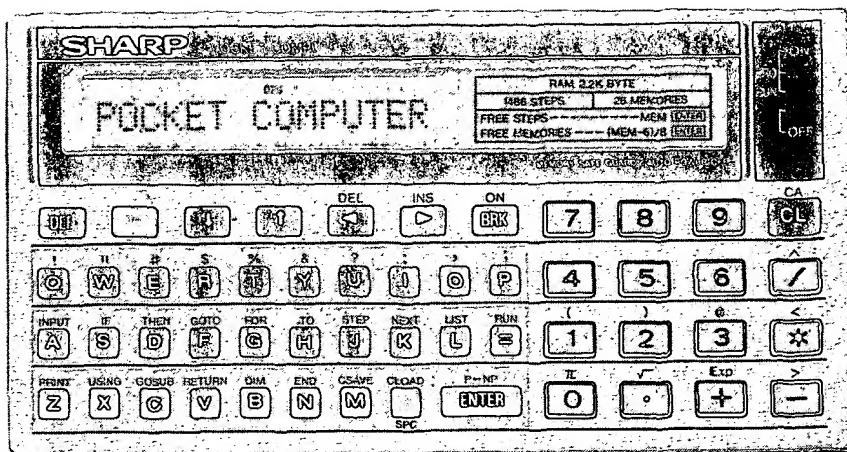

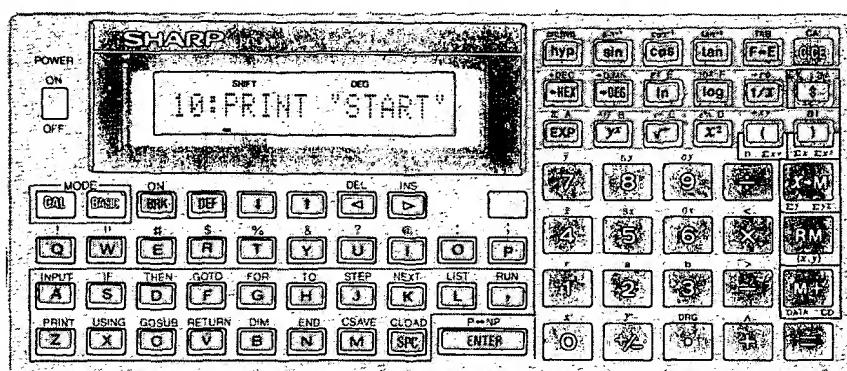Kapesní mikropočítač PC-1245 s menší pamětí, hlavně však s nižší cenou.



Kapesní mikropočítač PC-1401 rozšířený o přímé zadávání matematických funkcí, obvyklých u kalkulaček vědecko-technického charakteru.

## Disketa s kapacitou 10 MB

Americká firma Eastman Kodak Co. předvedla novou disketu s extrémně velkou záznamovou hustotou. Disketa má průměr 13 cm a kapacitu až 10 Megabajtů; v porovnání s ostatními stejně velkými disketami (500 kB) je kapacita až dvacetkrát větší. Záznamovou hustotu více než 40 000 bitů na 1 cm umožnilo použít častic s kobaltovou dotací a jehličkovou strukturou.

Tato disketa má označení Isamax. Je prvním paměťovým médiem, umožňujícím i vertikální záznam. Výrobci pohonné jednotky projevili o tuto disketu značný zájem.

Firma Kodak využívá tohoto nového materiálu i u magnetofonových pásků se záznamovou hustotou 32 000 bitů na cm. Používají se zejména pro nové magnetoskopky Kodak SP 2000, s využitím pro záznam velmi rychlých dějů v průmyslu, sportu ap.

Tato nová izotropní paměťová média se vyrábějí v závodech firmy Spin Physics v San Diegu v Kalifornii.

Kodak. Isamax Diskette mit 10 MB Kapazität, Aarau 22/83, č. 21, str. 80

## Svítivé elektroluminiscenční fólie

Mnichovská firma Infratron vyrábí svítivé fólie s označením Pacel. Jsou to fólie, obsahující směs elektroluminiscenčních látek, se založenými paralelními (kondenzátorovými) elektrodami, z nichž jedna je průsvitná. Přiložili se na elektrody střídavé napětí 115 až 220 V, fólie se rozsvítí oranžovým, zeleným nebo modrým světlem. Vhodně kombinovanou sestavou elektroluminifórů lze dosáhnout i bílého světla.

Zvyšuje-li se kmitočet napájecího napětí, spektrální rozložení se posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám. Fólie mají kapacitu  $450 \pm 50 \text{ pF/cm}^2$  a fázový posuv  $75^\circ$ . Jejich jas v závislosti na provozní době postupně slábná.

Typickými aplikacemi této fólie jsou pozadí při indikaci kapalnými krystaly, osvětlení palubních desek v letadlech, lodích, ve vojenském, v temných komorách ap. Jejich přednosti je ohebnost a tvarová přizpůsobitelnost. Jk

Elektronik 21/83, str. 54

## Poštovní holub rychlejší a levnější

Toto tvrzení podložené propočtem vychází z aplikací u americké firmy Lockheed Missiles Space Corp. v Kalifornii. U této firmy používají poštovní holuby k přepravě mikrofilmů z počítače do sídla ředitelství. Vzdálenost je 84 km, autem ji lze překonat asi za jeden a půl hodiny. Poštovní holub překoná tuto vzdálenost za 40 minut. Je schopen dopravit kazetu s mikrofilmem obsahujícím 1,44 MB. Přenosová rychlosť je tedy 600 bitů/s, což je sice pomalejší než přenos datových paketů v počítačové síti, ale rychlejší než přenos v dálnopisném styku.

Holubi mohou konat tyto lety osm dnů z deseti, jejich pořizovací cena je podstatně nižší než náklady na zřízení telekomunikačního spojení se stejnou rychlosťí a spolehlivostí. U moderního přenosového zařízení, které firmy před nedávнем instalovala, stojí přesnost jedné stránky 10 dolarů, u poštovního holuba pouze půl dolaru. Jk


Elektronik 21/83, str. 6.

# RS 232C - V.24


Ing. J. T. Hyun

Má-li kterýkoliv mikropočítač komunikovat s vnějším okolím, musí být schopen transportovat data z nejrůznějších periferických zařízení. Aby přístroje různých výrobců mohly být mezi sebou propojeny, musí připojná místa odpovídат určitému normalizovanému předpisu, nebo musí mít alespoň přibližně stejné vlastnosti.

Standard EIA (Electronic industry association) RS-232 platí pro sériový přenos dat. Používá stejný konektor se vždy stejným rozmištěním funkčních vývodů a stejným napěťové úrovně pro oba logické signály „log. 0“ a „log. 1“. Pro signál logické nuly je to napětí v rozmezí +3 V až +15 V, pro signál logické jedničky -3 V až -15 V. (RS-232C je odvozen ze staršího standardu RS-232B, kde rozmezí pro oba logické signály byla širší – pro logickou nulu +5 až +25 V, pro logickou jedničku -5 až -25 V, viz obr. 1). Oblast napětí -3 V až +3 V je přechodovou nepoužívanou oblastí.

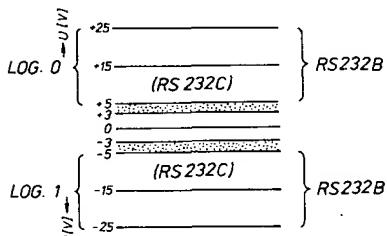


Obr. 1.

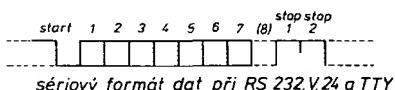

Obr. 2.

Modemy, obrazovkové terminály a monitory, některé typy tiskáren a dálnopisů (např. model 43) jsou proto vybaveny pětadvacetikolíkovým konektorem včetně příslušného stykového zapojení RS-232C. Z hlediska druhu a rychlosti přenosu je RS-232C rozhraním pro asynchronní sériový přenos dat, kde jednotlivé znaky jsou přenášeny jako sled osmi bitů uvedených vždy jedním startovacím bitem s novou úrovní a ukončených jedním nebo dvěma stopbity s jedničkovou úrovní (obr. 2). Používané přenosové rychlosti se po- hybuji od 50 bitů až do 19 200 bitů za sekundu.

Označení jednotlivých vývodů konektoru je v tab. 1.

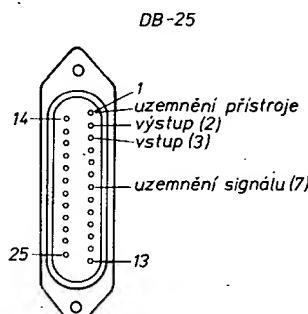

Obr. 3.

Největší důležitost mají vývody č. 1 – uzemnění přístroje, č. 2 – výstup, č. 3 – sériový vstup a č. 7 – uzemnění signálu (obr. 3).

Tab. 1. Označení a funkce vývodů konektoru DB-2 pro interfejs RS-232C/V.24

Vývod č.	Označení		funkce
	EIA RS-232C	CCITT V.24	
1	AA	101	uzemnění přístroje
2	BA	103	výstup vyslaných dat
3	BB	104	vstup přijímaných dat
4	CA	105	RTS (request to send) – požadavek vysílání
5	CB	106	CTS (clear to send) – připravenost k vysílání
6	CC	107	DSR (data set ready) – připravenost k provozu
7	AB	102	signal ground – uzemnění signálu carrier detector – detekce úrovně přijímaného signálu
8	CF	109	nedefinováno
9			nedefinováno
10			nedefinováno
11	CK	126	select transmit frequency (200 Bd modem) – volba přenosové frekvence
12	SCF	122	secondary carrier detector – úroveň signálu přidavného kanálu
13	SCB	121	secondary clear to send – připravenost k vysílání přidavného kanálu
14	SBA	118	secondary transmitted data – výstup přidavného kanálu
15	DB	114	transmitter signal element timing, transmit clock from modem DCE – vysílací takt
16	SBB	119	secondary received data – vstup přidavného kanálu
17	DD	115	receiver signal element timing – příjemací takt
18			nedefinováno
19	SCA	120	secondary request to send – požadavek vysílání přidavného kanálu
20	CD	108.2	DTR (data terminal ready) – terminal připraven k provozu
		108.1	connect data set to line – připojit přenosové vedení
21	CG	110	signal quality detector – jakost příjmu
22	CE	125	ring indicator – přicházející volání
23	CH	111	DTE (data signal rate selector) – volba přenosové rychlosti
24	DA	113	transmitter signal element timing – přenosový takt k modemu DTE nedefinováno
25			


Z tabulky je patrná shoda mezi americkým standardem RS-232C a evropským V.24 (CCITT); pro V.24 jsou některé funkce pojaty do normy, zatímco u RS-232C nejsou definovány (funkce vývodů 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21 a 23), dále pak se liší pouze označením.

Na vývodu č. 4 sděluje mikropočítač modemu, že je připraven k přenosu dat, vývod č. 5 signalizuje připravenost modemu k převzetí dat. Někdy se pro tento účel používá vývod č. 6 (např. u tiskáren).


Vývody č. 6, 8 a 20 se používají k odpovídajícímu propojení s univerzálním sériovým stykovým obvodem UART.

Vedením, připojeným k vývodům č. 2, 3, 4, 5 včetně nezbytného zemnicího č. 7, lze jednoduše realizovat styk s potvrzením (handshake): je-li příjemce (např. tiskárna) připraven k převzetí dat, vyšle na vývod č. 5 signál log. 1, pak může počítač reagovat vysláním jednoho znaku. Opačně indikuje počítač signálem log. 1 na vývod č. 4 svou připravenost k příjmu dat.


Obvodová technika přeměny signálu úrovně RS-232C na úroveň TTL a opačně je poměrně jednoduchá. Na obr. 4a je zapojení příjimače signálu RS-232C; signál je omezen rezistorem R1 a jeho záporná půlvlna je zkratována diodou D1. Transistor T1 signál dále inverteje a přizpůsobuje následujícím obvodům TTL. Na obr. 4b je zapojení vstupního příjimače s jedním invertorem běžného obvodu TTL.

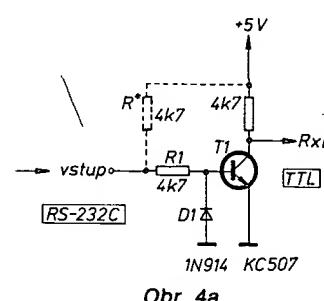


Obr. 4a.

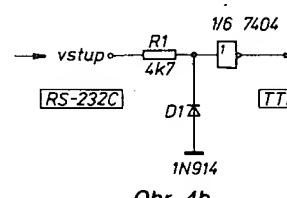

Obr. 4b.

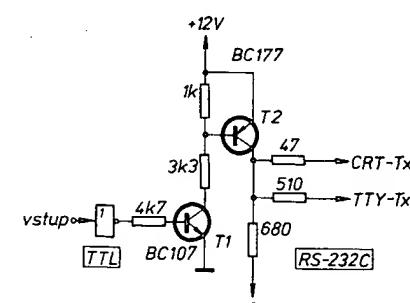


Obr. 5a.

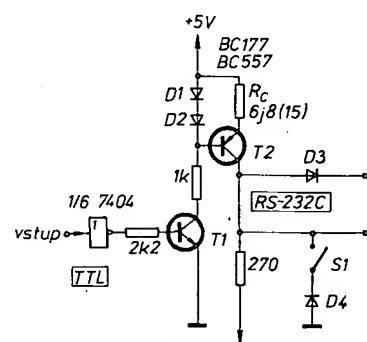


Obr. 5b.

Rezistor R (vyznačen čárkované) je potřebný jen tehdy, je-li tento stykový člen buzen optickým vazebním obvodem (např. WK16412 či WK16413 apod.).


V zapojení vysílací části na obr. 5a je dvoutransistorový převodník úrovně vysílaného signálu napájen ze zdroje +12 V a -12 V, což jsou napětí, jež obvykle v mikropočítacích zařízeních staršího doba bývají k dispozici. Zapojení na obr. 5b s menším rozkmitem vysílaného signálu je napájeno +5 V a -12 V. Vzhledem k tomu, že propojovací vedení může dosahovat délky desítek metrů a budici (vysílaci) strana musí kryt případné ztráty a být odolná proti zkratám při malé výstupní impedanci, vyhovuje tomuto účelu lépe zapojení na obr. 5b. Výstupní signál může přes diodu D3 – v případě potřeby – budit diodu LED optického vazebního člena, po zvětšení odporu rezistoru  $R_c$  na 15  $\Omega$ . Zapojení umožňuje (právě díky napájení ze zdroje kladného napětí jen +5 V) připojením diody D4 zrušit funkci transponování úrovně vysílaného signálu, a tedy zachování úrovně TTL. (Dioda D4 omezuje výstupní napětí na -0,6 V; bez ní je tedy rozkmit výstupního signálu od +5 V do -12 V).

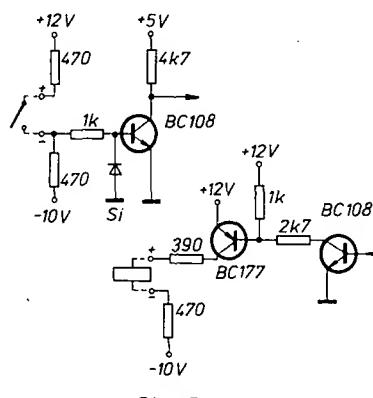

Obr. 6a.

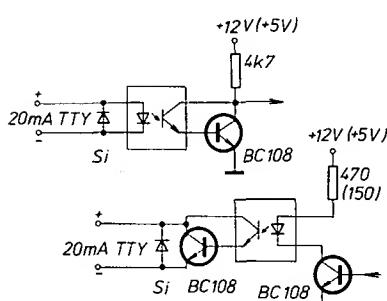

Obr. 6b.

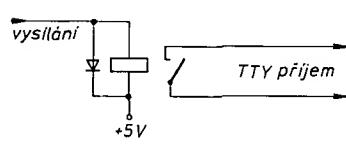

Obr. 6c.


### Proudová smyčka 20 mA (TTY)

Proudová smyčka představuje jeden z nejstarších sériových přechodů. Používá se k řízení dálnopisů (teletype=TTY) a starších typů tiskáren. Uspořádání sériového sledu bitů odpovídá obr. 2 pro RS-232C. Signál logické jedničky je představován proudem 20 mA, logická nula proudem do 4 mA.

Zapojení přijímací a výstupní části je na obr. 6a a 6c (releové). Potřebný proud je obvykle dodáván mikropočítacem, a připojená periférie je pasivní (tzn. odebírá proud). Při propojení dvou počítačů nebo aktivních zařízení může dojít ke kolizím, zvláště je-li interfejs s tranzistory. Odstranění problémů umožňují optické vazební členy, s kterými lze spolehlivě propojit vedení do délky 20 m (obr. 6b).

## CENTRONICS

Rozhraní CENTRONICS je paralelní interface k připojení tiskáren, navržený výrobní firmou CENTRONICS, který se během času rozšířil po celém světě a stal se neoficiálním standardem. Pracuje s nápravovými úrovněmi logiky TTL, z čehož vyplývá, že délka připojného vedení nesmí překročit dva metry. Každé signálové vedení má vlastní zemnický spoj, s nímž tvoří samostatnou zkroucenou dvojici (twisted pair). Pro připojení tiskárny se používá 36 pólůvho konektoru (obr. 7). Zapojení jeho vývodů je normalizováno jen částečně; vždy jedna řada kontaktů (1 až 18) má připojena signálová vedení, druhá (kontakty 19 až 36) zemnické spoje, stáčené se signálovými do jednotlivých páru. V tab. 2 je zapojení vývodů konektoru, v tab. 3 je označení vývodů 1 až 11 a 16 je totožné u všech známých druhů tiskáren s paralelním vstupem. Funkce ostatních vývodů konektoru se však může podle výrobce lišit.

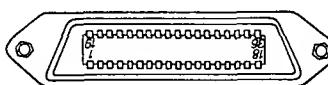

Obr. 7.

Vedení STROBE, BUSY a ACKNLG jsou určena pro styk s potvrzením (handshake protocol) (obr. 8). Počítač vloží data na vedení DATA 1 až DATA 8 a pak vedení STROBE krátce nuluje. Sestupnou hranou signálu STROBE je vybuzen signál BUSY, který zůstane tak dlouho aktivní (v jedničkové úrovni), až je tiskárna připravena opět převzít data. Vedení ACKNLG (acknowledge) přejde krátkodobě do nuly po zpracování dat tiskárnou. Sestupnou hranou ACKNLG je ukončena aktivita signálu BUSY, jehož sestupná hrana vyvolá přechod ACKNLG do úrovně log. 1. Pak může být vyslán další znak (jako nová data) do tiskárny a děj se opakuje.


Tab. 2. Označení a funkce vývodů konektoru Amphenol 57-30360 pro interfejs CENTRONICS

označení párových vývodů	signál	smer přenosu	význam
1 19	STROBE	vstup	aktivní v nule, realizující předání dat do tiskárny. Šířka impulsu větší než 0,5 $\mu$ s.
2 20	DATA 1	vstup	
3 21	DATA 2	vstup	
4 22	DATA 3	vstup	tyto signály reprezentují osmibitová data na datové sběrnici.
5 23	DATA 4	vstup	
6 24	DATA 5	vstup	
7 25	DATA 6	vstup	
8 26	DATA 7	vstup	
9 27	DATA 8	vstup	
10 28	ACKNLG	výstup	Impuls trvající asi 12 $\mu$ s, aktivní v nule, oznamující, že data byla převzata a že tiskárna je připravena pro další příjem. Pokud je BUSY aktivní (=log. 1), není tiskárna připravena k převzetí další slabiky.
11 29	BUSY	výstup	Signál indikující ukončení papíru (paper-end). Log. 1 (+5 V přes rezistor 3,3 k $\Omega$ )
12 30	PE	výstup	Při 0 = automaticky nová řádky, při 1 = autom. řádkování vyřazeno.
13 -	-	-	nepoužít (no connection)
14 -	AUTO FEED XT	vstup	Nulová úroveň logiky (uzemnění).
15 -	NC	-	Uzemnění zařízení, (izolované od vývodu 16 – uzemnění logiky).
16 -	0 V	-	18 – uzemnění logiky).
17 -	GND	-	nepoužit.
18 -	NC	-	Uzemnění páru 1 až 12.
19 až 30	GND	-	Aktivní v nule, při trvání minimálně 50 $\mu$ s inicializuje tiskárnu.
31 -	INIT	vstup	Aktivní v nule, je-li tiskárna
32 -	ERROR	výstup	1. OFF-LINE, 2. při ukončení papíru, 3. při ev. chybě. uzemnění nepoužit jako 13
33 -	GND	-	Volba tiskárny (DC1 až DC3 jsou funkční jen při 36-log. 1)
34 -	NC	-	
35 -	-	-	
36 -	SLCT IN	vstup	

## Literatura

k článku „Nové kapesní mikropočítače SHARP“ na str. 379 tohoto čísla.

- [1] Konečný, J.: Vreckový počítač PC-1211 firmy Sharp. Amatérské radio A, 1982, č. 8, str. 299–300
- [2] Frait, M.: Kapesní počítač Sharp PC-1500. Amatérské radio A, 1983, č. 11, str. 417–418.
- [3] —wt: Rechner in der Tasche. Sharps neuer Taschencomputer PC-1251. CHIP 1983 č. 2, str. 110–111.
- [4] Rektorys, P.: Z mikropočítačů. PC-1251. Sdělovací technika 1983 č. 11, str. 409–410.
- [5] Prospekty firmy Sharp.
- [6] Gebauer, R.: BASIC für unterwegs. Test: Sharp PC-1245. CHIP 1983 č. 11, str. 242–243.

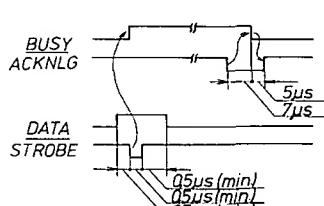

Obr. 8.

Třetí zásadou je zavést si nějakou grafickou úpravu, vyjadřující vnořenosť jednotlivých programových struktur, a tuto pak používat.

Uvedená pravidla jsou tím závažnější, čím složitější problém se snažíme naprogramovat.

Vaším úkolem bude definice slova **NASOBILKA**, které vytiskne v úhledné formě násobilku čísla, které najde na TOS.

Druhým úkolem bude slovo **NA**, které hodnotu z NOS umocní exponentem z TOS. Kontrolní řešení:

```
: NASOBILKA 10 1 DO
  (NASOBKY OD 1 DO 9)
  CR (PŘECHOD NA NOVÝ RÁDEK)
  DUP (USCHOVÁNÍ NÁSOBENÉHO ČÍSLA)
  I DDUP . . . . . = "
  *
  LOOP
  DROP (SMAZÁNÍ NÁSOBENÉHO ČÍSLA)
;

: NA (UMOCNOVÁNÍ — NOS = ZÁKLAD,
  TOS = EXPONENT)
  1 SWAP Ø DO
  (PŘÍPRAVA MEZIVÝSLEDKU)
  OVER * LOOP
  (NOS = ZÁKLAD, TOS = MEZIVÝSLEDEK)
  SWAP DROP (TOS = VÝSLEDEK)
;

: NA (UMOCNOVÁNÍ S KONTROLAMI —
  NOS = ZÁKLAD, TOS = EXPONENT),
  OVER Ø= IF
  (TEST NULOVOSTI ZÁKLADU)
  Ø<= IF (ZÁKLAD NULOVÝ → TEST EXPONENTU)
  ." ARITMETICKÁ CHYBA"
  (EXP <= Ø → NEDEFINOVANÝ VÝSLEDEK)
  QUIT ELSE
  (HAVARIJNÍ UKONČENÍ VÝPOČTU)
  Ø ENDIF
  (EXP > Ø → VÝSLEDEK = Ø)
  DUP Ø< IF
  (TEST ZÁPORNOSTI EXPONENTU)
  DROP Ø ELSE
  (EXP > Ø → |VÝSL| < 1 → VÝSL = Ø)
  DUP Ø= IF
  (EXPONENT NULOVÝ?)
  DROP 1 ELSE
  (ANO → VÝSLEDEK = 1)
  1 SWAP Ø DO
  (NE → NORMÁLNÍ UMOCNĚNÍ)
  OVER * LOOP
  (NOS = ZÁKLAD, TOS = MEZIVÝSLEDEK)
  ENDIF (UKONČENÍ KONSTRUKCÍ IF)
  ENDIF
  ENDIF
  SWAP DROP (TOS = VÝSLEDEK)
;
```

## 12. CYKLUS S PARAMETREM II

Nová slova:

**DO ... + LOOP**

+ LOOP — (N → )

Zvětší parametr cyklu o (TOS) a testuje, zda je menší než ukončovací hodnota cyklu ( $N > 0$ ), resp. ( $N < 0$ ) větší nebo roven ukončovací hodnotě cyklu. Pokud je test „TRUE“, vykoná se další běh cyklu, pokud je „FALSE“, cyklus se ukončí.

J — ( → N)

Uloží na TOS hodnotu parametru druhého nejvnitřejšího cyklu (V TÉ SAMÉ DEFINICI!)

**MOD** — (N1 N2 → ZB)

Uloží na TOS zbytek po dělení N1/N2 (Dělení modulo).

# FORTH

Ing. R. Pecinovský, CSc.

**LEAVE** — ( → )

Nastaví ukončení cyklu při příštím vykonávání slova **LOOP**, nebo — **LOOP** tím, že položí hodnotu ukončovací rovnou hodnotě parametru cyklu.

Slova v lekci nadefinovaná:

**PRVOČÍSLA** I J LEAVE ARPR

Při programování velmi často potřebujeme cyklus s přírůstek jiným, než jedničkovým. Takovýto cyklus můžeme v jazyku FORTH realizovat pomocí slov **DO** a + **LOOP**. Slovo **DO** pracuje stejně, jako u cyklu uvedeného v minulé lekci. Slovo + **LOOP** k parametru cyklu připočte hodnotu, kterou nalezneme na TOS. Test, který pak provádí, záleží na znaménku přírůstku cyklu. Pokud je přírůstek kladný, je test stejný jako u slova **LOOP**, tedy „I < IMAX“. Pokud je přírůstek cyklu záporný, je test negaci původního, tedy „I > = IMAX“. V případě, že je odpovídající podmínka (test) splněna, nic nebrání tomu, aby cyklus pokračoval s novou hodnotou parametru. Pokud podmínka splněna není, cyklus se ukončí a pokračuje se prvním slovem za slovem + **LOOP**.

Jako příklad použití takového cyklu si uvedeme definici slova, které spočte všechna prvočísla z intervalu definovaného na UZ.

: **PRVOČÍSLA**

(NOS = HORNÍ MEZ, TOS = SPODNÍ MEZ)

(PŘEDPOKLAD: SPODNÍ MEZ > 10)

**DUP** 2 MOD NOT IF

(TEST LICHOSTI SPODNÍ MEZE)

1+ ENDIF

(UZ JE LICHÁ)

**DO** (TEST ČÍSEL Z DANÉHO INTERVALU)

—1

(PŘEDPOKLÁDÁME, že je PRVOČÍSLEM)

I 3 / 3 DO

(DĚLÍME ČÍSLY OD 3 DO I/3)

J I MOD IF

(TEST DĚLENOSTI)

NOT LEAVE ENDIF

(JE DĚLENELNÉ → NENÍ PRVOČÍSLO)

2 +LOOP

(DĚLME DALŠÍM LICHÝM ČÍSEM)

IF (TOS = PŘÍZNAK PRVOČÍSELNOSTI)

I . ENDIF

(PRVOČÍSLO → VYTISKNOUT)

2 +LOOP

(TEST DALŠÍHO LICHÉHO ČÍSLA)

Druhou zvláštností cyklu je, že u většiny verzí jazyka FORTH slovo **DO** ukládá ukončovací i počáteční hodnotu parametru na zásobník návratových adres, odkud si je slova **LOOP**, + **LOOP**, I, J, a **LEAVE** berou. Avšak pozor! Ze stejných důvodů, které jsme rozebírali u definice slova R v 8. lekci, nemůžeme nadefinovat:

: I R@ ; ,  
jelikož by takto nadefinované slovo vraceло v TOS UZ svoji návratovou adresu!

Z toho vyplývá, že chceme-li užít ZNA uvnitř cyklu, musíme zařídit, aby tato slova (**LOOP**, + **LOOP**, ...) našla ZNA ve stavu, v jakém ho zanechal předchozí slovo z uvedené množiny nebo slovo **DO**. Obdobně, chceme-li použít položku, kterou jsme na ZNA zanechali před vstupem do cyklu, musíme počítat s tím, že **DO** za tuto položku připsalo další dvě.

Pokud používáme ZNA pouze vně cyklu, nekladou na nás slova realizující cyklus žádná omezení a můžeme se ZNA pracovat tak, jak jsme byli doposud zvyklí.

Pokusete se nadefinovat slovo **ARPR**, které spočte aritmetický průměr N vrchních položek UZ, kde N = (TOS).

Dále se pokusete navrhnut definici slov I, J a **LEAVE**.

Posledním úkolem bude nadefinovat slovo, které by vytisklo šachovnici, přičemž (TOS) = počet sloupců a (NOS) = počet rádků této šachovnice. Slovo **RADEK** nadefinujte takto:

: RADEK CR Ø DO DUP IF
 ." XXX" ELSE ." ENDIF
 NOT LOOP DROP ;

Kontrolní řešení:

: ARPR DUP >R Ø DO
 + LOOP R> / ;
 : I R> R@ SWAP >R ;
 (RYCHLEJŠÍ JE NADEFINOVAT JE STEJNÉ JAKO R@ )
 : J R> R> R> R@ 2ROT >R >R SWAP >R ;
 : LEAVE R> R> R> DUP >R >R DROP >R ;
 : RADOBIS
 (RÁDEK OBECNÉ ŠACHOVNICE — NOS = PŘÍZNAK BARVY 1. SLOUPEČE, TOS = POČET SLOUPCI)

DDUP	2	Ø	DO
F NS	F NS	F NS	F NS
F NS	F NS	F NS	?NS
2	2	2	

**RADEK** **LOOP** ;

RADEK	LOOP	;
F NS	F NS	
?F		

(HODNOTY OZNAČENÉ ? JSOU NA UZ POUZE PRI PRVNIM BEHU CYKLEM)

: OBSACH

(OBECNÁ ŠACHOVNICE — TOS = POČET RÁDKŮ, NOS = POČET SLOUPCI)

Ø SWAP

(NNOS = NS, NOS = PŘÍZNAK BARVY 1. SL., TOS = NR)

Ø DO

(CYKLUS TISKNUCÍ JEDNOTLIVÉ RÁDKY ŠACHOVNICE)

OVER NOT OVER RADOBIS

(ZMĚNA BARVY 1. POLE A NATÍSTĚNI JEDNOHO RÁDKU)

NOT LOOP

DROP DROP

(SMAZÁNÍ PŘÍZNAKU BARVY A POČTU SLOUPCI)

## 13. CYKLY S PODMÍNKOU

Nová slova:

BEGIN ... UNTIL

BEGIN —( → )  
Slouží jako návěští. Označuje začátek cyklu.

UNTIL —( F → )  
Testuje (TOS) na jeho pravdivostní hodnotu. V případě „FALSE“ opakuje cyklus (= pokračuje znova od BEGIN), v případě „TRUE“ jej ukončí a pokračuje dál.

BEGIN ... WHILE ... REPEAT

BEGIN —( → )  
Označuje začátek konstrukce.

WHILE —( F → )  
Testuje (TOS) na jeho pravdivostní hodnotu. V případě „TRUE“ opakuje cyklus (= pokračuje znova od BEGIN), v případě „FALSE“ jej ukončí a pokračuje dál.

(7)

vostní hodnotu. V případě „TRUE“ se posloupnost slov mezi **WHILE** a **REPEAT** vykoná, v případě „FALSE“ se pokračuje prvním slovem za slovem **REPEAT**.

#### **REPEAT** — ( → )

Je posledním slovem cyklu. Vrací výpočet zpět za **BEGIN** (funguje jako GOTO BEGIN)

Slova v lekci nadefinovaná:  
**EUKL NSN**

Kromě cyklu s parametrem obsahuje moderní programovací jazyky (BASIC ani FORTRAN k nim nepatří) i cykly, jejichž vykonávání je řízeno platnosti či neplatnosti nějaké podmínky. Obdobné možnosti jsou i součástí standardní verze jazyka FORTH.

První z těchto konstrukcí je cyklus **BEGIN ... UNTIL**. Slovo **BEGIN** cyklus pouze uvozuje a nemá pro jeho provádění jiný význam, než jako návštěti. Slovo **UNTIL** testuje (TOS) a nechává cyklus opakovat tak dlouho, dokud není při testu (TOS) = „TRUE“.

Jako příklad si naprogramujeme slovo **EUKL**, které spočte podle Euklidova algoritmu největšího společného dělitele (NOS) a (TOS).

#### **: EUKL BEGIN**

(SPOČÍTÁ NEJVĚTŠÍHO SPOLEČNÉHO DĚLITELE  
TOS A NOS)  
**DDUP** > IF SWAP ENDIF  
(TOS = VĚTŠÍ Z OBOU ČISEL)  
**OVER** — (TOS = ROZDÍL OBOU ČISEL)  
**DDUP** =  
**UNTIL** (POKUD NE, OPAKUJ)  
**DROP** (TOS = NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL)

Druhým z cyklů s podmínkou je cyklus „**BEGIN ... WHILE ... REPEAT**“. Tento cyklus, na rozdíl od cyklu předchozího, testuje (TOS) ne na konci, ale již na začátku cyklu. Slovo **BEGIN** zde opět hraje úlohu návštěti, uvozující celou konstrukci. Mezi slovy **BEGIN** a **WHILE** je třeba spočítat podmínu a umístit její výsledek na TOS. Slovo **WHILE** testuje (TOS) na jeho logickou hodnotu a v případě „TRUE“ provede tělo cyklu končící slovem **REPEAT**, které vrátí běh programu zpět za **BEGIN**. Je-li (TOS) = „FALSE“, ukončí se cyklus a pokračuje se prvním slovem za slovem **REPEAT**.

Na ukázku si naprogramujeme stejný příklad s pomocí cyklu **BEGIN...WHILE ...REPEAT**:

#### **: EUKL BEGIN**

(SPOČÍTÁ NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL TOS,  
NOS)  
**DDUP** < > WHILE  
(TĚLO SE PROVEDE POKUD NOS < > TOS)  
**DDUP** > IF  
SWAP ENDIF  
(TOS = VĚTŠÍ Z OBOU ČISEL)  
**OVER** —  
(TOS = ROZDÍL OBOU ČISEL)  
**REPEAT**  
(OPAKUJ CYKLUS)  
**DROP**  
(TOS = NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL)

Pokuste se nadefinovat slovo **NSN**, které zanechá na TOS nejmenší společný násobek NOS a TOS. Zkuste obě možnosti realizace cyklu s podmínkou.  
**Kontrolní řešení:**

(8)

# FORTH

**: NSN**  
**DDUP** < IF SWAP ENDIF  
(TOS = MENŠÍ Z OBOU ČISEL)  
**>R** 0 BEGIN  
(NOS = MENŠÍ ČÍSLO, TOS = ODHAD NSN)  
**OVER** + (TOS = NOVÝ ODHAD)  
**DUP R@ MOD 0=**  
(JE DĚLITELNÝ DRUHÝM ČÍSLEM?)  
**UNTIL**  
(DOKUD NENÍ OPAKUJ CYKLUS)  
**SWAP DROP R > DROP**  
(SMAZÁNÍ OBOU ČISEL)

**: NSN**  
**DDUP** < IF SWAP ENDIF  
(TOS = MENŠÍ Z OBOU ČISEL)  
**>R DUP BEGIN**  
(NOS = MENŠÍ ČÍSLO, TOS = ODHAD NSN)  
**DUP R@ MOD**  
(JE DĚLITELNÝ DRUHÝM ČÍSLEM)  
**WHILE**  
(POKUD NE, SPOČÍTEJ DALŠÍ ODHAD)  
**OVER** + (TOS = NOVÝ ODHAD)  
**REPEAT**  
**SWAP DROP R > DROP**  
(SMAZÁNÍ OBOU ARGUMENTŮ)

## 14. VNITŘNÍ STRUKTURA SLOVNÍKU

Nová slova:

**VARIABLE** xxx — (N → )  
xxx ( → (xxx). )  
Definuje proměnnou **xxx** a nastaví její počáteční hodnotu = (TOS). Při vykonání slova **xxx** se na TOS uloží adresa paměťového místa, v němž je uložena hodnota této proměnné.

**CONSTANT** xxx — (N → )  
xxx ( → (xxx). )  
Definuje konstantu **xxx** s hodnotou rovnou (TOS). Při vykonání slova **xxx** se tato hodnota uloží na TOS.

? (A → )  
Vytiskne hodnotu na adresě A.

Slova v lekci nadefinovaná: **A B**

Ve slovníku jsou uložena všechna slova, která nás FORTH zná. Záznam každého slova můžeme rozdělit na dvě části — na hlavičku a na tělo slova. Hlavička začíná bajtem, udávajícím počet písmen názvu a obsahujícím ještě některé další informace, za ním následuje jméno slova, kódované v ASCII. Dvoubajtová položka označená SA je spojující adresu, což je adresa počátku hlavičky předchozího slova. Tato položka bývá často označována i LA (Link Address).

DJ	„jméno“	SA	AVCP
----	---------	----	------

DJ — délka jména (počet znaků)

SA — spojuvací adresa (2 bajty)

AVCP — adresa výkonné části překladače (2 bajty)

Hledá-li se nějaké slovo ve slovníku, začne se od posledního nadefinovaného slova. Není-li to hledané slovo, testuje se slovo předposlední a tak dále, až se hledané slovo najde, nebo až se narazí na první slovo slovníku, které má SA=0.

Poslední položka v hlavičce, označená AVCP, je adresa výkonné části překladače, což je program ve strojovém kódu. Ten chápe tělo slova jako pole parametrů, které má zpracovat. Tuto adresu budeme označovat apostrofy ('xxx').

V literatuře bývá adresa buňky, obsahující AVCP, označována CFA (Code pointer Field Address = adresa, na niž je uložen ukazatel na

podprogram ve strojovém kódu). Pro úplnost ještě dodám, že adresa prvního bajtu hlavičky, v níž je uložen počet písmen názvu, se značí NFA (Name Field Address), adresa buňky, v níž je uložena SA se označuje LFA (Link Field Address) a adresa počátku těla PFA (Parameter Field Address).

Pokud je slovo nadefinováno pomocí dvojtečkové definice, je jeho tělo tvořeno seznamem adres slov, která se mají vykonat. Poslední adresou je adresa slova EXIT, které nahrazuje vám jistě známé RETURN (v některých verzích je toto slovo označeno „;S“).

Dvojtečka je jedním z překladačů. Jiné překladače mohou samozřejmě nadefinovat tělo slova, neboli parametry pro svoji výkonnou část, po svém.

Zde bych chtěl upozornit na to, že pokud budu hovořit o adrese slova, budu tím myslet vždy adresu poslední položky hlavičky, v níž je uložena AVCP. Budu-li hovořit o jiné adrese, vždy na to výslovně upozorním.

Po tomto úvodu přistoupíme k vlastním definičním slovům (kompilátorům, překladačům). Jak jsem si již řekl, každé definiční slovo (překladač) překládá jím definované slovo po svém. Doposud známe pouze jediné definiční slovo — :. Slova definovaná pomocí dvojtečky mají do svého těla zapsány adresy slov tak, jak mají být postupně vykonána.

adresa	obsah	poznámka
101	4	délka jména
102	D	
103	D	jméno (v ASCII)
104	U	
105	P	
106	SA	SA
107		
108	..	AVCP
109		
110	.OVER.	
111		
112	.OVER.	
113		
114	EXIT.	
115		
116	3	délka jména
117	R	
118	O	jméno
119	T	
120	101	SA
121		
122	..	AVCP
123		

Všimneme si ještě způsobu, kterým se používá překladače zapisuje. V textu je vždy uvedeno napřed jméno překladače (v našem případě :) a za ním jméno právě definovaného slova (např. **DDUP**). Tento způsob zápisu platí i pro všechny ostatní překladače.

Do standardní verze patří kromě : ještě překladače **VARIABLE** a **CONSTANT**. Definujeme-li nové slovo pomocí **VARIABLE**, vyhradí se ve slovníku za hlavičkou dva bajty, do nichž se uloží obsah TOS. Kdykoliv pak tento definované slovo vyuvoláme, uloží se na TOS adresu těchto dvou bajtů. Na tu adresu pak můžeme ukládat nové hodnoty nebo je z ní naopak vyzvednout. Slovo tedy můžeme používat jako proměnnou. Použití tohoto překladače může být např. následovné:

#### 1 VARIABLE A 2 VARIABLE B

A	@	B	@	+	A	!	A	?
(A)	1	1	1	3	3		(A)	
							(B)	2

Po vykonání této posloupnosti slov nám počítač vytiskne na obrazovku číslo 3.

# PRINCIPY DIGITÁLníHO ZÁZNAMU ZVUKU

M. M. Kulhan

(Pokračování)

Nepříznivé přitom je, že uvedený jev působí, že se v signálu objeví vyšší harmonické, jejichž kmitočet může překročit „Nyquist Frequency“. Protože však vznikají až za dolní propustí na vstupu, mohou interferovat se vzorkovacím kmitočtem a v záznamu se proto projevit jako slyšitelné a tedy rušivé hluky. Ty mají charakter, který lze vyjádřit jako určitý druh pohledování, či zvláštního granulačního hluku, který se nazývá „Aliasing Noise“ stejně jako hluk, který by vznikl interferencí při špatném odfiltrování nadměrných kmitočtů vstupního signálu. Lidský sluch je sice značně tolerantní ke zkreslení, jehož komponenty jsou celými násobky základního tónu, zde však mohou vzniknout zvuky, které k základnímu signálu nemají žádný vztah obdobně, jako intermodulační zkreslení v případě analogového záznamu.

Co vše se proti této jevům dá dělat? Především musíme použít převodníkové systémy s pokud možno největším počtem kvantizačních hladin, tedy s největším počtem bitů. Zmínil jsem se již o tom, že se hluk s každým dalším bitem zmenší o 6 dB. Počet bitů je však dosud ještě omezen technologií výroby a rychlostí obvodů a za vyhovující se pokládají 14 bitové převodníky, které se také v praxi úspěšně používají. Stejným převodníkem byla pořízena v n. p. Supraphon například nahrávka anglické verze opery Bohuslava Martinů: Řecké pašije, která jak po umělecké, tak i po technické stránce slaví doslova triumfy po celém světě. Za vrcholně kvalitní z hlediska praktického využití lze v současné době pokládat 16 bitové převodníky. Dnešní výrobní technologie si zatím ani z technického hlediska nemůže dovolit tento počet překročit a pro větší počet bitů nemí ani schopna dodat potřebné elektronické komponenty.

Zvyšováním počtu bitů se též celé zařízení prodražuje a proto se pro přenos signálů s malou úrovní používá metoda, která je známá již od roku 1962, kdy byla zavedena pro zlepšení kódování obrazu. První se o ní zmínil Roberts v [1]. Podle této metody se (obr. 9) k malým analogovým signálu přidává bílý šum o špičkové úrovni rovné Q. Takto vzniklá směs obou signálů pak bez ohledu na úroveň analogového signálu vždy překračuje o jednu kvantizační hranici více a vzniklý signál tedy není pravouhlý, ale představuje sinu-

sovku s přimiseným hlukem. Obalová křivka kvantizovaného signálu pak vždy překračuje plynule nejméně dvě kvantizační úrovně. Tento jev matematicky zpracoval Schuchman [2] a doporučil, jaké vlastnosti má přídavný šum mít z hlediska spektra i úrovně. V anglosaské literatuře se tento přídavný šum nazývá „Dither“.

Pokusy s touto metodou dělal v roce 1970 Croll z výzkumu BBC [3] a zjistil poslechovými zkouškami na zkušených posluchačích, že „Dither“ musí mít energii o 2 dB větší, než kvantizační hluk, aby si 50 % posluchačů neuvědomovalo granulační šum.

V praxi se vyskytují další chyby, způsobené odchylkami použitých součástek od teoreticky vypočítaných hodnot. Kvalitní převodník IO mají příslušné odpory zpřesňované laserem a jsou používány velmi stabilní a přesné klopné obvody. I tak se však v praxi vyskytují rozdíly mezi kvantizačními rovinami a převodníkovým obvodem, u něhož nepfesálnou nepřesnosti 0,5 LSB (nejméně významného bitu), lze pokládat za dobrý výrobek [6].

Narušit pravidelnost a tím tedy ovlivnit i úroveň vzorků, může i nedostatečná fázová stabilita oscilátoru, z něhož jsou odvozeny vzorkovací pulsy (jitter). Jinou vadu způsobuje to, že nabíjení kondenzátoru obvodu „Sample and Hold“ vyžaduje různý čas pro různá napětí vzorkovaného signálu. I tyto nedostatky se projevují v náruštu hluku nebo zkreslení a podobný důsledek má i konečná rychlosť spínacích obvodů FET použitých v převodníku.

Vraťme se k rovnici (5) z níž vyplyná, že 16 bitový převodník může poskytnout dynamiku 96 dB [4]. Zvukový režisér si musí uvědomit, jak důležité je správně „usadit“ dynamiku nahrávaného programu do rozsahu převodníku. Když totiž dynamická špička záznamu překročí nejvyšší kvantovační úroveň, dojde k „tvrdé“ limitaci signálu na pravoúhlý tvar, což sluch vnímá jako hlasité lupnutí, anebo, v případě deštevrajícího překročení, jako zaburácení. Ponechá-li si však rezervu (například 12 dB), pracoval vlastně s 14 bitovou konverzí i když měl k dispozici 16 bitový převodník. Někdy je to nezbytné, obzvláště v případech, kdy nelze před záznamem ověřit největší úroveň signálu, který se v něm vyskytne. To se stává především při „živých“ nahrávkách, kdy navíc není možnost dodatečně přebuzené místo opravit.

Proti analogovému záznamu, u něhož narušta zkreslení pozvolna, způsobí tedy přebuzení digitálního záznamu náhlo a výrazně slyšitelnou chybu. Zkušený pracovník si musí proto při živé nahrávce ponechat vždy určitou rezervu a dynamické špičky odhadnout například podle úrovni vybuzení při ladění orchestru. Tak tomu bylo například 18. listopadu 1983 při nahrávání opery Libuše v nově otevřeném Národním divadle. Tam se výborně osvědčil velký dynamický rozsah čtyřstopenáctkového základního digitálního záznamu, z něhož bylo možno směšovánem dodatečně vy-

rovnat vokální i orchestrální složky aniž šum záznamu překročil pozorovatelnou úroveň. Něco podobného by u analógového záznamu nebylo možné.

Až dosud byl popisován systém s lineární kvantizací. Ten však není jediný, ačkoliv je v současné době používán téměř výhradně. Pro záznamy, které nevyžadují takovou kvalitu, jakou je možno dosáhnout 16 bitovým převodníkem s lineární kvantizací, se například pro vedlejší kanály, nebo pro zábavnou hudbu používají ekonomicky výhodnější systémy. V [3] se uvádí, že mezi zařízením 16 bitovým a 12 bitovým se může vyskytnout až sto-násobná cenová differenze. Lze předpokládat, že kvalitní zařízení budou časem levnější, úměrně k tomu, jak se bude zvětšovat objem jejich výroby. Zatím se objevují pokusy zlevnit tyto přístroje použitím odlišných principů.

Jde především o převodníkový systém s pohybivou řádovou čárkou (Floating Point Convertor), který si svůj název pouze vypůjčil z počítačové techniky a ve skutečnosti pracuje se dvěma převodníkovými obvody. Jedním přířazuje velikosti signálu nahrubo exponenční a druhým ji upřesňuje mantisu.

Jiný systém pracuje s nelineární konverzí signálu. Tento systém používá menší kvantizační intervaly pro malé úrovně signálu, protože, jak víme z předešlého, je zde kvalita převodu více ohrožena a při vyšších hladinách volí intervaly větší.

Tzv. diferenciální převodník využívá zase skutečnosti, že při vzorkování nízkých kmitočtů jsou mezi sousedními vzorky menší rozdíly než mezi vzorky vyšších kmitočtů.

Modulace delta porovnává navzájem sousedící pulsy a k úrovni předešlého pulsu pouze dodává v digitálním výrazu jeho rozdíl oproti pulsu právě vzorkovanému.


Všechny nelineární převodníkové systémy jsou obvodově velmi komplikované a jejich funkce závisí na přesném vnitřním nastavení. Proto nejsou příliš rozšířené.

## Přenos a záznam dat

Postupem, který jsme až dosud sledovali, vznikne v reálném čase řada digitálních slov. Přesněji řečeno, jejich počet za sekundu odpovídá vzorkovacímu kmitočtu. Při 16 bitové konverzi má každé slovo k dispozici  $2^{16} = 65\,536$  hladin, z nichž jedna je vždy přiřazena k velikosti hodnoceného vzorku. Na výstupu jednotkanálového převodníku se tedy za sekundu objeví 16 f. binárních nul nebo jedniček. Ve skutečnosti se však při záznamu zvukového signálu musí přenášet mnohem více informací, o tom si však povíme později.

Ze všech druhů zatím známých pamětí, které by bylo možno použít pro záznam zvuku, se stále jako nejvýhodnější jeví magnetický pásek. Ve zvláštních případech již byly použity i jiné paměťové prvky, například firma EMT zkonstruovala pro digitální záznam zvuku stroj, v němž jsou používány paměťové „tvrdé desky“. Tentýž způsob používá též firma Soundstream, ale pouze k digitálnímu sestřihu nahrávek a to pro možnost velmi rychlého přístupu k jakékoli adrese. Originální nahrávka i konečný výsledek jsou na magnetofonovém pásku.

Záznamové stroje můžeme rozdělit na dvě skupiny. První používá pevné hlavy

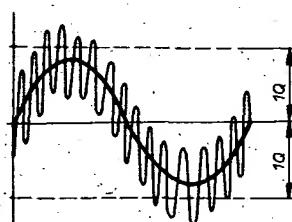

Obr. 9. K přestupu většího počtu kvantizačních hladin se napomáhá superpozicí vzorkovaného signálu pomocným signálem se spektrem blízkým bílému šumu

a takovou posuvnou rychlosť pásku, aby jeden kanál mohlo být zaznamenaný sériovým kódem v jedné stopě. Pásek se u této strojů posouvá rychlosťí asi 1 m/s a podle jeho šifky lze zaznamenat více stop a tedy i kanálů. Do této skupiny patří i stroje dvoukanálové, používající běžný čtvrtalcový pásek. Pro pouhé dva kanály by však pásek nebyl dostatečně využit, protože se záznamová data rozloží pomocí sérioparalelního kódu do více stop a to umožní podstatně zmenšit rychlosť posuvu pásku.

Druhá, dosud nejrozšířenější kategorie digitálních zařízení, používá pro záznam pulsů běžné videomagnetofony, původně určené pro záznam televizního obrazu. Tyto stroje jsou svou koncepcí určeny pro záznam řádků a půlsnímků televizního obrazu a proto, mají-li být použity pro digitální záznam zvuku, musí být i pulsy z výstupu digitálního převodníku převedeny na parametry záznamu obrazu. Mezi řádky a půlsnímky je plynulý sled pulsů pětřen a umisťují se sem, obdobně jako u obrazového záznamu, vyravnávací a synchronizační impulsy, s kterými se vytváří tzv. pseudovideosignál. Sled pulsů pseudovideosignálu musí být časově zhuštěn a upraven pro záznam na videomagnetofon. Pulsům se proto vkládá do cesty soustava postupných paměťových registrů, z nichž lze řídit jejich postupné vybavování složitými povelů.

**Úprava digitálních pulsů na pseudovideosignál není jediným důvodem k jejich časovému zhuštění. I pro ten nejjednodušší stereofonní záznam potrebujeme dva kanály. I když má každý z nich svůj převodník a oba jsou zpracovávány paralelně, jejich脉usy musí být nakonec seřazeny v časovém multiplexu za sebou. Pro stereofonní záznam musí být tedy v časové ose získána kapacita pro dvojnásobnou hustotu záznamu. A ani to ještě není všechno, jak vyplýne z dalšího.**

U záznamu digitálních dat je totiž nutné vyrovnat se s problémem záznamových chyb. Pokud se u běžného analogového záznamu vyskytne závada v magnetické vrstvě pásku, nebo se objeví nečistota mezi hlavou a páskem, má to obvykle za následek často krátkodobý a sotva zjistitelný pokles úrovně u nejvyšších kmitočtů. Zcela jinak je tomu, jestliže je poškozen třeba jen jediný bit digitálního záznamu. Pokud byl zasažen jeden LSB, nemusí být porušení záznamu nikterak tragické. Pokud byl však poškozen jeden bit s vyšším významem, nebo dokonce jeden MSB, změní se úplně smysl celé informace obsažené ve slově. Jediný poškozený bit tak může po dekódování způsobit zletelně slyšitelný třesk.

Byla proto vynalezeno několik způsobů, jak chybě přenesený bit vyhledat a opravit. Jedním z nich je například vyhledání chyby tzv. paritním bitem. Za každé slovo, nebo za skupinu číslic, se připojí dodatečná informace, která udává, zda se ve skupině vyskytu sudý nebo lichý počet jedniček. Nesouhlasí-li údaj, je zřejmé ve skupině chyba. Tato metoda má určitý nedostatek v tom, že neodkryvá sudý počet chyb, je však účelná ve spojení s dalšími metodami. Je třeba si uvědomit, že každá metoda opravy chyb záznamu spotřebuje určitou kapacitu záznamového prostoru.

Výtečnou metodou je metoda nazývaná CRCC (Cyclic Redundancy Check Con-

trol), zkráceně nazývaná též pouze CRC. V češtině to znamená kontrolu cyklického zabezpečení. Bez CRC si bezporuchový digitální systém ani nejdé představit a jednotliví výrobci se snaží vymyslet takovou jeho filozofii, která by umožnila kontrolu co největšího rozsahu za co nejnižší cenu, kterou představuje spotřeba dodatečné záznamové kapacity. Jako příklad lze uvést, jak tutého otázku řeší firma Sony v svém konvertoru PCM 1610, který pracuje ve spojení s videomagnetofonem téže firmy (typ U-matic). Tento převodník patří k nejužívanějším a jeho CRC se pokládá za velmi dobré, neboť je schopno opravit souvisoucí chybu pseudovideozáznamu v rozsahu až 2240 poškozených bitů, což odpovídá 11,7 televizním obrazovým řádkům.

K vysvětlení principu CRC použila firma Sony ve své popularizující příručce příklad v dekadické soustavě, neboť tak je celá záležitost snáze pochopitelná. Výklad se totiž zkrátí na několik málo číslic, namísto nutnosti sledovat dlouhé binární množiny.

Předpokládejme, že zaznamenáváme čísla: 12, 1, 3, 5. Sestavíme je do matice

12	1
3	5

a nyní přidáme ke každému sloupci i řádku číslo, které vodorovný i svislý součet doplní na zvolenou hodnotu, například na 20:

12	1	7
3	5	12
5	14	-

Na pásek se zaznamená: 12, 1, 3, 5, 7, 12, 5, 14.

Při čtení čísel z pásku obvod CRC průběžně kontroluje, zda přečtená čísla vyhovují doplněné matici a protože se případná chyba musí nutně projevit jak ve sloupce, tak i v řádku, je možná její přesná lokalizace. Protože kontrola ve skutečnosti probíhá ve dvojkové soustavě, je možná pouze chyba: jednička místo nuly, či nula místo jedničky. Taková chyba se opraví zcela jednoduše změnou stavu klopného obvodu.

Popsaná metoda má ovšem při záznamu i své nevýhody. K původně přenášeným bitům totiž nutně přibudou další a ty opět spotřebují přenosovou kapacitu na magnetickém pásku. To je tedy další důvod, proč musí být sled přenášených dat zhušťován.

Hustota záznamu při přenosu digitálních dat je tak velká, že porucha při záznamu obvykle zasáhne celý sluhu dat. Pokud se v tomto sluhu chybám dat (Burst Error) vyskytnou celá slova nebo řádky, které mají následovat za sebou, může se stát, že množství chyb překročí kapacitu parity i CRC. Pak již je oprava nemožná. Tomu lze celit jiným obratným způsobem. Data přenosu, která by následovala za sebou, se na časové ose umístí v jiném sledu podle vhodného kódu. To má za následek, že případná chyba většího rozsahu nepoškodí nadměrný počet slov, která spolu souvisí, ale rozdělí se na slova, která spolu smyslem informace nesouvisí.

V časovém multiplexu jsou za sebou umístěna slova přenosu levého kanálu, pravého kanálu, parita, CRC a po určitém počtu takových bloků i řádkový synchro-

nizační impuls, dále pak po počtu řádků, které obsahuje jeden půlsnímek, vyravnávací a synchronizační impulsy snímkové. Kromě toho je rozdíl ve tvaru půlsnímků lichých a sudých. Složení sledu slov obstarává kodér. Změna rozmístění slov na časové ose, která umožní opravu chyb, se nazývá „Interleaving System“ (systém prokládání).

Ve firemním popisu převodníku Sony PCM 1610 se uvádí, že při výskytu chyb větší než 2240 bitů zasáhne další mechanismus, který zajistí opravu chyb až do rozsahu 6720 bitů. Je to umožněno tím, že sled dat neprobíhá v reálném čase, ale se zpožděním a v době opravy je k dispozici nejen poslední bezchybné slovo, ale i první bezchybné slovo po sluhu chyb. Slova mezi nimi se vytvoří lineární interpolaci. Některé systémy oprav chyb používají k náhradě chybného slova operačního slova předešlého nebo náhradu slovem s nulovou úrovní. Oba posledně jmenované způsoby se neosvědčily.

Magnetický záznam je sice největším zdrojem chyb, ty však mohou nastat i při přímém přenosu, tedy bez záznamu. I v těchto případech je systém oprav chyb, tak jak byl uveden, užitečný.

Při záznamu pulsů videomagnetofonem je v zásadě nutné přenášet tři napěťové úrovně: logickou jedničku, logickou nulu a zápornou úroveň synchronizačních impulsů. Aby se vyloučil vliv amplitudového zkreslení běžného u přímého magnetického záznamu, používá se u videomagnetofonů kmitočtová modulace s omezeným horním postranním pásmem.

## Stříh

V popisu digitálního záznamu zvuku jsme se dostali až do okamžiku, kdy máme k dispozici řadu dvojkových slov, která jsou organizována tak, aby jejich záznam nebo přenos byl co nejlépe zajištěn proti přenosovým chybám. Jestliže jde o studiový záznam hudebního díla, pak je, kromě nejvyšší možné kvality technické, nutno zajistit též nejvyšší možnou kvalitu uměleckou. Toho lze dosáhnout jen se stříhem jednotlivých záběrů v souvislý obraz nahrávané partitura (jde-li o dílo hudební) nebo literární předlohy (jde-li o dílo slovesné). Tato praxe je tradičně používána i při analogových záznamech, kde se doslova stříhá nůžkami a po slepení příslušných dílů magnetofonového pásku se vytvoří konečný obraz. Nezbytnou podmínkou je naprostě plynulý přechod jednoho záběru do záběru druhého. Jednotlivé části, které po spojení budou tvořit vysledný zvukový obraz, musí být proto zahrány naprostě shodným způsobem, musí mít tedy stejnou hlasitost, stejný poměr jednotlivých nástrojů, stejně tempo atd.

U moderních strojů pro digitální záznam s pevnými hlavami je, jak říkají výrobci, možný rovněž stříh nůžkami, avšak tato vnější podobnost se stříhem u analogového záznamu je umožněna jen velice složitým technickým zázemím: Musíme si nejprve uvědomit, že při výhledování stříhového místa pomalejším posuvem pásku před hlavami nezískáme přímo analogový zvuk, ale pouze sled pulsů. Proto se u této strojů současně s digitálním záznamem nahrávají paralelně dvě stopy s přímým analogovým záznamem. Pomocí této stop se běžným způsobem určí místo stříhu, je zde však závažný problém, že se nelze vyvarovat přestřížení digitálního slova.

(Pokračování)




# Souprava pro dálkové ovládání s kmitočtovou modulací

Ing. Václav Otýš

(Pokračování)

Skutečné směšování je možno provádět přímo na řídících vstupech kódovacích obvodů, tzn. ve společných boodech odpórů R1, R2, R3, R4 atd. Při směšování povolé je často třeba řídící signály současně sčítat i odčítat, a proto je nutno k některým řídícím signálům vytvořit pomocí operačních zesilovačů i signály inverzní. Příklad takového zapo-

jení směšovače je na obr. 10. Zapojení je vhodné např. k ovládání motýlkové výškovky nebo ke směšování funkce křídélka a vztílačkových klapek. Výhodou elektronického směšovače oproti mechanickému je značné zjednodušení mechaniky v modelu. Nevýhodou je využívání pouze poloviny rozsahu dráhy serva pro každou z funkci.

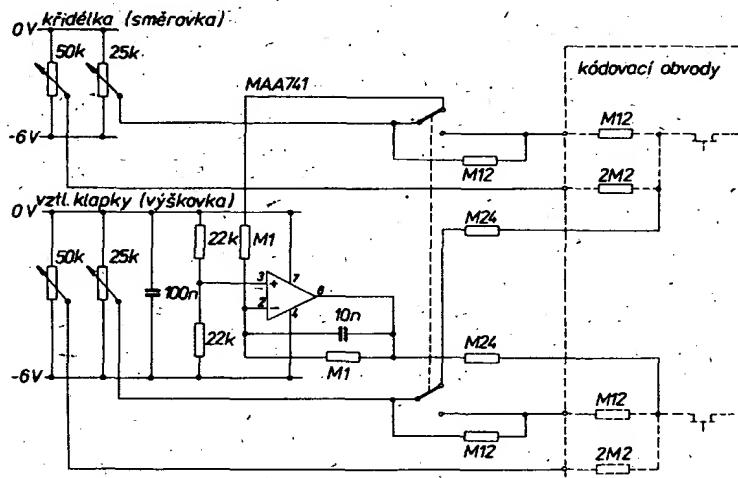

Obr. 10. Zapojení pro směšování na řídících vstupech kódovacích obvodů



Deska s plošnými spoji vysílače (obr. 11) je navržena tak, aby ji bylo možno (je-li to z konstrukčních důvodů nutné) rozdělit na dvě části, na samostatnou výčást a na kódovací obvody, přičemž jsou obě části navzájem propojeny kablky. Výčást by měla být umístěna co nejbližší k antennímu průchodu. Plošný spoj s potenciálem 0 V musí být propojen se skříňkou vysílače pouze na jednom místě a co nejkratším spojem, vedeným z blízkosti kondenzátoru C17 na desce k zemnicímu bodu na skříničce, umístěnému blízko anténního průchodka. Skříňka vysílače by měla být kovová (není to však bezpodmínečně nutné). Anténa by měla být dlouhá minimálně 130 cm.

### Montáž a uvedení do chodu

Pečlivé provedení a správné nastavení soupravy rozhoduje převážnou měrou o její spolehlivosti a správné funkci. Obecně platné zásady a postupy při stavbě a seřizování RC souprav s kmitočtovou modulací byly podrobně popsány v AR 12/80 až 2/82; uvedu pouze konkrétní údaje, týkající se popisované soupravy, a několik poznámek k postupu při stavbě a oživování soupravy.

Před osazováním destičky součástkami musíme vyvrtanou destičku dokonale očistit nitrofreidlem, plošné spoje vyleštít, (např. tvrdou „gumou“) a natřít desku roztokem kalafuny v lihu. Aby se zamezilo výskytu „studených spojů“, doporučuji vývody všech součástek před pájením dokonale očistit oškrábáním, všechny vývody (kromě vývodů integrovaných obvodů) ohýbat podél spoje tak, aby zahnuté konce měly délku asi 2 mm a před každým pájením natřít pájené místo roztokem kalafuny v lihu.

Ozajování desky a oživování je vhodné provádět postupně. Nejdříve osadíme součástky výčásti (tzn. všechny součástky ze schématu na obr. 2) a součástky stabiliza-

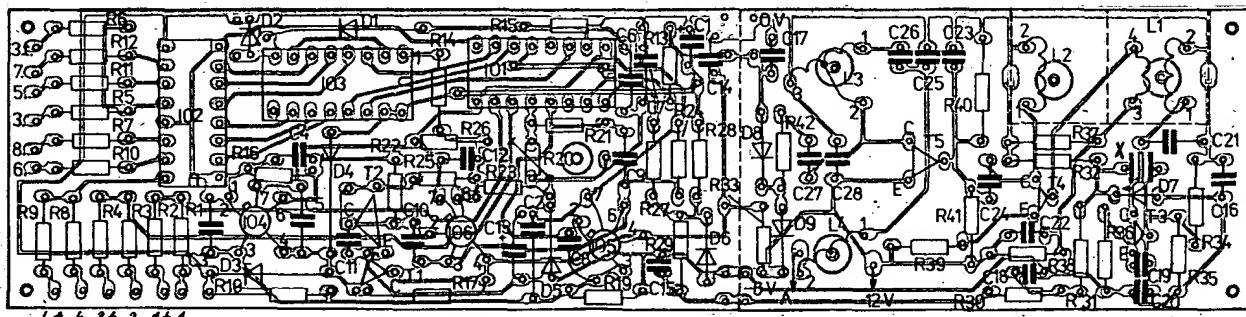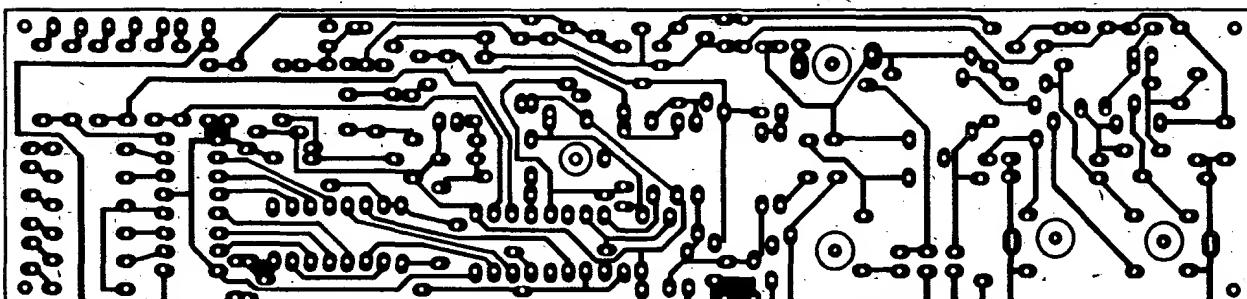

Obr. 11. Deska S61 s plošnými spoji vysílače a rozložení součástek


zátoru, tj. T1, D3, D4, R17, C1, C5, C13, C14. Navíc je třeba ještě zapojit součástky D6, R28, R29, C15. Všechny cívky jsou zapojeny tak, že vývody vinutí na straně blížší k desce jsou zapojeny jako „živé“ a vzdálenější vývody jsou spojeny se „zemí“ (L4 s anténnou).

Cívky L1 a L2 by měly být umístěny ve stínícím krytu. Kryt může být vyroben z tenkého plechu, je společný pro obě cívky a uvnitř rozdělen stínici přepážkou. V desce s plošnými spoji jsou podélne otvory pro připevnění krytu.

Pro přezkoušení činnosti výstupního vysílače připojme žárovku 6 V/0,05 A paralelně ke kondenzátoru C25 a přivedeme napájecí napětí 12 V přes milampérmetr. Cívky L1 a L2 ladíme na nejvyšší svít žárovky a současně na největší odebíraný proud. Cívku L3 ladíme také na největší svít žárovky. Odebíraný proud se však tentokrát při rozladení cívky L3 na jednu stranu zvětšuje a při rozladení na druhou stranu zmenšuje. Nastavíme tedy na největší svít žárovky „v blízkosti“ zmenšování proudu. Při tomto předběžném nastavení by měl být odebíraný proud asi 130 až 150 mA. Proud lze nastavit do této mezi změnou odporu rezistoru R39. Cívky L1 a L2 je pak již možno nastavit s konečnou platností a jejich jádra je třeba zajistit proti otáčení.

Dále zkонтrolujeme velikost stabilizovaného napětí (6 V) a napětí 15 V. Napětí na kondenzátoru C16 by mělo být  $6 \pm 0,2$  V; není-li, je třeba vyměnit Zenerovu diodu D3. Napětí na kondenzátoru C1 by mělo být 15 až 16 V a nastavuje se výměnou Zenerovy diody D4.

Bude-li vysílač používán spolu s přijímačem, obsahujícím keramický filtr, je třeba ještě přesně nastavit kmitočet vysílače a kmitočtový zdvih čitačem. Dolní kmitočet ( $f_0 = 1,5$  kHz) se nastaví změnou odporu rezistoru R32. Horní kmitočet ( $f_0 + 1,5$  kHz) se nastavuje změnou odporu rezistoru R27. Při nastavování se odpor R27 připojuje zkušmo mezi katodu diody D6 a potenciál 0 V.

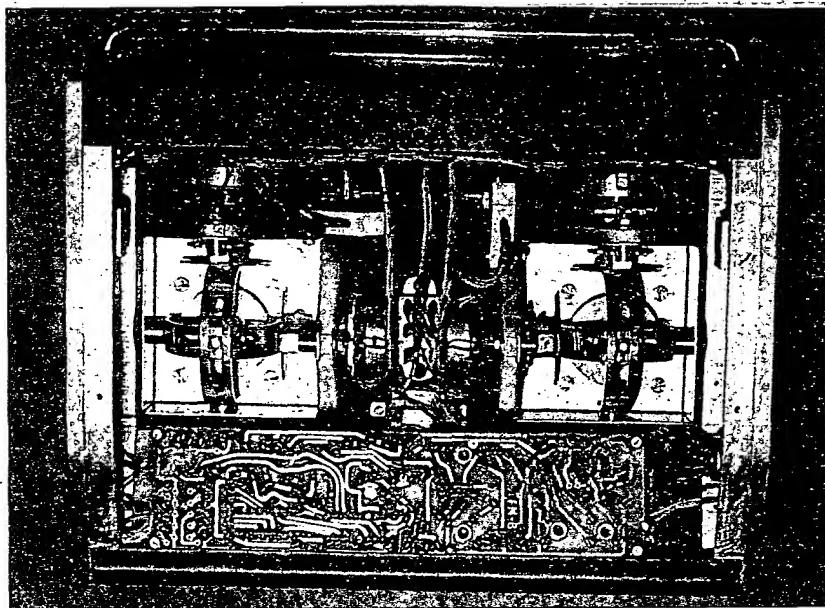

Obr. 12. Vnitřní uspořádání vysílače


Budou-li v přijímači použity pouze laděné obvody LC, jsou požadavky na přesnost kmitočtu vysílače podstatně menší a není jej nutné přesně měřit. R32 má potom odpovídající hodnotu uvedenou v seznamu součástek a rezistor R27 je nahrazen drátovou propojkou. Kmitočtový zdvih modulace je za této podmínky asi  $\pm 1,5$  až 2 kHz.

Po vyzkoušení výstupní části zapojíme do desky všechny ostatní součástky kromě odporů R1 a R12. Přitom postupujeme tak, že zapojíme nejdříve propojky pod integrovaným obvodem IO1, potom pasivní součástky a bipolární polovodičové součástky a jako poslední unipolární integrované obvody IO1 až IO3. Při práci s integrovanými obvody MOS je třeba dodržovat zásady, doporučené výrobcem pro ochranu součástek před poškozením

elektrostatickým nábojem nebo jiným náhodným napětím. Minimálním nutným opatřením je vodivé spojení hrotu pájecky s plošným spojem 0 V desky (kabílkem), při jakémkoli pájení na desce po zapojení integrovaných obvodů IO1 až IO3. Platí to i pro připojování vnějších vodičů na desku, např. při propojování uvnitř vysílače. Podobně je nutno při měření na desce připojit nejdříve stínění měřicí šňůry a potom teprve měřicí hrot.

V seznamu součástek vysílače není uveden typ kondenzátoru C9 (10 nF). Může to být jakýkoli stabilní kondenzátor (nikoli keramický), s co nejmenšími rozměry.

Na hotové desce je třeba před vestavěním do skřínky vyzkoušet činnost kódovacích obvodů a nastavit je. K tomu je nutno

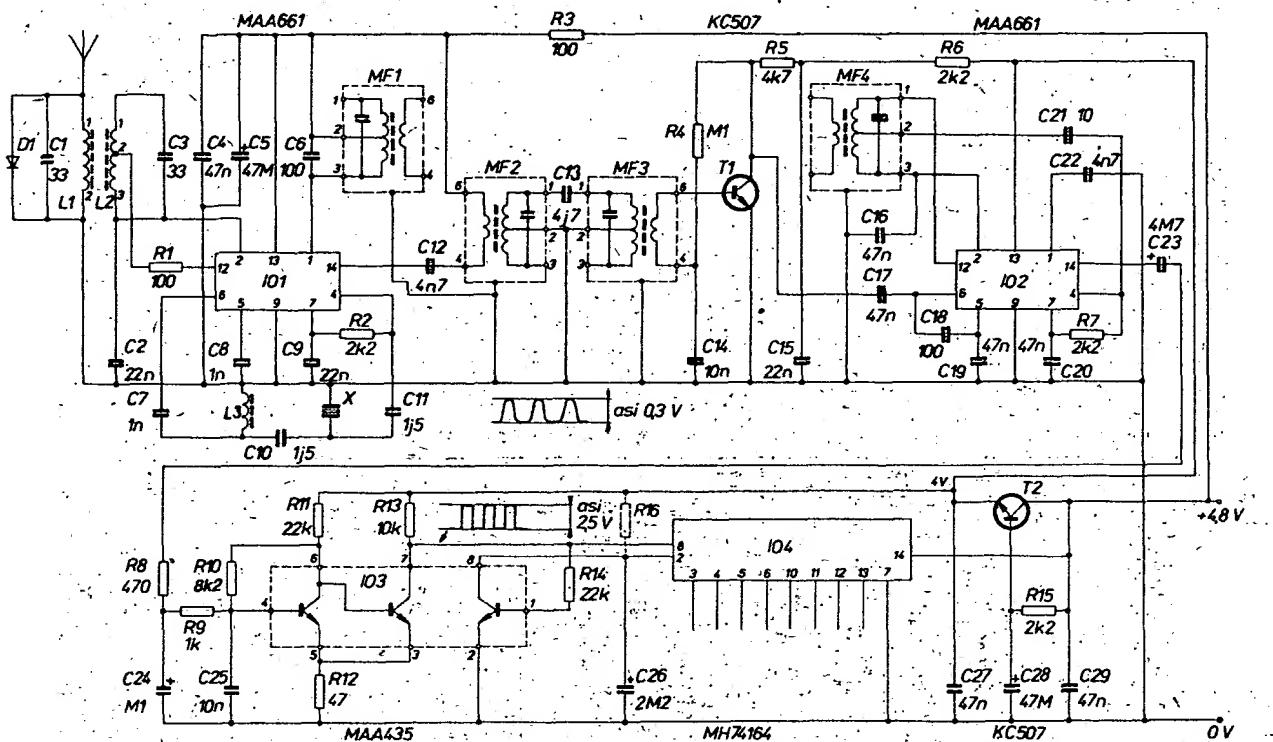

Obr. 13. Schéma zapojení přijímače

přivést napájecí napětí 12 V, na výstup vysílače připojit žárovku a osciloskopem sledovat signál na katodě diody D6. Signál by měl mít tvar podle obr. 4f. Odporem trimrem R20 nastavíme „vzdálenost“ mezi impulsy 1,3 ms. Doba synchronizační mezery by měla být 8 až 12 ms (lze ji nastavit změnou odporu rezistoru R21). Šířka kladných impulsů by měla být 0,25 až 0,3 ms (nastavuje se změnou kapacity kondenzátoru C6). Nakonec zkontrolujeme činnost všech vstupů kódovacích obvodů. Na vývody 10, 11 IO1 a na vývody 10, 11, 12, 14, 15, 16 IO2 přivadíme postupně přes odpory M22 proměnné napětí z potenciometru, zapojeného mezi spoje 0 V a -6 V. Vzdálenost dvou impulsů, odpovídající příslušnému kanálu, by se měla při změně vstupního napětí měnit v rozsahu asi od 0,5 ms do 2 ms.

Takto připravenou a nastavenou desítku můžeme vestavět do skříňky (obr. 12) a propojit spoje uvnitř vysílače.

U takto vestavěného vysílače nastavíme nejdříve citlivost indikátoru volbou odporu  $R_s$ . Při napájecím napětí 11 V má být ručka indikátoru na rozhraní mezi vyhovujícím a nevhovujícím stavem. K měření zdroje pro přijímač nastavíme odporovým déličem  $R_s$ ,  $R_c$  napětí pro tuh hranici 3,8 V. Dále vyzkoušíme potřebné odpory rezistorů R1 až R12 a odpory zapájíme do desky. V seznamu součástek jsou údaje přibližně; přesné hodnoty závisí na mechanickém uspořádání a na velikosti výchylek ovládacích prvků. Při správném nastavení musí být celkový rozsah změn výstupního signálu od 0,65 ms do 1,9 ms pro plné výchylky včetně trimu. Nakonec na zadní straně desky prodlužujeme cívku L4 a s konečnou platností dodládime cívku L3. Obě cívky se ladí podle indikátoru síly pole (na maximální výchylku).

### Přijímač

#### Popis zapojení

Schéma zapojení je na obr. 13. Koncept přijímače je podobná jako u obvyklých přijímačů FM pro dálkové ovládání. Hlavní rozdíl je v použitých integrovaných obvodech.

Na vstupu přijímače je pásmová propust (laděné obvody L1, C1 a L2, C3). Vazba mezi obvody je indukční. Jako směšovač a oscilátor je použit integrovaný obvod MAA661 (IO1), jehož vnitřní zapojení je na obr. 14. Pro funkci směšovače se využívá původní koincidenční fázový detektor integrovaného obvodu (tranzistory T16 až T24). Jeho zapojení je podobné jako vnitřní zapojení integrova-

ného obvodu S042. Navíc je u integrovaného obvodu MAA661 tranzistor T16, který působí jako emitorový sledovač a zvětšuje vstupní impedanci směšovače. To umožňuje volit větší výstupní impedanci laděného obvodu L2, C3 a tím dosáhnout většího celkového zisku směšovače. Pro funkci oscilátoru se využívá původní mf zosilovač integrovaného obvodu MAA661 (tranzistory T1 až T9). Z výstupu zosilovače (vývod 4) je vedena kladná selektivní zpětná vazba obvodem s krystalem X na vstup zosilovače (vývod 6). Kondenzátor C10 a tlumivka L3 tvoří účinnou horní propust, zajišťující, aby oscilátor nekmital na základním kmitočtu krystalu, ale na jeho třetí harmonické, která je jmenovitým kmitočtem krystalu.

Jako zatěžovací impedance směšovače a současně jako první mf filtr je zapojen mezifrekvenční transformátor MF1. Integrovaný obvod MAA661 obsahuje ještě výstupní zosilovač (tranzistor T25), který zosiluje pouze proudově a zmenšuje tím výstupní odpór asi na 100  $\Omega$  (vývod 14). Aby bylo toto zosílení využito, je další mezifrekvenční transformátor MF2 zapojen opačně; signál je přiveden na vinutí s malou impedanci a transformuje se napěťově a impedančně na vyšší úroveň. Třetí mezifrekvenční transformátor MF3 tvoří spolu s MF2 pásmovou propust a současně přizpůsobuje signál následujícímu jednostupňovému předzesilovači a tranzistorem T1. Signál z předzesilovače se dále přivádí na vstup integrovaného obvodu IO2 (MAA661), který pracuje jako mf zosilovač, omezovač a detektor signálu FM.

Integrované obvody MAA661 mají jmenovité napájecí napětí 12 V. Pracují však bezpečně při mnohem nižším napájecím napětí, protože jejich vnitřní stabilizované napětí je 3,7 V. Další snížení hranice minimálního pracovního napětí asi na 2,5 V bylo dosaženo zapojením odporek R2 a R7, které nastavují automaticky počáteční pracovní bod zosilovače.


Nízkofrekvenční signál z výstupu integrovaného obvodu IO2 (vývod 14) se vede přes vazební kondenzátor C23 a filtraci články R8, C24, R9, C25 na vstup zosilova-

cího a tvarovacího obvodu, tvořeného prvními dvěma tranzistory integrovaného obvodu IO3 (MAA435). Od běžného Schmittova klopného obvodu se zapojení liší rezistorem R10. Obvod je velmi jednoduchý a v jistém smyslu je výhodnější než obvykle používané speciální operační zesilovače. U této zosilovače je totiž hladina přepínání nastavena stejnosemenným předpětím jako určitá absolutní stejnosemenná úroveň napětí. Při změně amplitudy nf signálu potom značně kolísá relativní úroveň přepínání vzhledem k maximální amplitudě signálu (přepínání v paty nebo u vrcholu impulsů). Naproti tomu navržený tvarovač si automaticky posouvá stejnosemennou úroveň signálu tak, že relativní úroveň přepínání zůstává stálá.


Výstup tvarovacího obvodu je spojen s hodinovým vstupem integrovaného obvodu IO4 (MH74164), který pracuje jako dekódér. Pro synchronizaci dekódéru se využívá třetí tranzistor integrovaného obvodu IO3. Tranzistor T2 pracuje jako aktivní filtr napájecího napětí.

Základní provedení přijímače obsahuje v mezifrekvenčních stupních pouze laděné obvody LC. Použité mf transformátory jsou japonské výroby. Typy, uvedené v seznamu součástek, jsem vybral jako nejvhodnější z různých druhů, které jsem měl k dispozici. Není nezbytné je dodržovat; žádoucí je použít na jednotlivých místech mf transformátory s podobnými impedancemi, jaké mají doporučené typy. Upříležitě lze uvést, že MF1 by měl mít označení černou barvou, MF2 a MF3 bílou nebo žlutou, MF4 černou, bílou nebo žlutou. Pro zájemce, kteří si budou chtít mezifrekvenční transformátory vyrobit, převinutím z jiných cívek, uvádím v tabulce na obr. 16 údaje o počtech závitů.

V přijímači může být použit i keramický mf filtr, zapojený místo mezifrekvenčních transformátorů MF2 a MF3 (přímo z výstupu IO1 (vývod 14) k bázi tranzistoru T1). V tomto případě však není využito zosílení výstupního zosilovače integrovaného obvodu IO1 a celková citlivost přijímače je poněkud menší než s mezifrekvenčními transformátory. Proto jsem vyzkoušel

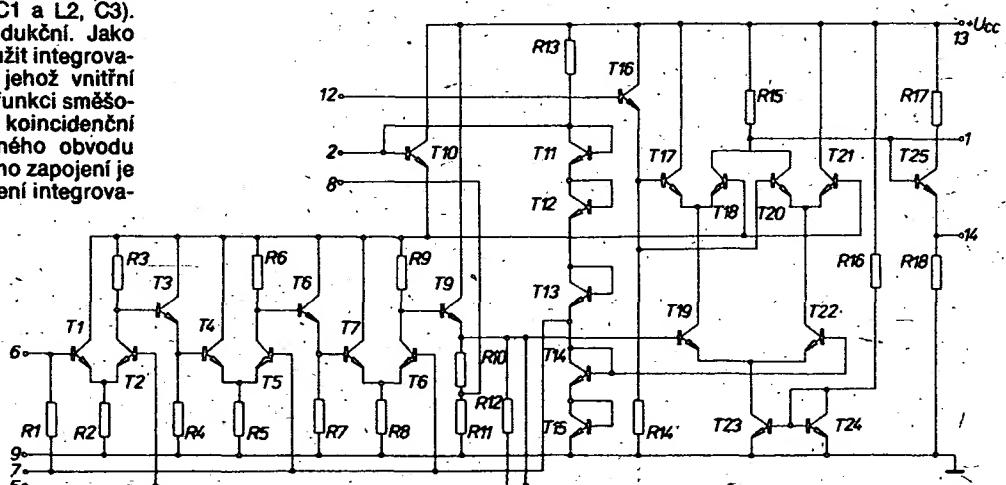

Obr. 14. Vnitřní zapojení IO MAA661

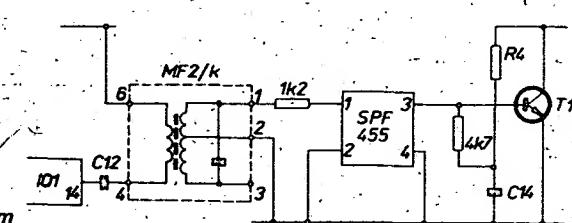

# Programátor pro ústřední topení

Ing. Oldřich Filip

(Dokončení)

Paměťová matic se programuje tak, že do programového pole na čelní straně programátoru se zašroubuji šrouby do děr, které odpovídají času, kdy má být topení vypnuto. U popisovaného vzorku je funkce taková, že šroubek vypne topení, chybějící šroubek je zapne. Tato funkce je poněkud neobvyklá a není problém ji invertovat – stačí na výstup matici zařadit invertor. Pak zašroubovaný šroubek znamená „topení“, chybějící šroubek „bez topení“.

Termostat je v můstkovém zapojení, můstek je vyvážen potenciometry R6 nebo R7. Tyto potenciometry jsou „voleny“ tranzistory T1 a T2, tím je určeno, zda programátor topí na denní či noční hladinu teploty. Diferenční zesilovač T7, T8 ovládá klopný obvod tvořený tranzistory T9 a T10. Zpětnovazebním rezistorem R47 je nastavena hysterese obvodu. Při takové hysterese by teplota v místnosti velmi kolísala (o několik °C). Proto byl použit derivační člen C20, R52, a tranzistor T11, které každou minutu nastaví klopný obvod T9, T10 do stavu topení. Tento nastavovací impuls trvá velmi krátce (10 µs), po jeho dozni rozhozne odporník termistoru, zda se klopný obvod udrží ve stavu topení, nebo zda bude čekat další minutu ve stavu bez topení. Složitější zapojení termostatu je vyváženo jeho dobrou přesností a nectlivostí proti rušivým vlivům (brum na nestíněném vodiči k termistoru).

Koncový stupeň zajišťuje logický součin informací z termostatu a paměti a ovládá relé, které spíná napájení solenoidového ventilu v přívodu plynu. Do bloku koncového stupně patří také ovládání indikačních diod. D24 indikuje stav termostatu, tzn. zda je skutečná teplota v bytě vyšší než nastavená na regulátoru. D80 a D25 indikují výstupní stav programu – zda se má podle programu topit na denní či noční teplotu. D23 indikuje výstup celého programátoru – zda je výstupní relé sepnuto nebo ne.


Síťový transformátor má výstupní napětí 8,8 V, obvody programátoru mají odběr asi 0,8 A. Dioda D5 a odporník R3 slouží k připojení akumulátoru, který zálohují napájení v případě výpadku síťového napětí. Při provozu na síti je akumulátor dobijen proudem asi 50 mA. Kondenzátory C6, C7 slouží k odstranění nestability integrované-

ho obvodu a jsou připájeny přímo na jeho vývodech.

## Popis konstrukce




Programátor je umístěn ve skřínce z cuprexu. Sestava skřínky je na obr. 5. Zařízení je konstruováno tak, aby ve skřínce bylo co nejméně vodičů – všechny spoje mezi bloky, přívody napájení atd. jsou vedeny plošnými spoji. Toto provedení se osvědčilo, využívá přehlednosti i spolehlivosti.

Na desce G je přišroubován a připájen konektor, do kterého se zasouvá



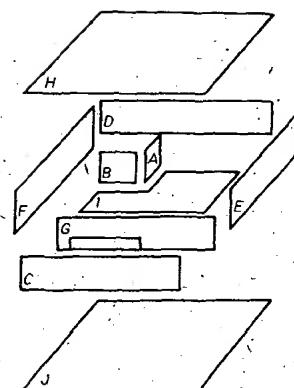


Obr. 5. Sestava skřínky



přímo deska I. Použití tohoto typu konektoru se neosvědčilo, nedokonalý spoj kontaktů vnášel rušivé impulsy do chodu hodin. Proto jsem důležité spoje (kontakty č. 3, 4, 11, 19) spojil připájenými ohebnými vodiči. Při opakování stavbě bylo vhodné použít jiný typ konektoru, např. FRB. Obě síťové šňůry jsou proti vytření zajištěny navlečením do výrežů v desce G.

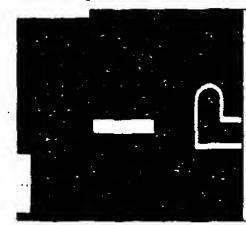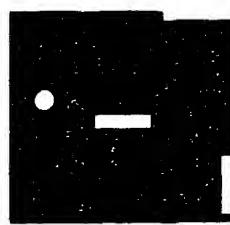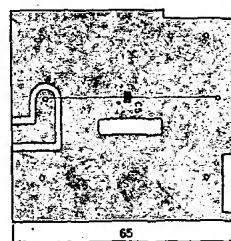


Obr. 6. Deska A (S63) – pohled od transformátoru

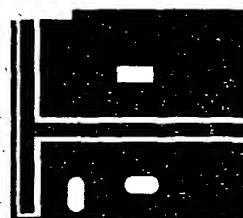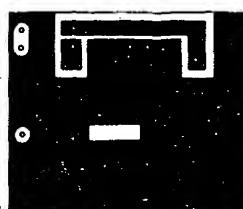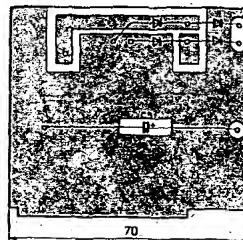


Obr. 7. Deska B (S64) – pohled od transformátoru

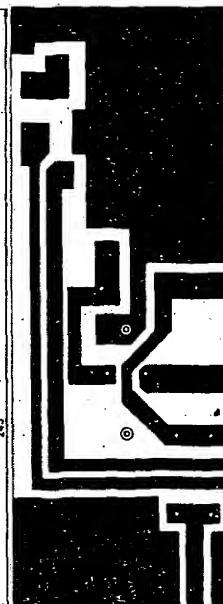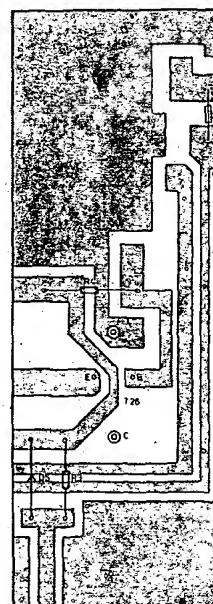


Obr. 8. Deska D (S65) – pohled zevnitř skřínky

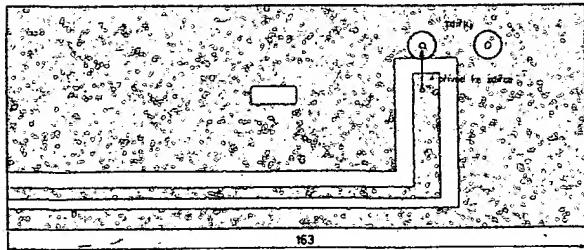

Obr. 9. Deska E (S66) – pohled zevnitř skříňky

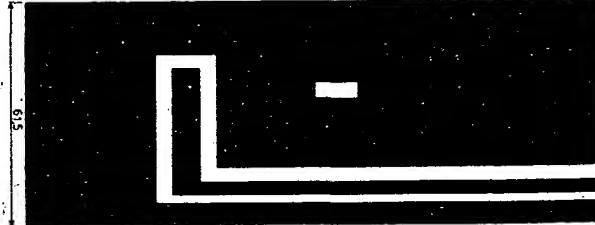

Obr. 10. Deska F (S67) – pohled zevnitř skříňky

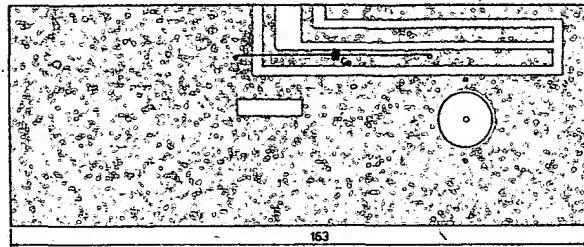

Obr. 10. Deska F (S67) – pohled zevnitř skříňky

### Seznam součástek

#### Polovodičové součástky


T1 až T4, T7,	
T8, T10, T11	KSY62B
T5	KF517
T6, T13, T14	KC508
T9	TR15
T12	KF507
IO1 až IO9, IO11,	
IO12, IO21, IO27	MH7490
IO10, IO13, IO17, IO19,	
IO20, IO25	MH7400
IO14, IO22	MH7442
IO15, IO18, IO24	MH7404
IO16	MH7474
IO23	MH7403
IO26	MA7805
D1 až D5	KY132/900
D6 až D25,	
D80	LQ100
D26 až D79	KA501
D81	KY130/80

#### Kondenzátory

C1, C2	6,8 nF/630 V
C3, C4, C21	100 nF, keram.
C5	1G/12 V
C6, C7	33 nF, keram.
C8	2000 $\mu$ F/6 V
C10	10 $\mu$ F/6 V
C11, C12	5 $\mu$ F/12 V
C13	200 $\mu$ F/6 V
C14	22 pF
C15	22 pF, trimr
C16	150 pF
C17	220 pF
C19	100 $\mu$ F/6 V
C20	56 pF

#### Rezistory (TR 212, TR 151)

R1, R2, R41	100 $\Omega$
R3	100 $\Omega$ /1 W
R4	drát. propojka, R4 použit u transformátoru s větším sek. napětím
R5	termistor 1600 $\Omega$
R6, R7	potenciometry 5 k $\Omega$ , lineární
R8	18 k $\Omega$
R9, R38,	
R47, R50	15 k $\Omega$
R10, R11, R48	10 k $\Omega$
R12, R13, R14,	
R18, R20,	
R24, R25	220 $\Omega$
R15, R21, R23,	
R32, R49, R51	1 k $\Omega$

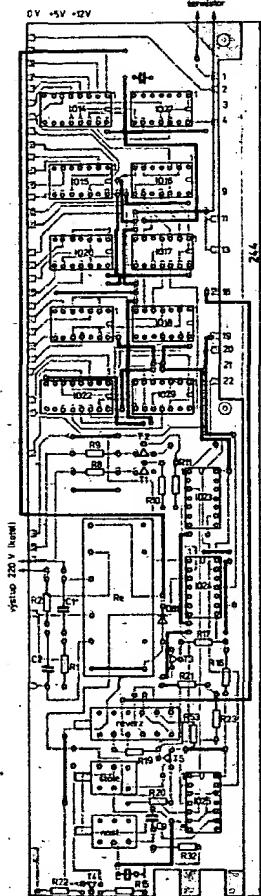







Obr. 11. Deska G (S68) – pohled zevnitř skříňky

Stabilizátor MA7805 je přišroubován přímo na zadní stěně – desce D. Vnější měděná strana desky slouží jako chladič stabilizátoru.

V některých oblastech republiky se přepíná noční proud dálkově, impulsy vloženými do sítě. Proti rušivému vlivu těchto impulsů je nutno blokovat sekundární vinutí síťového transformátoru přímo na svorkách a další kondenzátor připojit za usměrňovač. Z fotografií jsou vidět dodatečné připojené filtrační kondenzátory a zemní


spoje „zesílované“ drátovými propojkami. Tyto zásahy byly realizovány při úporném boji s přepínacími impulsy nočního proudu, byly neúčinné a jako hlavní účinný prostředek se ukázaly kondenzátory na sekundární straně síťového transformátoru (C3) a za usměrňovačem (C4).

Na výkresech desek s plošnými spoji (obr. 6 až 13) je vždy uveden směr pohledu na desku. Reproduktor je upevněn ocelovou pružinou, zaklesnutou do oček tlustšího drátu.

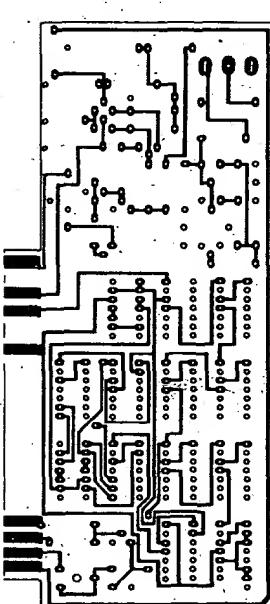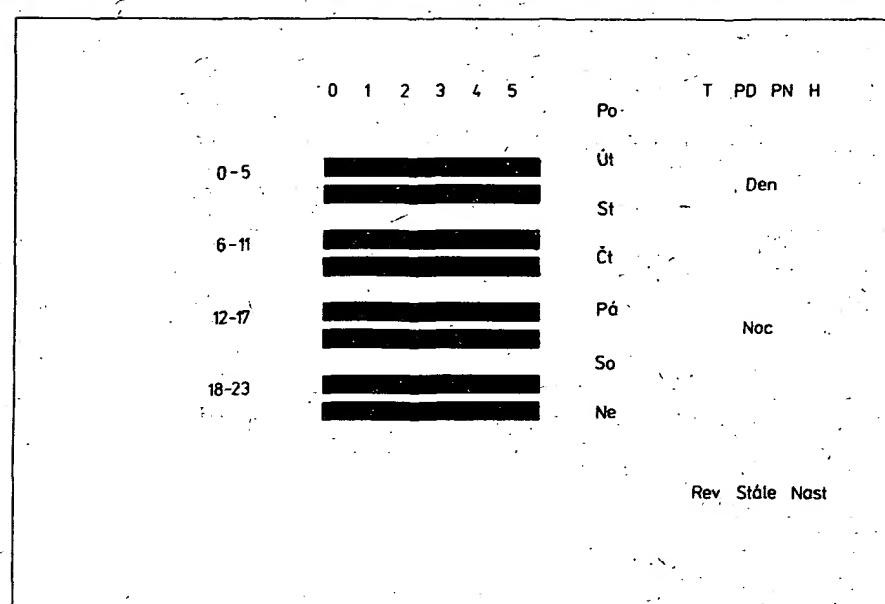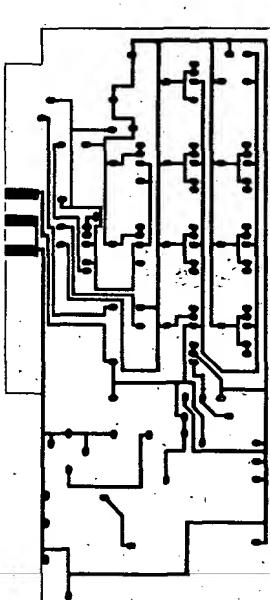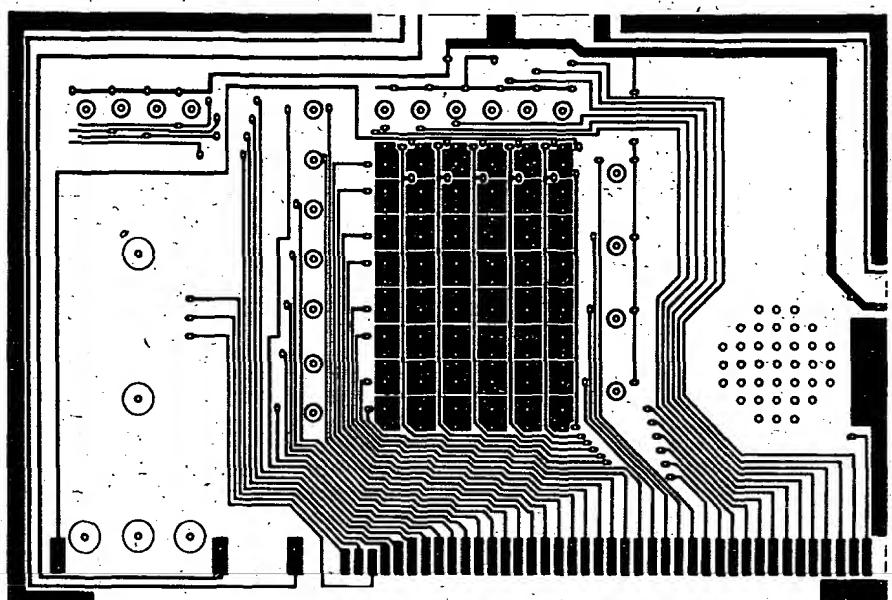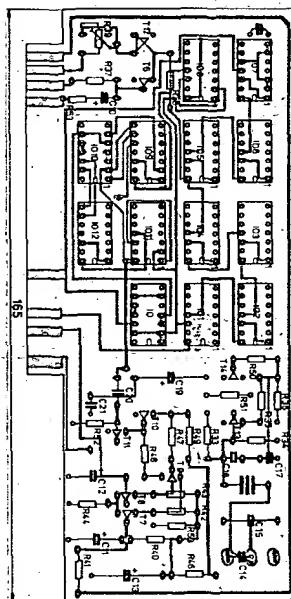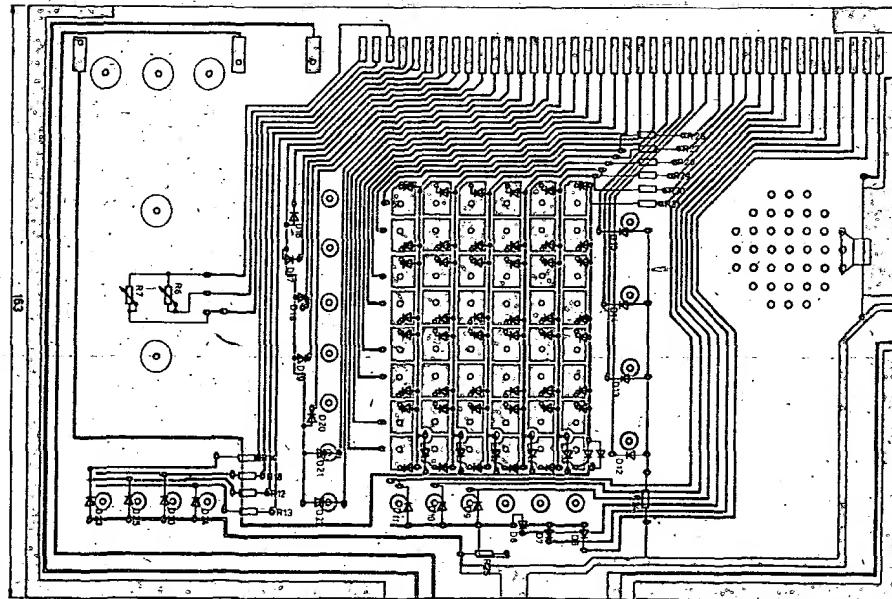


Obr. 12. Deska H - pohled zvenku - shora


Obr. 13. Deska I. - pohled  
- ze strany součástek

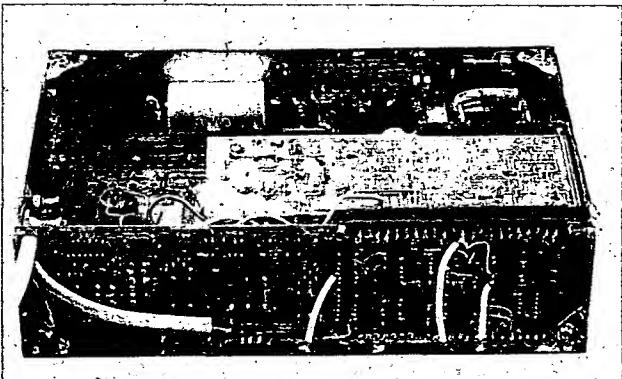


Obr. 14. Přístroj bez zadní stěny

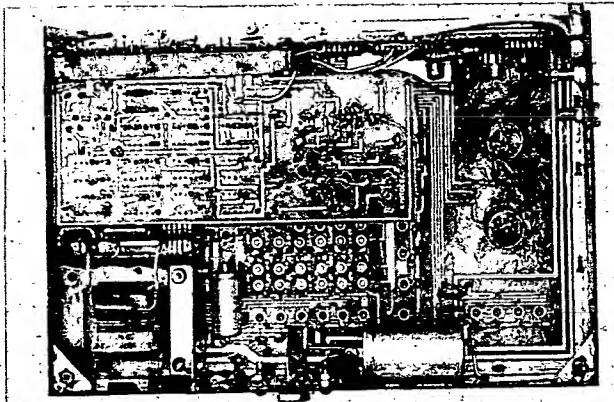


Obr. 17. Pohled na desky H, I

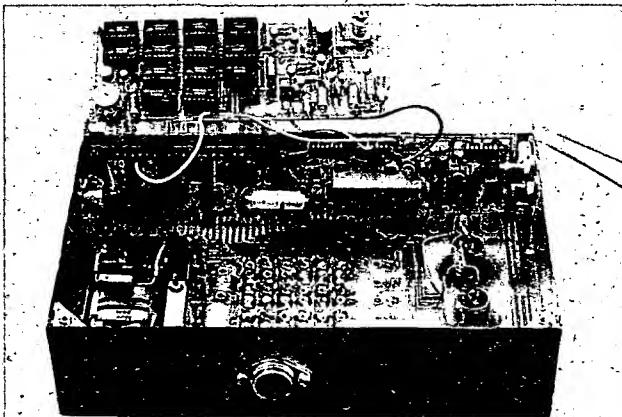

◀ Obr. 15. Pohled na desky D, G, I

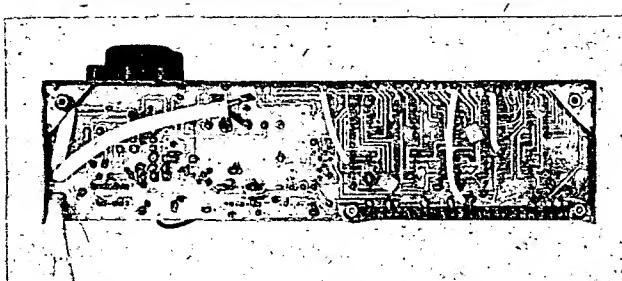

◀ Obr. 16. Pohled na desky G, I

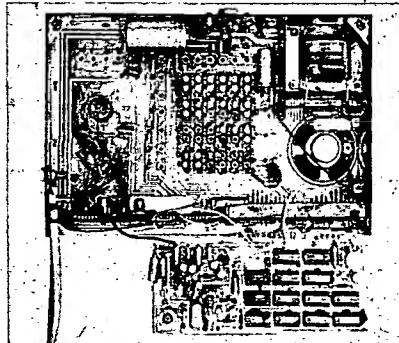

Obr. 18. Pohled na desku G

## Závěr

Uvedený článek nemá sloužit přesný stavební „plánek“, ale jako inspirace a souhrn zkušeností získaných při stavbě dvou kusů programátorů. Zapojení i konstrukci jsem zvolil tak, jak to nejlépe vyhovovalo mým možnostem i požadavkům.

Programátor je možno postavit i s mikroprocesorem, a vyžadovat od něj individuální nastavení teploty pro každou hodinu v týdnu. V době návrhu však byly mikroprocesory drahé a riziko zničení takového obvodu mne dostatečně odradilo.

R16, R17,	R35	150 Ω
R22, R52 2,2 kΩ	R36	2,7 kΩ
R19, R42, R43 1,8 kΩ	R40	3,3 kΩ
R26 až R31 6,8 kΩ	R39	trimr 680 Ω
R33 33 kΩ	R44	680 Ω
R34, R37, R54 27 kΩ	R46	33 Ω
	R53	1,2 kΩ


## PRIPOJENIE TYRISTOROVÉHO CYKLOVAČA STIERAČOV Z AR 10/82 NA VOZIDLO W 352

možné nadále používať v nezmenenej funkcií.

Stanislav Štefík

Pred časom bolo uverejnené v AR 10/82 zapojenie tyristorového cyklovača stieračov pre Š 105 a Š 120. Pretože je cyklovač vhodný aj pro iné typy vozidiel a s podobným zapojením som sa zatiaľ nestrelol, predkladám pripojenie na vozidlo Wartburg 353.

Pretože na pôvodnom prepinači stieračov nie je voľná poloha ako je tomu u vozidiel Š 105 a Š 120, musíme doplniť zapojenie o dvojpolový páčkový spinač a cyklovač spojíme so svorkami podľa obr. 1. Pri používaní zapneme spinač a stierač nám vykonáva kvety podľa nastaveného potenciometra. Pôvodná funkcia prepinača stieračov na stŕpku volantu sa neovplyvní a je ho

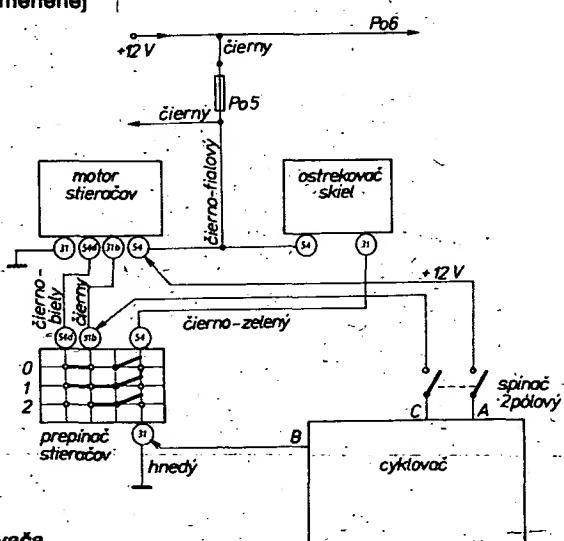

Obr. 1. Pripojenie cyklovača



## AMATÉRSKÉ RADIO BRANNÉ VÝCHOVĚ

VT

### Přebor Středočeského kraje v radiotechnické tvorivosti mládeže

Konal se v Poděbradech dne 24. 3. 1984, v učebních vývojových laboratořích ČVUT, díky pochopení jejich vedoucího, ing. Punčocháče.

Pro celkové hodnocení závodníka stanovují pravidla soutěže následující kritéria: Výsledek písemného testu, funkčnost a kvalitu zadaného elektronického výrobku, funkčnost a technickou úroveň elektronického výrobku, přineseného závodníkem z domova. Součet bodů z těchto tří „disciplin“ je určující pro celkové pořadí v soutěži.

V části písemné bylo třeba označit jednu správnou odpověď ze tří na otázku z teorie radiotechniky. Otázek bylo celkem 15. Praktická část soutěže měla za úkol prověřit zručnost při zhodovení elektronického výrobku. Podle kategorii soutěžící stavěli: C1 – bzučák pro návíc telegrafie, C2 – stabilizovaný zdroj, B – siréna „Kojak“. Během discipliny rozhodčí hodnotili výrobky, které závodníci přinesli z domova.

Některé postřehy ze soutěže: Při písemném testu se ukázalo, že je rozdíl mezi tím, co si závodníci myslí, že stoprocentně ví, a mezi skutečností. V některých případech dalo dost přemýšlení vybrat správnou odpověď z dalších, přibližně pravděpodobných. Při praktickém sestavování výrobku pak vynikly rozdíly mezi závodníky, kteří zvládli nebo nezvládli základní úkon, jakým je pájení. V mnoha případech rozhodčí nacházeli sítí pájecí body, takže se o funkčnosti nedalo ani mluvit. V jiných případech pak malé kapičky cínu tvorily můstky a znemožňovaly správnou funkci. Z této skutečnosti vyplývá poučení věnovat v kroužcích mládeže při praktické výuce více pozorností pájení.

Úroveň přinesených výrobků se lišila dosud diametrálně: od témat profesionálního provedení až po přístroj instalovaný v papírové krabici. Pozornost si zasloužil přístroj pro ovládání servomotorů, určený k optimální orientaci slunečních kolektorů, výrobek vítěze kategorie B, Petra Severy z Rožďalovic v okrese Nymburk. Přístroj bude sloužit v praxi v JZD Křinec (okr. Nymburk). Při posuzování donese-

ných výrobků se projevila i malá znalost bezpečnostních předpisů. I když jde o přístroje slaboproudé, přece jen napájeny jsou ve většině případu ze síťových transformátorů. Jeden z výrobků byl v tomto ohledu odstraňující: byl zamontován v plechové skřínce, přívod síťového napětí byl dvoužilový, bez gumové průchodka a ovládán jednopólovým vypínačem. Tedy pozor na příslušné normy!

Během soutěže byl v provozu transceiver Boubín a pro příjem na KV přijímač Odra. Závodníci, kteří skončili dříve, měli možnost shlédnout diapozitivy z loňského přeboru v radiotechnické tvorivosti. Vítězové v jednotlivých kategoriích podle pořadí a okresů:

C1 – Michal Grunci (Kolín), Petr Křeček (Praha-východ), Jaroslav Vondruška (Nymburk);

C2 – Petr Suchomel (Praha-východ), Jan Semík (Kolín), Michael Grof (Mladá Boleslav);

B – Petr Severa (Nymburk), Jiří Syboda (Kladno), Jiří Marek (Kladno).

Poděkování za zajištění soutěže si zaslouží zvláště pak ing. Winter a s. Mandík za přípravu a přezkoušení sad součástek pro zhodovení zadaných elektronických výrobků.

**OK1FMK**

### Majstrovstvá pionierov ružomberských škol

Pionierská skupina kpt. Jána Nálepku pri II. ZS Ružomberok s členmi elektrotechnického ZU v spolupráci s rádioklubom OK3KDH pri ZO Zvážarm Ružomberok zorganizovala pri priležitosti 35. výročia založenia PO SZM, 39. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a 40. výročia SNP majstrovstvá pionierov ružomberských škol v práci so sovietskou stavebnicou „Junyj elektronik 50“.

Súťaž sa uskutočnila v dňoch 21. až 26. mája 1984. Základných kôl sa zúčastnilo päť základných škôl, ktoré reprezentovalo 18 pionierov I. kategórie (ročníky 2. až 4.) a 25 pionierov II. kategórie (roč. 5. až 8.). V základnom kole konštruovali pionieri v I. kategórii nf generátor, v II. kategórii zvukový indikátor intenzity osvetlenia na čas. Vítazmi jednotlivých kategórií a zároveň postupujúcimi do finále sa stali tí pionieri, ktorí zapojili zariadenia v najkratšom čase z každej zúčastnenej ZS.

V finále, ktoré sa uskutočnilo 26. mája v mestnostiach rádioklubu OK3KDH, sa stretlo päť víťazov II. kategórie a traja z I. kategórie základných kôl. Finále bolo dvojkolové. I. kategória konštruovala žabku kvákačku a multivibrátor s integrovanými obvodmi. II. kategória tiež žabku a generátor s prerošovaným tónom. Vítazom sa stal ten, kto mal súčet časov, potrebných pre zapojenie obidvoch finálových zariadení, najkratší.

Po skončení súťaže mohli jej účastníci sledovať prevádzku stanice OK3KDH. Súťaž mala dobrú úroveň a podnietila záujem pionierov o elektroniku aj o členstvo vo Zvážarne – piati zo súťažiacich sa prihlásili za členy rádioklubu OK3KDH.

**Zvítězili:** v kategórii I. Richard Chomist zo ZŠ sídlisko SNP Ružomberok (čas 11.28 min.) a v kategórii II. Dana Pavlù z II. ZŠ Ružomberok (10.43 min.).

Jiří Mezera



Vítězové jednotlivých kategorií středočeského přeboru. Zleva Michal Grunci (C1), Petr Suchomel (C2) a Petr Severa (B)

QRQ

### Nejlepší telegrafisté roku 1984

V první polovině roku se v Bratislavě uskutečnilo letošní mistrovství republiky v telegrafii. Uspořádal je z pověření UV Svazarmu Obvodní výbor Zvážarm Bratislava II. V čestném předsednictvu se zahajení soutěže zúčastnil místopředseda UV Svazarmu pplk. PhDr. J. Kováč, ředitelem soutěže byl MUDr. H. Činčura, MS, OK3EA, předsedou organizačního výboru JUDr. I. Jankovič, OK3LL, hlavním rozhodčím mistrovství ing. A. Myslík, MS, OK1AMY. Mistrovství se uskutečnilo ve velmi pěkném prostředí nově otevřeného obvodního domu kultury „Ružinov“.

V kategorii A soutěžilo 14 závodníků, v kategorii B 9, v kategorii C také 9 a tři ženy. V kategorii druzstev bylo celkem klasifikováno sedm druzstev z pěti krajů ČSSR.

Za zmínu stojí mimořádné výkony bratří Kováčů z Myjav. Oba vyhráli své kategorie (B a C), oba zdolali hranici 1000 bodů, Jano dokonce s rezervou limit mistrovské výkonnostní třídy. Jeho výsledky v kličkování (212 písmen a 248 číslic) byly absolutně nejlepší ze všech účastníků (432 bodů).



Mistryně ČSSR pro rok 1984 ve sportovní telegrafii – Jiřina Vysůčková z pražského rádioklubu OK5MVT

### Nejlepší tří v každé kategorii:

#### Kategorie A

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. ing. P. Vanko, OK3TPV, MS | 1257 bodů |
| 2. T. Mikšes, ZMS, OK2BFN    | 1239 bodů |
| 3. V. Kopecík, OK3CQA        | 1102 bodů |

#### Kategorie B

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. J. Kováč, OL8COF | 1132 bodů |
| 2. R. Hrnko, OL9CPG | 953 bodů  |
| 3. R. Wildt, OK1KKS | 858 bodů  |

#### Kategorie C

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. M. Kováč, OK3KZY     | 1000 bodů |
| 2. P. Hájek, OK2-23194  | 603 bodů  |
| 3. R. Pszczolka, OK2KAU | 599 bodů  |

#### Kategorie D

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. J. Vysůčková, OK5MVT | 1001 bodů |
| 2. R. Palatík, OL6BEL   | 804 bodů  |
| 3. Z. Hrušková, OK2DIV  | 658 bodů  |

#### Kategorie E

- |  |  |
|--|--|
| 1. Západoslovenský kraj I.<br>(ing. Vanko, J. Kováč, M. Kováč) 4329 bodů |  |
| 2. Jihomoravský kraj I.<br>(Mikšes, ing. Hruška, Palatík) 3341 bodů      |  |
| 3. Jihomoravský kraj II.<br>(Jalový, Frýba, Kunčar) 3120 bodů            |  |

## VKV

### I. subregionální VKV závod 1984

#### 145 MHz - stálé QTH

1. OK1KRA	HK72a	256 QSO	65 186 bodů
2. OK1KHI	HK62d	253	64 694
3. OK2TU	IJ13e	183	45 475
4. OK3KTR	II48d	189	41 918
5. OK3KMY	II46g	196	40 197
6. OK1ATQ-38	659	7. OK1KRZ-27	842, 8. OK1KKD-24 183, 9. OK2KRT-22 928, 10. OK2KA-20 657 bodů. Hodnoceno 74 stanic.

#### 145 MHz - přechodné QTH

1. OK1KRG	GK45d	469	122 234 bodů
2. OK1KTL	GJ19j	408	117 952
3. OK1KRU	HJ17e	281	78 259
4. OK2KZR	IJ32j	275	71 638
5. OK1KKH	HJ06c	250	61 871
6. OK1KEI-48	875	7. OK3RMW-47	152, 8. OK1KKD-24 183, 9. OK2KRT-22 928, 10. OK2KA-20 657 bodů. Hodnoceno 74 stanic.

#### 433 MHz - stálé QTH

1. OK1KRA	HK72a	33 QSO	5024 bodů
2. OK1KPA	HK79d	23	2607
3. OK2KJT	JJ41f	14	1400
4. OK2BQR-1	303, 5. OK1DKM-978	bodů. Hodnoceno 18 stanic.	bodů. Hodnoceno 18 stanic.

#### 433 MHz - přechodné QTH

1. OK1DIG	GK40j	61 QSO	12 519 bodů
2. OK1KKH	HJ06c	51	9593
3. OK1KEI	HK29b	57	9532
4. OK3RMW-5	505, 5. OK1KTL-5	316 bodů. Hodnoceno 11 stanic.	316 bodů. Hodnoceno 11 stanic.

#### 1296 MHz - stálé QTH

1. OK1DGJ	HK61e	2 QSO	221 bodů
2. OK1MWDHK47c	3	134	
3. OK1AIG	HK36j	2	55

#### 1296 MHz - přechodné QTH

1. OK1DEF	HK37h	8	799 bodů
2. OK1AIY	HK28c	7	690
3. OK1KRG	GK45d	4	535

Závod vyhodnocen na IMZ v Hr. Králové  
OK1MG

## KV

### Kalendář závodů na říjen a listopad 1984

1. 10.	TEST 160 m	19.00-20.00
5. 10.	Na počest Karp.-Dut. operace	20.00-22.00
6.-7. 10.	VK-ZL contest, fone	10.00-10.00
6.-7. 10.	Calif. (Oregon party")	??
7. 10.	Hanácký pohár"	05.00-06.30
13. 10.	"Z" contest 80/40 m CW)	13.00-17.00
13.-14. 10.	VK-ZL contest, CW	10.00-10.00
14. 10.	RSGB 21/28 MHz, fone	07.00-19.00
13.-14. 10.	SSTV KV contest	06.00-08.00
19. 10.	TEST 160 m	19.00-20.00
20.-21. 10.	WA Y2 contest	15.00-15.00
20.-21. 10.	Minn. (Maryland party")	18.00-23.00
20.-21. 10.	RTTY Kurzkontest 80/40 m	13.00-17.00
21. 10.	RSGB 21 MHz, CW	07.00-19.00
27.-28. 10.	CQ WW DX contest, fone	00.00-24.00
1.-15. 11.	Soutěž MČSP	00.00-24.00
3. 11.	DARC Corona 10 m RTTY	11.00-17.00
3.-4. 11.	Japan CHC contest, CW")	00.00-24.00
5. 11.	TEST 160 m	19.00-20.00
10.-11. 11.	RSGB 1.8 MHz contest	21.00-01.00
10.-11. 11.	EU DX (WAEDC) RTTY")	00.00-24.00
11. 11.	CK-DX contest	00.00-24.00
11. 11.	DARC 10 m Wettbewerb	13.00-15.00
16. 11.	TEST 160 m	19.00-20.00
17.-18. 11.	All Austria 160 m	19.00-06.00
24.-25. 11.	CQ WW DX contest, CW	00.00-24.00
30. 11.-2. 12.	ARRL 1.8 MHz contest	22.00-16.00

Pro závody označené \*) nezajišťuje ÚRK odesílání deníků do zahraničí. \*) – Ve stejném termínu probíhá ještě Delaware, Missouri, North Carolina a Rhode Island QSO party a Esperanto SSB contest. Podmínky závodu: VK-ZL viz AR 9/83, WA Y2 viz AR 10/81, RSGB 21 MHz a CQ WW DX contest viz AR 10/82, Soutěž MČSP a OK-DX contest viz AR 10/81.

A11 Austria 160 m viz AR 11/83, Na počest Karpatosko-dukelské operace viz AR 9/84, Hanácký pohár viz AR 9/84.

### Soutěž Měsíce československo-sovětského přátelství

K oslavě VŘSR vyhlašuje RR ÚV Svazarmu každoročně ve spolupráci s ÚV ČSSP soutěž v navazování spojení mezi československými a sovětskými stanicemi na KV, symbolizující upřímné přátelství mezi našími národy a vyjadřující všechnu naši brannou organizaci všemu sovětskému lidu.

● Soutěž začíná každoročně 1. listopadu v 00.00 UTC a končí 15. listopadu ve 24.00 UTC.

● Navazují se spojení ve všech pásmech KV se stanicemi na území SSSR všemi druhy provozu.

● Soutěžní kód se nevyvražuje, navazují se běžná radioamatérská spojení (vyjma závodu OK-DX contest); spojení z tohoto závodu do Soutěže MČSP samozřejmě platí).

● S jednou stanicí je možno do soutěže započítat v každém pásmu jedno spojení, a všechna spojení se stanicemi SSSR navázána během OK-DX contestu. Každé spojení se hodnotí jedním bodem.

● Každý účastník předloží příslušné radě radioamatérství OV Svazarmu (podle stálého QTH) vypočtený výsledek soutěže a staniční deník ke kontrole; a to nejdříve do 22. listopadu. Toto hlášení musí být zpracováno podle následujícího vzoru a RR OV Svazarmu potvrzeno.

● Okresní rada vyhodnotí došlá hlášení na úrovni okresu a všechna hlášení po kontrole potvrď; takto zpracované je odešle nejdříve do 30. listopadu na adresu: MěV OV Svazarmu, Bašta 8, 657 43 Brno. Samostatně došlá hlášení, nepotvrzená okresní radou, nebude do celkového hodnocení zařazena.

● Okresní rada zašle ve stejném termínu (do 30. 11.) jeden opis okresního vyhodnocení na příslušný KV Svazarmu k dalšímu zpracování (ke krajskému vyhodnocení).

● Vyhodnoceny budou tyto kategorie: a) kolektivní stanice, b) stanice jednotlivců, c) posluchači.

● Posluchači pro tu soutěž odposluhují všechna spojení sovětských radioamatérů (tedy nejen s OK).

● Vítězné stanice jsou povinny na požádání KV komise RR ÚV Svazarmu předložit staniční deníky ke kontrole.

● Formuláře hlášení pro Soutěž MČSP musí být vyhotoveny podle tohoto vzoru:

Hlášení o dosaženém výsledku v Soutěži MČSP	
Značka stanice:	
Jméno:	
Adresa: Okres/kraj:	
Vé dnech 1.-15. 11. 1984 bylo podle podmínek soutěže navázáno v pásmech 1.8 až 28 MHz se sovětskými radioamatéry ..... spojení. Z toho v OK-DX contestu ..... spojení.	
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem dodržel pravidla soutěže a povolení podmínky a že všechny údaje v tomto hlášení jsou pravdivé. Datum: ..... Podpis: .....	
Rada radioamatérství OV Svazarmu potvrzuje, že uvedený výsledek zkontrolovala podle předloženého staničního deníku. Stanice se v rámci našeho okresu umístila na ..... místo. Datum: ..... Razítko a podpis: .....	

### Podmínky krátkovlnných závodů a soutěží v ČSSR na léta 1985-1989

#### Všeobecné podmínky krátkovlnných závodů a soutěží

Tyto podmínky platí při všech vnitrostátních i mezinárodních závodech, pokud podmínky jednotlivých závodů nesantovány jinak. Vnitrostátní závody a soutěži se zúčastňují pouze československé stanice.

1. Soutěžní spojení navázaná před dobou konání závodu nebo po ukončení závodu jsou neplatná. Směrodatný je časový údaj čs. rozhlasu nebo televize. Čas v soutěžních denících musí být udáván v UTC i ve vnitrostátních závodech.

2. Ve všech závodech a soutěžích platí v plné míře ustanovené povolovacích podmínek.

3. Během závodů, které pořádá ÚRK, není dovoleno pracovat v úsečích pásem, kde závod probíhá a navazovat tam spojení mimo závod. Toto ustanovení se týká i OK-DX contestu. Vnitrostátní závody mohou probíhat pouze v kmitotovém rozmezí 1860 až 1950 kHz CW i SSB, 3540 až 3600 kHz CW a 3650 až 3750 kHz provozem SSB. Překročení těchto úseků pásem ve vnitrostátním závodě znamená diskvalifikaci.

4. Údaje o spojeních se zapisují zásadně do staničního deníku. Výpis z něj, tzv. deník závodu, je nutno zaslat za závody oficiálních národních organizací IARU a závody časopisu CQ nejdříve do 14 dnů po ukončení závodu na adresu: Ústřední radioklub, Vinitá 33, 147 00 Praha 4-Brandýs, pro závody vnitrostátní přímo na adresu vyhodnocovatele.

5. Deník závodu zasílejte doporučené pro doklad o desílání. Deník z každého závodu je třeba zaslat samostatně a na obálku poznamenat název závodu.

6. Každý list deníku ze závodu musí obsahovat tyto rubriky: datum, čas UTC, volací znak protistojnice, odeslaný kód, přijatý kód, násobič, body. Jednotlivé listy pak mají uveden součet násobič a bodů, v záhlaví značku vlastní stanice, pásmo, příp. pořadové číslo listu. Údaje o spojeních z každého pásmu se píší na zvláštní list. Taktto sestavený deník musí být doplněn titulním listem, na kterém uvedeme přesný název závodu, vlastní značku stanice, číselné úplnou adresu, kategorii závodu, do které se přihlašujeme, počet bodů a násobič podle jednotlivých pásem a celkový výsledek závodu. Dále čestné prohlášení, datum a podepis.

7. Kolektivní stanice se musí v mezinárodních závodech přihlašovat do kategorie stanic pracujících ve všech pásmech s více operátory. Na titulní list zároveň vyznačí „CLUB-STATION“. Titulní listy deníku ze závodů kolektivních stanic musí být podepsány vedoucím operátorem nebo jeho zástupcem.

8. Čestné prohlášení je třeba napsat u vnitrostátních závodů v tomto doslovém znění: „Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky závodu a nepoužil pomocí jiné osoby.“ U mezinárodních závodů je třeba psát čestné prohlášení v anglickém, obvykle v tomto znění: „I hereby certify on my honour, that in this contest I have operated my transmitter within the limitation of my license and observed fully the rules and regulations of the contest.“

10. V žádném závodě není povolené pracovat pod jedinou volací značkou s více než jedním signálem současně, pokud stanice nepracuje v kategorii více vysílačů – více operátorů. Ve vnitrostátních závodech je možný přechod z jednoho pásmu na druhé nejdříve po deseti minutách práce v jednom pásmu. Toto ustanovení platí i pro posluchače!

- Správně navázané a oboustranně zapsané spojení se hodnotí jedním bodem, při špatně zapsaném kódum nebo QTC se spojení nehodnotí. Při špatně zapsaném volacím znaku protistánice se spojení nehodnotí stanici, která má nesprávný zápis. Posluchači si hodnotí správně zapsané spojení (značky obou stanic, které odpovídají a kód předávaný jedné stanici) jedním bodem. Pozor: Posluchači mohou každou stanici v jedné etapě a v jednom pásmu zaznamenat pouze jednou!
- V případě započtených bodů z opakování spojení nebo při zápočtu stejného násobiče všeckrát se od výsledku odečítá trojnásobek tímto způsobem neoprávněně získaných bodů. Při 3 řádu nebo více započtených opakování spojení bude stanice diskvalifikována.
- Stanice, které navázaly v závodě spojení s pěti nebo méně stanicemi, se v závodě nehodnotí a tato spojení se anulují i u protistanic.
- Stanice na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplom, kategorie bude samostatně vyhodnocena pouze tehdy, když bude-li hodnoceno alespoň 5 stanic.
- Nedodržení kterékoli z uvedených bodů všeobecných podmínek má za následek diskvalifikaci v závodě. Rozhodnutí KV komise RR UV Svatého Pavla je konečné.

#### Mistrovství ČSR a SSR v práci na KV pásmech

- Mistrovství ČSR a SSR se vyhlašuje v kategoriích:
  - jednotlivci
  - kolektivní stanice
  - OL stanice
  - posluchači
- Pro mistrovství se hodnotí prvních 10 stanic příslušné republiky každého ze čtyř dale uvedených závodů:
  - Čs. telegrafní závod
  - Čs. SSB závod
  - Čs. závod mřu
  - OK-DX contest,
 a to podle tohoto klíče: stanice na prvním místě získává 15 bodů, na 2. místě 12 bodů, na 3. místě 10 bodů, za 4. místo je 8 bodů, za 5. místo 6 bodů a dále, až za 10. místo 1 bod. Vyhodnocovatel mistrovství každé republiky si vypracuje z každého závodu toto pořadí vlastních stanic. Uvedené počty bodů získávají stanice bez ohledu na počet stanic hodnocených v příslušné kategorii.
- Součet tří nejvyšších dosažených bodových výsledků dává konečný výsledek, při rovnosti bodů dvou či více stanic je rozhodující vzájemné pořadí v OK-DX contestu. Při neúčasti jedné z nich v tomto závodě je stanice s účastí v OK-DX contestu zvýhodněna.
- Výsledky vyhlašují na základě vyhodnocení národními KV komisemi RR ČUV a RR SÚV Svatého Pavla. Odměnách, mimo diplomy prvním stanicím, bude rozhodnuto každoročně zvláště.

#### Mistrovství ČSSR v práci na KV pásmech

- Mistrovství ČSSR je vyhlašováno:
  - v kategorii jednotlivců a v kategorii kolektivních stanic za výsledky v závodech a soutěžích:
    - CQ WW DX contest - CW část,
    - CQ WW DX contest - SSB část,
    - WAEDC - CW část,
    - WAEDC - SSB část,
    - IARU Championship,
    - OK-DX contest,
    - mistrovství ČSR a mistrovství SSR.
 Hodnotí se výsledky ze tří uvedených soutěží, ve kterých závodník získá nejlepší umístění podle uvedeného systému. Přitom alespoň jeden závod musí být absolvován výhradně provozem CW.
  - v kategorii stanic OL a v kategorii posluchačů za výsledky v
    - Čs. telegrafní závodě,
    - Čs. SSB závodě,
    - Čs. závodě mřu běžného roku a
    - OKDX contestu předchozího roku.
- Kategorie uvedené pod bodem a) se vyhodnotí za výsledky došlé v běžném roce, tzn. prakticky za závody předchozího roku.
- U závodů vyhodnocených i za jednotlivá pásmá či jednotlivými druhy provozu (IARU Championship) se vyhodnotí samostatně pořadí podle dozařeného bodového zisku.

4. Hodnocení se provádí takto: v každé kategorii získává body prvních 20 stanic tak, že stanice na 1. místě získává 25 bodů, na 2. místě 22 bodů, na 3. místě 19 bodů, dále 17, 16, atd. až stanice na 20. místě získává 1 bod. Uvedené počty bodů získávají stanice na prvých místech bez ohledu na počet účastníků závodu.

5. Součet tří nejvyšších bodových zisků dává konečný výsledek. Při rovnosti bodů dvou či více stanic je rozhodující vzájemné umístění v OK-DX contestu:

6. Výsledky vyhlašuje rada radioamatérství UV Svatého Pavla, vítěz dostává titul mistrů ČSSR, další stanice diplomy, o udělení cen, medailí apod. bude rozhodnuto každý rok samostatně.

(Pokračování)

#### Výsledky fone části All Asia contestu 1984

Diplomy obdrží: OK1MSM za 1. místo v pásmu 3,5 MHz, získal 368 bodů. Dále OK1AJN za 1. místo na 14 MHz a 6486 bodů, OK2BQZ za 21 MHz a 48 bodů, OK1TA za 28 MHz a 592 bodů. OK1DDS soutěžil ve všech pásmech a získal 40 365 bodů. Celkem je ve výsledkové listině 20 stanic OK.

#### Výsledky WAEDC 1983 — fone

V tabulce „TOP TEN“ se umístil OK1TN na 10. místě v pořadí mezi evropskými stanicemi. Jednotlivci: 1. OK1TN 1 014 104 bodů (1015 spojení, 577 QTC a 637 násobič), dále OK2RU — 176 736 bodů a OK1TA — 71 048 bodů. Závodu se zúčastnily pouze 3 stanice kolektivní, prvé místo obsadila OK1KUR se 146 092 body.

#### Blahopřání

Stanice OK3KII získala v závodě WCY 1983 provozem RTTY 3. místo na světě v kategorii stanic s více operátory ziskem 41 430 bodů.

#### Zprávy ze světa

Obdobně jako v SSSR dojde v průběhu letošního roku ke změně prefixů u francouzských stanic, kde se zcela ruší jednopříslušný prefix F, podle jednotlivých tříd budou přidělovány volací znaky FD, FE, apod.

**12. číslo sovětského časopisu RADIO** přineslo zajímavé zprávy o práci radioamatérů v Arktidě a o Ernstu Krenkelevi, RAEM. V technické části v každém čísle loňského ročníku přináší časopis návod na zhovění nějakého elektronického přístroje na pomoc zemědělství, či ostatním odvětvím národního hospodářství SSSR.

DARC změnil částečně podmínky u některých diplomů, které vydává. Pro WAE jako nová země platí nyní i stanice 4U1VIC, její QTH je Vídeň — pozor, tato změna se promítne i do závodů, neboť např. pro CQ WW DX závody platí jako násobič země DXCC a navíc země WAE! Další změnu u tohoto diplomu je ustanovení o pásmech. Zatímco dříve bylo možné započítat provoz pouze ve čtyřech zvolených pásmech, nyní lze započítat z každé země stanice v pěti pásmech! Konečně u diplomu EUROPAP — včetně tzv. „honor rôle tabulky“ platí, že spojení v každém pásmu se hodnotí jedním bodem a platí všechna pásmá včetně VKV a to i včetně nových pásem WARC (10, 18 a 24 MHz).

OK2QX

#### Osobnosti radioamatérského světa



Na snímku uprostřed je populární švédský radioamatér Hakan Eriksson, SMOAQD, zvaný „Hawk“, organizátor i účastník mnoha DX expedic. (z alba OK2JS)

#### Předpověď podmínek šíření KV na měsíc listopad 1984

Maximum sluneční aktivity v rámci jedenadvacátého cyklu máme již pět let za sebou, avšak řada jevů tomu zdánlivě příliš nenasvědčuje. Častěji se objevují otázky typu: „Co to Slunce vyvádí, vzdály už snad může být téměř minimum, ne?“ Od povědě je kládá a klíč k pochopení toho, co se děje, leží zřejmě v působení slunečního větru. Jeho energie, vznikající v důsledku rozpínání sluneční korony tvorí jen asi 1% energetických ztrát. Ale kromě nízkorychlostních toků se vyskytují i vysokorychlostní, k jejichž vzniku je třeba energie dva- až třikrát větší. Podmínky úniku plazmy jsou dány geometrií koronálních magnetických polí. V období slunečního maxima bylý častým zdrojem vysokorychlostního toku sluneční erupce, zatímco v minimu to jsou častěji koronální díry, patřící ještě nedávno mezi hypothetické útvary, identifikované až díky úspěšným kosmickým útvary. Doba života koronálních dír bývá dlouhá, v závěru jedenáctiletého cyklu dochází k jejich soustředování v blízkosti slunečního rovníku, a tak se vysokorychlostní tok vyskytuje opakovaně a periodou přibližně 27 dní, kulminujíc převážně v období minima cyklu. To ovšem zpřesňuje a lehčuje krátkodobé předpovědi až na týden dopředu.

Příčina výrazného působení vysokorychlostních toků spočívá v tom, že ve vzdálenosti oběžné dráhy Země tvorí 90 % energie, přenášené slunečním větrem, jeho kinetická energie, proto jsou působení nízko a vysokorychlostního toku tak odlišná. Složitými procesy na Slunci je dána variabilita toků, vysvětlovaná přitomností magnetohydrodynamických diskontinuit a meziplanetárních nárazových vln. Různé parametry slunečního větru jsou proto různě geofektivní a velmi závisí i na polaritě meziplanetárního magnetického pole — je-li jižní, jsou vysokorychlostní toku podstatně geofektivnější (což je logické, přimysleme-li si frebu jen vliv Lorentzovy sily).

Ještě nedávno převládal názor, že magnetosféra je rezervoár, do nejž se ukládá energie, zejména do magnetosférického ohonu, a že subboru a bouře představují její uvolnění. Detailní analýza souběžných údajů o slunečním větru to ale vvrátila. A to je další argument pro to, abychom pozornější sledovali jevy na Slunci, chceme-li dostatečně přesně předpovídat, co se bude dít v zemské atmosféře, slunečním větrem tak silně a soustavně ovlivňované, což na základě vlastních pozorování změn podmínek šíření KV velmi dobře víme.

Popisované vlivy jsou lépe pozorovatelné v podzimním (a pak opět jarním) období a způsobují variace směrem nahoru i dolů.

**TOP BAND**, silně závislý na existenci ionosférických vlnovodů, podléhá snad největšímu množství popisovaných vlivů. Klesající sluneční radiace vyústí

v menší útlum, na nízkých kmitočtech KV tak významný. Doba je možné pozorovat mezi 15.30 až 06.20, kdy je vhodný pro spojení DX, v podstatě současně s osmidesátou, jejíž vlastnosti jsou přesně značně odlišné. Stanice DX na osmdesátce by se měly vyskytovat takto: JA 18-20, VU 18-24, VK okolo 18, pfp. východněji 18-20, KH6 okolo 06, východní W a VE 00-06 a západní 02-06 UTC. Afrika 18-02 a její blížší a východnější oblasti až do 06.

Cítricita s nočním pásmem ticha až 2500 km okolo 04.30 se hodí ke spojením s JA mezi 15-22, VU 15-02, s Oceánem 08-10 a 15-17, s Afrikou celou noc a s Amerikou od 22 do 07 UTC.

Jestě pestřejší výběr by mohl být (z hlediska šíření) na třetici s pásmem ticha mezi 800 až 4000 km (první hodnota platí ovšem pro poledne, druhá pro časné ráno).

Dvacítka bude v listopadu denním pásmem DX s pásmem ticha nejméně (v poledne) v průměru 1400 km a bude nabízet spojení do řady zámořských oblastí, z podstatné části dlouhou cestou. S přispěvkem energie slunečního větru zůstane otevřena i v nočních hodinách, ovšemže jen na jih.

Ryze denní pásmo DX, jímž je patrněta, se v narušených dnech neotvírá vůbec nebo jen na jih, v klidnějších dnech můžeme počítat s velmi malým útlumem při spíše krátkém otevírání do různých směrů, zpravidla výjma severních, pásmu ticha 2500 až 3000 km je údajem, který vlastně říká totéž.

Dny otevření desítka budou řídké a k jejich indikaci vezmeme zavěrk majáky, jichž za poslední rok přibylo naštěstí právě pro nás v relativně dobře dosažitelné Africe. Spolehlivě se zdá pracovat znovu vysputěný 3B8MS i od dubna vysílající 9L1FTN na kmitočtu již uzavřené TU2ABJ, potíže jsou se ZD9G1, zřejmě díky horší dostupnosti ostrova.

Vyznavače ionosférického šíření VKV vylákají k vysílači meteorické roje Taurid s maximem okolo 2. 11. trvajícím den až dva, a snad i Leonid okolo 16. 11.

OKHH

## ČETLI JSME

Přibyl, J.: DATOVÉ SPOJE A MĚNIČE SIGNALŮ. SNTL: Praha 1984, 304 stran, 225 obr., 24 tabulek. Váz. 27 Kčs.

Účinné využívání možností, které přináší soudobá výpočetní technika pro vytváření moderních řídících systémů, je nemyslitelné bez spojuvacích prostředků, vytvářejících sítě přenosu dat. Z hlediska úspory času a nákladu pak má střejší význam využití současných přenosových cest telekomunikačních sítí i pro přenos dat. Právě na tuto problematiku je publikace zaměřena; v deseti kapitolách jsou shrnuté nejdůležitější informace o datových spojích a jejich ukončujících zařízeních - měničích signálů.

Po krátkém úvodu, v němž autor vysvětluje význam techniky přenosu dat a seznamuje čtenáře s metodou výkladu, použitou v knize, jsou v první kapitole vysvětleny základní otázky spojené s vytvářením systémů dálkového zpracovávání dat. Ve druhé kapitole se čtenáři seznamují se základy přenosové telekomunikační techniky (s klasifikací spojů, s veličinami, popisujícími vlastnosti přenosu, popř. funkčními celkům přenosových zařízení apod.). Třetí kapitola pojednává o využití prostředků telekomunikační techniky pro přenos dat. V dalších čtyřech kapitolách jsou popisovány různé modulační systémy: systémy s modulací v základním pásmu, lineární modulační systémy, nelineární systémy s frekvenční modulací a nelineární systémy s fázovou modulací; v osmé kapitole jsou vzájemně porovnávány. Devátá kapitola je věnována specifickým funkcím měničů signálů a poslední desátá standardním měničům CCITT a měničům používaným v čs. jednotné telekomunikační síti.

Výklad je doplněn souhrnem pojmu a definic z oboru přenosu dat, seznamem doporučené litera-

tury (127 titulů) s odkazy k příslušným kapitolám a věcným rejstříkem.

Knihu je vhodná jako příručka studentům vysokých škol technických, pracovníkům ve výpočetní technice, komunikační technice a uživatelům systémů dálkového přenosu dat. JB

Křeček, K.: AKVARISTICKÁ ELEKTRONIKA. SNTL: Praha 1984. 248 stran, 195 obr., 26 tabulek. Cena váz. 40 Kčs.

Knihu pojednávající o elektrotechnických zařízeních, používaných v akvaristice, je první částí souborné příručky pro akvaristickou činnost, ať již amatérskou, či profesionální (druhá část o práci s materiály, pomůckami a doplňky, používanými v akvaristice, o provozu akvarii apod. včetně fotografování ryb se v současné době připravuje). Obě části akvaristické příručky jsou koncipovány jako vzájemně nezávislé, samostatné knihy.

Elektrotechnika jako obor je od akvaristiky poměrně značně odlehčlá; a proto autor v knize po krátké úvodní kapitole nejprve seznamuje čtenáře s jejimi základy. Rozsah a hloubka výkladu, který je mistrovsky zjednodušen i na úkor exaktnosti, umožňuje získat zajímavou zkušenost z elektrotechniky, dávající predpoklady k tomu, aby mohli u svých zařízení udělat spojehlivou funkci i bezpečnost provozu. Čtenář se seznamuje jednak z nejzakladnějšími teoretickými poznatkami (jednotky, veličiny, Ohmův zákon, sériová a paralelní řazení odporníků), jednak s druhy a vlastnostmi používaných součástek. Třetí kapitola pojednává o osvětlení nádrží, čtvrtá o jejich vytápění, v obou případech se uplatňují elektronické regulační obvody. Pátá kapitola o vzduchování a vzduchovacích zařízeních byla zařazena do elektrotechnické části proto, že kompresory jsou poháněny elektřinou a i při vzduchování se používají regulační obvody, především k udržení funkce při výpadcích tlakového napětí. Samostatná kapitola (šestá) je věnována výrobě a použití ozónu v akvaristice. Z hlediska bezpečnosti provozu je nejdůležitější poslední sedmá kapitola, nazvaná Elektrický rozvod ve stojanech, v níž jsou uvedeny praktické zapojení rozvodů. Text, doprovázený mnoha obrázky, fotografiemi i tabulkami, uzavírá seznam literatury s 38 tituly a rejstřík.

Knihu, která je druhou naší příručkou akvaristické techniky (první byla publikována v r. 1972 a její druhé vydání vyšlo v r. 1976), uvítají jistě všichni profesionální i amatérští akvaristé a je třeba jen doufat, že její náklad (asi 32 000 výtisků) stačí uspokojit všechny zájemce. Ba

○ ○ ○  
Radio (SSSR), č. 5/1984

Vliv polární záře na šíření VKV - Konvertor pro decimetrové vlny s páskovými rezonátory - Transceiver pro devět pásem - Stupňový vstupní dělič - Dvojprvková anténa pro pásmo 80 m - Modernizace klíče s pamětí - Zkušební přístroj Elektronika 63-21 - O zapojení zážnamové hlavy - Jednoduché manipulátory pro elektronické hudební nástroje - Jakostní výkonový náhradník - Jak zmenšit rušivá napětí v RF obvodech - Použití IO sérií K176 - Znovu o osciloskopu S1-94 a doplňcích - Elektronika zemědělství - Krátké informace o nových výrobcích - Hra: najdi minu - Heterodynální indikátor rezonance - Stereofonní sluchátka v oprádalu - Elektronické stavebnice pro mládež - Základní údaje a označování kondenzátorů - Piezokeramické filtry FP1P8-3 - Indikátor náladění.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 5/1984

Rychlá Fourierova transformace pomocí násobičky - Technika a použití počítače Poly-Computer 880 - Hybridní počítačový systém s ADT 3000 a K 1520 - Hardwarový breakpointer pro systémy IO U 880 - Grafické zobrazení na obrazovce - Připojení křížového spínače stolnímu počítači K 1000 - Zpracování zlomků mikropočítačem pracujícím v reálném čase - Rozšíření paměti u mikropočítače K 1510 - Systémy s několika mikropočítači (2) - Informace o polovodičových součástkách 203 - Pro-servis - Řada kazetových magnetofonů Geracord GC 6030 - Zkušenosti se stereofonním přehráváčem

Geracord GC 6030 - Přístroj k měření a řízení expozice - Elektromagnetická kompatibilita, jakostní parametry elektronických výrobků (2) - Laserová technologie.

Funkomatour (NDR), č. 6/1984

Nové normy pro sportovní klasifikaci GST - Mikropočítačová klávesnice - Experimenty s jednoduchými mikropočítači - Generátor melodie s IO CMOS - Měří úroveň s akustickou indikací - Světelný had - Digitální palubní voltměr jako doplněk k digitálnímu otáčkoměru - Digitální teploměr s CS20D - Měří transistorů s indikací svítivými diodami - IO pro amatérské použití: S4050D, S4093D, S4098D a S40511D - Využití A290D v amatérské praxi - MF zesilovač SSB pro superhet s dvojím směšováním v pásmu 2 m - Kontrola vysílače pro rádiový orientační běh - Jednoduchá anténa typu 5/8 λ Ground Plane pro 144 MHz - Vertikální anténa pro 145 MHz - K návrhu výkonových stupňů vysílačů pro KV - „Fuko“ (2) - Optický doplněk k domovnímu zvonku - Poplašná siréna s IO B555D - Diagram L/C/I.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 6/1984

Lipský jarní veletrh 1984 (součástky, televize, elektroakustika, rozhlasové přijímače, antény, spotřební elektronika, měřicí technika, komunikační a technologická zařízení) - Barevné oscilosogramy - Systémy s několika mikropočítači - Pro servis - Informace o polovodičových součástkách 204 - Schottkyho výkonové usměrňovače U214D, statická paměť 4 Kbit - B555D, integrovaný časovací obvod - Regulace výkonu elektrotechnických strojů impulsy střídavého proudu - Jednoduchý převodník A/D na integrální principu - Převodník U/f s integrovaným obvodem E355D - Fázový posuv digitálně získané funkce - Měříci zesilovač k potlačení multiplicativní chyb - Sovětské systémy zapalování pro osobní auta - Elektronické zapalování.

Rádiotechnika (MLR), č. 7/1984

Rozbor současného stavu elektronického průmyslu v MLR - Speciální IO, generátor funkcí 8038 - Osvědčená zapojení: Napájecí zdroj 9 V do automobilu; Obvod indikující prerušení pojistky; Přesný zdroj symetrického napětí; Ochrana obvodů TTL; Indikace statického pole - Zapojení školního počítače HT-1080Z do systému periferických zařízení - Seznamte se s technikou dálkopisu (12) - Transceiver TR-21 s CW/SSB pro pásmo 80 m - Zajímavosti šíření vln v pásmu 144 MHz - Amatérská zapojení: Stabilizovaný zdroj 2,5 až 13 V; Zapojení VOX s IO CMOS - Videotechnika (8) - Dvanáctiprvková anténa na UHF - Osciloskop OML-2M (2) - Dimenzování skříní reproducitorových soustav - Seznamte se s počítačem Sinclair ZX Spectrum - Úprava signálu počítače ZX-81 pro magnetofon - Stroboskop s IO pro gramofon - Jednoduchý zámk s kombinací čísel - Indikátor vybuzený se svítivými diodami - Katalog IO, statické paměti MOS-RAM.

Radio, televízia, elektronika (BLR), č. 6/1984

Výstava úspěchů v Sofii - Konference I. oblasti IARU - Seminář o číslicovém zpracování obrazu - Automatický přepínač PAL/SECAM ve zvukové části TVP Sofia 81 - Vokodéry, principy a použití - Nulový indikátor - Taktovací generátor s IO SN75450 - Analogová zařízení s číslicovým řízením - Vlastnosti BTVP Colorstar D, Sofia 81, 82 a 83 - Hledákovových předmětů - Použití IO MA3006 - Časové relé s IO TTL - Informační systém CARFAX pro automobilisty - Tlačítkový telefonní přístroj TA 1300.

Radioamatér (Jug.), č. 6/1984

Konference I. oblasti IARU - Transverzor 432/28 MHz - Analyzátor nf spektra (2) - Rezonanční

měří kmitočtu - Transceiver QRPP - Vlastnosti antény Quad (2) - Technika radioamatérského provozu (6) - Časový spínač jako pomůcka pro vaření vaječ - Univerzální typy tranzistorů a diod TUN, TUP, DUS, DUG - Ohmometr k měření velkých odporů - Marconiho anténa pro dvě pásmá - Nová éra komunikací - Zkušenost tranzistorů - „Paměť“ pro domovní zvonek - Radioamatérské rubriky.

#### Radioelektronik (PLR), č. 5/1984

Z domova a ze zahraničí - Obvody aktivních filtrů - Tuner hi-fi - Dělič kmitočtu s IÓ UCY74121N - Efektivní zařízení ke kytaře - Rozhlasový přijímač Sniežník R-502 - Údaje polovodičových součástek CEMI, tranzistory (4) - Základy číslicové techniky (10) - Slovník techniky hi-fi a video - Z radioamatérské praxe: Automatický vypínač k televiznímu přijímači, Filtr k omezení hlučnosti u gramofonu Fonostar WG-610f - Jednoduchý zkoušec tranzistorů - Jednoduchá elektronická ruleta.

#### Radioelektronik (PLR), č. 6/1984

Z domova a ze zahraničí - Hudobní nástroj Multifon MGW-212-A - Tuner hi-fi (2) - Číslicový měřík kmitočtu - Doplněk k vytváření efektu Leslie - Údaje polovodičových součástek CEMI (5) - Tranzistorový impulsový zesilovač - Řízení sedmisegmentových displejů různých typů - Základy číslicové techniky (11) - Slovníček hi-fi a video - Synchronizátor zvuku pro amatérské promítací přístroje - Indikátor vyládění v přijímači Kleopatra.

#### ELO (NSR), č. 7/1984

Technické aktuality - Syntetizátory řeči - Mikropočítače, software - Základy analogových počítačů - I/O SAB0529 - Rozdílení kmitočtových pásem (5) - Elektronické řízení zalévání květin - Indikátor zvolené rychlosti otáčení motoru k úspěchu pohonného hmot - Čitací 1 MHz - Kód barevného značení diod - Správné nastavení pracovního bodu tranzistoru - Amatérská konstrukce optoelektronického vazebního členu - Kombinace optické a akustické signálizace - Nejnovější poznatky o lidském sluchu - Výjimečná vlastnost digitálního záznamu zvuku - High-Com FM - Přehled automobilových přijímačů JVC - Test digitálního gramofonu Philips CD 100 - Tipy pro posluchače rozhlasu.

## INZERCE



Inzerci přijímá osobně a poštou Vydavatelství Naše vojsko, inzertní oddělení (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzavěrka tohoto čísla byla dne 16. 7. 1984, do kdy jsme museli obdržet úhradu za inzerát. Neopomítejte uvést prodejný cenu, jinak inzerát neuvěřejníme. Text inzerátu pište čitelně, aby se předešlo chybám vznikajícím z nečitelnosti předlohy.

## PRODEJ

Stavebnici hi-fi tuneru a digit. Siemens dle V. Němce (AR 2 až 7/77) pouze komplet. (2500). Dále hi-fi repro RS 20P, triplásni, 4 Q/20 W (2 ks à 800). Ing. Jiří Turek, Křejského 1529, 149 00 Praha 4.

**ZX Spectrum** 16 kB, kazety s programy, zdroj, manuály (14 000), MM5316 (380), 50 Hz gen. s kryst. v skle (200). J. Sklenářík, Družstevní 279, 261 05 Příbram V.

**Gramo Sanyo TP-1010UM** (3000), přijímač JVC R-S11L - citl. 0,9 µV, 2x 35 W (8000), pfenos, mini-věž JVC PC-11L odděl. repro i deck, 30 až 17 000 Hz Metal; Dolby, gr. eq., 2x 10 W, v záruce (12 500), repro 2x ARN8608 (à 525), 2x ARZ4608 (a 100), 2x ARO666 (à 40), 2x ARY3608 (à 125), 2x ART481

(à 200), nehrané + souč. na výh. (250). L. Kraus, 262 21 Obecnice 256.

**Sinclair-Spectrum**, nový, paměť 48 kB (13 000), Iva Tonovská, Mazurská 524, 181 00 Praha 8, tel. 85 56 485.

**Tranzistorový regulátor** 2 kW, 10 A, osazený KT784 a MAA436 (400). Jan Velinský, Pod vrchem 2988, 276 01 Mělník.

Program. kalk. Casio FX-700P, viz. AR 6/84 (4900). H. Závadová, Doubravická 2205, 100 00 Praha 10.

**Sinclair ZX Spectrum** 16 kB (18 000), zcela nový. O. Kratochvíl, nám. J. Machka 18, 158 00 Praha 5.

**Sov. tranzistorový osciloskop** tov. výr. s dokumentací od 0,1 Hz do 1 MHz, nový (2000). S. Mareš, Lesnická 5, 150 00 Praha 5.

**Věž Technics** gramo SLQ303 (7700), cas. deck M240DBX (10 900), tuner-timer ST4 (9100), zesilovač SUV3 (9000), equaliz. SH8045 (9000), sluch. EAH510 (1200), konv. Sencor (770), boxy Pioneer CS722A (10 200), CS603 (11 800). L. Chvalkovský, Malinovského 1133, 686 00 Uherské Hradiště, tel. 2262 denně 9-16 h.

**Výbojky IFK 120** pro blesk, stroboskop atd. (a 100).

František Novák, Frýdlantská 5/1319, 182 00 Praha 8.

**BFR91**, nové (135), Philips pro TV a VKV antén. zesilovač, ultra - nízký šum. R. Umlauf, Grafická 15, 150 00 Praha 5.

**Dvooustope magnetofonové hlavy** do Revoxu, nové (2800). Z. Kosiarz, Březová 538/10, 734 01 Karviná 4, tel. 405 42.

**Krystal 100 kHz**, nepoužitý (440). M. Balous, 561 16 Dol. Libchavy 187.

**Obrázovku B105401** na osc. 3/78 novou (1600), osazené desky osc. 3/78, oživený zdroj, síť, trafo, potenciometry (vše 1400). Nejraději kompletně. Dále měřidlo Polystest 2 (V, A, Q, dB) nové (800). J. Soukup, Hašková 14, 170 00 Praha 7.

**Vl. tranz. BFR96** (100), nepoužitý. T. Skřiván, Karašovská 5, 160 00 Praha 6.

**2 ks bedny RFT**, Corona 4 Q, 50/70 W, hi-fi, ochranný obvod, 3pásmové, 12/1, 100% stav (a 1550), případně vyměnit za 8 Q, 50/70 W. R. Sedlmajer, M. Bureša 815, 572 01 Polička.

5 ks transformátorů po 300 W, i jednotlivě (1 ks à 100). Pavel Macků, Barvy 3, 638 00 Brno.

**Novy osciloskop OML-2M** (1850), sov. avomět C4324 (750). V. Mráz, Štefánkova 1/1, 968 01 Nová Baňa.

**Dozvuk Dynacord Echocord S76** (15 000), zesilovač BOS 500 W (16 000), reprobox Dynacord 150 200 W (5000), equalizer Roland GE10 - (4700), Polyphase de Luxe EH (4700), Moog Prefigi (25 000), mini stereo přehrávač Fair Mate (2000). J. Rozkovec, Vítězná 16, 463 43 Český Dub.

**Z80 CPU**, 8080 (420, 190), 74141 (25), 7418 DIL (18), rádio 814A (4000), 3 pásm. hi-fi reprobox Orion HS200 - 8 Q/35 W (a 750), serv. návod k JVC R-S11L a KD-A11 (a 60). Ing. V. Tokovics, 925 04 Tomaškovice 74.

**Gramo Akai AP B20/C**, náhradní hroty, (4500); zesilovač JVC A-10X (5500) v záruce. Zdeněk Vitek, 542 33 Rtyň v Podkrkonoší 169.

**Repro boxy Pioneer HPM40**, 35 až 25 000 Hz, 20-100 W (8000), zesilovač Sony TA-AX5 2x 65 W (15 000). Oboje 100%. I. Andrysek, 5. května 1923, 470 01 Česká Lípa, tel. 5237.

**Mgf Unitra M-2405S** (3800), 2 ks obč. radiostanic VPK 050, nutná oprava (a 300), kytarové combo 50 W, kopie Soundtrack (8000), TV Ametyst, nutná oprava (300), rozhl. přijímač Orbita, nutná oprava (200). J. Horyna, Vavřenova 1140, 142 00 Praha 4.

**Širokopásmový zesilovač** 2x BFR91, 40 až 860 MHz, 24 dB zisk (450) a kvalitní hi-fi mini vežu Hitachi, velmi výhodné (17 500). Kupím širokopásmový zesilovač 2x BFT66. J. Jenčá, 055 63 Helcmanovice 193.

**Boxy National** 40/90 W, 4 repro (5900). V. Trávníček, Luční 48, 591 01 Žďár nad Sázavou 5.

**Oscil. N313** (1700), elektr. oscil. 10 MHz (1000), elektr. vložky STA 1; 7, 9, VKV, AM (150), volič Sanyo TP20 (300), krystal 4,43 a 14,6 MHz, stereokódér (600), 11TF25 (40), voltohm. BM388, katal. Conrad 84, přij. 300 až 900 MHz, kříž. navježčka, lad. Ca traťa různá. Petr Knotek, Křivoklátská 455, 199 00 Praha 9-Letňany.

**Osciloskop N313** (1700), OML-2M (2700), KT809A, KT812P (à 50), kupím IO 7401 (155LA8), BF245,

B10S1 (S3), EF42. K. Osmík, Palackého 181, 539 01 Hlinsko v Čechách.

**Zdroj** ± 2 až 22 V/2 A, 5 V/1 A, ampérmetr (370), nabíječka s tyr. reg., amp. 5 A (460). J. Staněk, Slévačská 744, 194 00 Praha 9.

**Časopisy Elektor, CHIP, MC, CT a i.** (à 500) ročník. Zoznam zašlem oproti známke. J. Moravec, Karadžičova 37, 811 07 Bratislava.

**RX-Pionier 80** (1200), RX-Pionier RX 160 (800), pekný vzhled vlastn. výr. i různé iné zariad. fungujúce i samost. osad pl. dosky z ní i hi-fi techn., dokum. i foto pošlem. Zoznam proti známke. R. Olejník, Komenského 7, 064 01 Stará Ľubovňa.

**ICL 7106**, 7107 (650, 700), X-tal 10,7 MHz (100), kupím 12QR51 + kryt. J. Pospíchal, Kralovická 63, 323 28 Plzeň.

**Mgf B100** (1900), přijímač Spiritual (1000). Jan Bužek, kpt. Nálepky 2384, 530 02 Pardubice.

**Sinclair ZX-81** 8bitový mikropočítač + modul 16 kB RAM + modul vysokorozlišitelné grafiky 192 x 247 bodů + software např. Forth, Assembler, hry ve strojovém kódě atd. vše (11 000). J. Šupčík, Jiříkovského 12, 602 00 Brno.

**MGF B700** + mikrofon AMD 108 + pánska BASF a Emgeton - 720 m (2500), literatúra radio, televízia a elektronika 21 ks (250). F. Rezák, Rožňavská 20, 045 01 Moldava nad Bodvou.

**RP Sextet** - stereo - nový (3000), gramo šasi NC420 Hi-fi (2000), LP naše (a 30), 25 ks hi-fi zesilovač Zetawatt, bez mechaniky (1000), kalkulačka Sharp EL501, nový + adaptér (2000). J. Krivuš, Kl. Gottwaldova 196, 034 82 Lúčky.

**Digitron pájateľné ZM1040** (30), páticové ZM1020 + objímka (35 + 10), väčšie množstvo PNP (2, 50-pin konektor + protíkus (75), X-tal 2000 kHz (200), MAA748C (30), MA0403A (40), vymením za IÓ TV hier, alebo predám a kúpim. S. Zelenák, MDŽ 7, 960 01 Zvolen.

**ZX81** s příslušenstvím (4900). Jiří Kubíček, Gernerská 503, 784 01 Litovel.

**B-73** s tvrd. hl. (4500), elektroliteraturu + žel. modelár. lit. M. Mokren, Kohal - tr. SNP 61, 040 11 Košice.

**Marshall kópia** 2 ks, 1 ks Distortion efekt (Booster, 2500-3000), nové. Jana Medzihradská, 1. mája 32, 031 01 Liptovský Mikuláš.

**Čas. relé RTs** - 61, 0,3 s až 60 h, nepoužité (1200), TM12, 3 s až 60 h použ. (800), TD30, 0,8 s až 96 s použ. (200). J. Hudeček ml., 793 21 N. Herminový 70.

**Stereozes.** Z-10W + 2 reproboxy 20 W, (1400), TV hry s AY-3-8500, pěkná povrch, úprava (1200), barevnou hudbu - 20 žárovek podle AR 5/78 (350), kupím 2 BFY90, 2 ARN8604, 2 ARZ4604, 2 ARV3604. L. Šitavanc, Jesenická 18, 785 01 Sternberk.

**Magnetodyn.** přenosky Shure M95EDM (1500), Pickering-XSV3000 10 Hz až 30 kHz 1 p. (2000). L. Stodůlka, Pohoří, 518 01 Dobruška.

**Nový ZX Spectrum** 16 kB + adaptér, kazetu (14 500), písemné. P. Vintrík, 691 63 V. Němcíce 440.

**VKV díl TESLA 323A** (100), vln. př. Kankán (80), diktátor D8 s přísl. (300), kan. vol. a vn. tr. Lilie (à 80), osaz. desky: tv. Camping MF díl (200), mgf. TK140 (200), Uran (150), 6 ks. mA Uran (à 35), vše nové nepoužité. Tel. klíč (100), sluch 4 kQ (120), měř. př. Thermometr (300), tyr. reg. otáček vrtáčky (350). J. Gazda, 341 81 Hartmanice 24.

**Hi-fi tuner** 3606A, VKV 66 až 104 MHz, KV 6 až 22 MHz, SV, DV, intenzita a naladění signálu s LED, 1 rok (390). I. Piš, Polomská 1, 282 01 Český Brod.

**Gramo-Technics SL B2** (4500), zes. + gramo NZC421 (3900), magnetofon Akai DS4000MK II (8000). V. Minařík, Ružová dolina 14, 821 08 Bratislava.

**AY-3-8500** (350). J. Macák, Kaukazská 36, 951 12 Nitra 8.

**Mono 50** (1200), Echolana 2 (1500), nf milivoltmetr 1 MHz (1500), nf generátor 1 MHz (1000), Crossover 2 x 3 band (1000), Fender Twin Reverb (25 000). Ing. Z. Zmrzlík, Truhlářská 264, 503 41 Hradec Králové.

**Calcumat LC-4000**, vzdálený displej, (500). V. Kaňurek, 696 74 Velká nad Veličkou 471.

**Časové relé RTs-61**, 0,3 s až 60 hod; včetně objimky, nové (1500). Ladislav Karel, 582 32 Lipnice nad Sázavou 84.

**Sharp PC-1211**, mag. interface a tiskárnu (11 400). Vyměním 2114, EPROM 4Kx8 a 41pól. zlacené spojky

za IO pro mikropočítač. J. Kopecký, Okružní 201, 796 01 Prostějov.

Hi-fi tuner 816A (4500). J. Karásek, Anenská 639, 738 02 Frýdek-Místek.

Nepoužitý mf generátor 12 XGO36 (3000), osciloskop T565 (800). Koupím tranzistory BFR14A-B, S3030 FET. V. Šofka, 262 51 Dublovice 110.

Na součástky barevnou televizi Elektronik 430, nejde červená barva a vypíná zdroj (2000). J. Bretoňský, Na jezírku 622, 460 06 Liberec 6.

Mgl. hlavu Sony RF 140-2902 (400) a BFR91 (90). P. Ludvigh, Szántóva 26, 841 03 Bratislava.

Cas. relé RTs-61, 0,3 s až 60 hod., nové (1500), elektronický regulátor teploty – 0–100 °C, s pln. regulaciou, (1200), digitálnu, rytmicku farebnú hudbu 4x 600 W/220 V (800), stroboskop pre nástav. štvordobých motorov (850). I. Vanko, 972 23 Dolné Vestenice 364/B-4.

Kvalitný ant. zosilňovač so 3 vstupmi (I. a II., III., IV., V.), 2x BFR91 (500), ant. zosilňovač TESA s 2x BFY90 24. k. (300). J. Pramuka, Vajanského 20, 921 01 Piešťany.

Barev. TV hry Binatone (2000), kaz. magn. Panasonic RQ-2739 v záruce (1850), magn. přenosu VM2101 (300). M. Svoboda, Netolická 3/1144, 370 05 České Budějovice.

Amat. zes. 2x 30 W/4 Ω (1600), 2 ks reprobeden 38 W/8 Ω (à 700). J. Obdržálek, Leninova 72/II., 566 01 Vyš. Myto, tel. 218 38.

Přístroj DU 10 – nepoužívaný (1000). J. Ruisl, Sever 5/33, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Zbytek rádio dílny – tráta, médiďla apod. (1500). Pouze písemně. Marta Symonová, Sládkovičova 1238, 142 00 Praha 4.

Sony TC-K81 tape deck, 3 hlavy, 2 motory 20 až 20 000 Hz, kalibr. tón. generátory 400 Hz a 8 kHz dual. capstan (16 000). M. Večeřa, Kosmonautů 9, 772 00 Olomouc.

Tl 59, štítky, napájení, návod, nevyužitý (8500). P. Chrastina, Švermová 676, 362 21 Nejdek.

Tranz. BFR90 (100), BFR91 (90), Philips. J. Schwarz, Adámiho 1289, 955 01 Topoľčany.

Gramo JVC L-A21 (4000), přijímač JVC R-S11L (8000), sovětský přenosný BTV Elektronika C-430 (3700). M. Volšička, Osvobození 51, 772 00 Olomouc.

Příručka Sinclair ZX81 Basic v češtine (180). V. Klíma, Mánesova 80, 320 15 Plzeň.

4 ks basové repro RFT Ø 39 cm 100/50 W, 4 Ω, (à 1700), 8 ks výškové repro RFT elipsy 15/8 W, 8 Ω, (à 80), zos. s boxami Vermona 1000 H (7900). Ing. P. Knapo, Majorova 12, 949 01 Nitra, tel. 228 68.

Hi-fi mg. B113, 100% stav (3500) a mg. B 70 (600). S. Krcho, Fraňa Krála 26, 955 01 Topoľčany.

Nové repr. ART901 3 ks + náhradní cívky (a 900), odposlech. boxy (2x 1000), kopii bas. boxu Fender Bassman (1800), zosilovač Music 70 (1500). J. Dráb, Tř. úderníků 3792, 760 00 Gottwaldov.

Reproduktorové soustavy Videoton D402 E málo používané, 2 ks (3500). J. Sklenář, 751 12 Pavlovice 124.

BTW – jap. NEC, CCIR, D/K, Ka B/G, Pal/Secam, úhlopříčka 37 cm, v záruce (14 000). Vladimír Marek, Jana Želivského 1011, 580 01 Havlíčkův Brod.

Zes. 2x 20 W Hi-fi, zapoj. Tranzistort, černý, kov. konstr., 380 × 70 × 250 (1850), 2 ks reprobedeny ARS938 – 8 Ω, 30 l, 15/50 W, ofech (1600), vše perf. stav. K. Malec, Komenského 73, 323 16 Plzeň. —

TI99/4A-16bitový mikropočítač vy Texas Instruments, 26 K ROM 16 K RAM, TI-Basic, 16 barev, vysokozor. grafika 192 × 256, 3 tón. generátory + šum, modulátor UHF-PAL, dálk. ovládače, výst. na 2 mgf., modul kosm. hry, mnoho softwaru, hry, časopisy, vše (22 000). J. Prášek, Škrupova 49, 615 00 Brno.

Reproboxy 4 Ω, 30 W sin, dvoupásm. 10 l (a 400), čas. relé 0,6 s až 60 hod., 220 V, nové (700), koupím ARV3604, 2 ks, Sextet 637-A i bez repro, AR-A 3/84. M. Pospíchal, Sklené n. Osl. 56, 594 61 Bory.

CE151 Memory modul (4 K), pro Sharp 1500 (1500). Ing. Jiří Jan, Žižkova 68, 616 00 Brno.

Komplet součástky na zosilovač 2x 20 W s indikátorem výstupu 2x po 5 LED (červené barvy) + kontrol. LED zapnutí (žlutá). Zosilovač obsahuje dva IO. MDA2020 (550) v ceně jsou i knofily (kopie Unitra) a chladič na IO: Z. Pirkl, Kociánova 1184, 562 01 Ústí nad Orlicí.

## Koupíme

AR-A celý ročník 1979;  
9/82; 1, 2, 4/83;  
AR-B 1, 2/82

## Okrésná řudová hvezdáreň, p. p. 218, 979 80 Rimavská Sobota

Novú obrazovku do BTVP Elektronika C430 (1500). M. Kodaj, Révová 18, 811 02 Bratislava.

Zešľovač 2x 60 W, korekcie, DNL, ekvalizér 10 pásem (3000), reproboxy 25-16 000, zahr. basy, 80 l, 60 W (2000), bar. televízor Elektronika C401, vadny vr. násobič (2500), anténny rotátor – asynchronní motor, automatika (2000), barevnou hudbu, svetelný had – elektroniku (500). Koupím nebo vymením tuner Technics S4T digi. Z. Kosík, Mládežnická 397, 280 00 Kolín III.

Cassette deck JVC KD-D2 (5500), TI 57 (1500). V. Prexta, A. Pridavku 24, 080 01 Prešov, tel. 416 37. Mikropočítač Spectrum 16 K, osmibarevný se zvukem, příslušenství + český manuál (12 500). Jen písemně. Jan Vančura, Vrbenského 1092/2, 436 01 Litvínov.

Spíškový cassette deck Alwa AD-F 990 jen pro náročné, AY-3-8610, BFR91, BF900 (500, 110, 90). L. Brejcha, Dvořáková 715, 666 00 Tišnov. BFR91 (140). Ing. V. Kóňa, Kremská 7/1, 949 01 Nitra.

Koaxiálny kabel 50 Ω, 75 Ω, asi 80 % MOC. L. Duba, Rybnicná 61, 831 07 Bratislava.

FTV prenosný C430 ako nový (4000), stroboskop (1000), čítač do 95 MHz (3500). I. Macejko, Dubská cesta 1034, 024 01 Kys. Nové Mesto.

ZX81 (6500), pamět 16 K pro ZX81 (2500), 3205, 3212, 3214, 3216, 74188 (30, 25, 50, 25), Cstvý + keram. R, IO, tranz., seznam zašlu. J. Roháčková, Keštělnici 6, 400 04 Trnava.

Tuner ST 100 (2500), zos. TW 140 S Hi-Fi 2x 50 W v záruke (3500), zos. 2x 4 W (500), dig. hodiny s ZM1020 (1200), indig. na mgf. B116 (à 100), nové komplet orig. pl: spoje na tuner AR 77 (200), IO MASS62 (à 24), K155TM7 evk. SN7475N (à 17), MH7403, MAA550, MAA501, MAA723H, MA3005, KT713, (13, 8, 14, 12, 21, 14). I. Frašťák, Vajanského nábrežie 17, 811 02 Bratislava.

Farebnú hudbu (400). D. Pargáč, Dlhá 22/9, 935 21 Tisáce.

Amatérsky mix-pult 10 vstupov 4x 60 W (6500), 2 ks 3pásmové hi-fi repro 8 Ω/60 W (3500), farebnú hudbu 4x 70 W (1200), magnetofón B 90 (1000). L. Abrahám, Obrazovcov mieru 617/10, 019 01 Ilava.

Vstupní díl VKV řízený varikapsy s oběma normami a VKV dekoderem (200, 100). J. Smíd, II. pětiletky 125, 346 01 Horšovský Týn.

Výšk. horný EV 8 HD (9000), elect. výhýbku lad., kopie Forman sound, provoz stereo 3 pásmá lad., mono 5 pásem lad. (9000), reproboxy kopie JBL 4560, osaz. repro JBL E 140 (à 9500), reproboxy kopie Martin BB-200 osaz. repro EV 15B (à 9500), amatér. konc. zesi. 2x 250 W (à 9500), mix. pult ty H-H electr. 16 (50 000), kyt. apar. Marshall JMC 800, 50 W, (22 000). K. Beneš, Profitařistických bojovníků 625, 288 01 Čáslav, tel. 3941.

Špičkový hi-fi zostava, Soundcraftsmen 2x 250, 2x 375 Watt RMS 4 Ω (32 000), predzosilňovač Soundcraftsmen USA (15 000), mikrofón Neumann (5500), limitér BMC (4400). Ing. J. Remšík, 972 44 Kamenec pod Žámkem 439.

Dva páry krystalů 27,120–26,665 MHz (pár à 350), dva indikátory k tuneru ST100, nula na kraji (à 165), dva miniat. indikátory Ø 10 mm, 1 mA (à 50), hledáček el. vedení ve zdi, rozm. 130 × 76 × 28 mm (260), amatérské Dolby B stereo s korekciemi a indikátory k magnetofonu (1000), magnetofón B70 s vestavěným stereo snímacím zosilovačem a hlavou (2000), stereo magnetofón B113 (4400), měřidlo MP80, 150 µA, nula uprostřed, nové (220), magnetofón B46, přestavěný, jen jako stereo přehrávač (600), osmikálovou senzorovou převolbu (250), obrazovku B10S401, novou (1700), obrazovku 12QR50 (150). Ing. J. Zeman, Svitkov 670, 530 06 Pardubice.

Stereomagnetofón MK125 nefungující (450), osazenou desku Texan (300), stereo deck s A290D (200), číslo. stupnice AR 6/77 (600), mf zesi. AR 3/77 (300), BFR91, BF245, 2716, A255D (100, 30, 500, 40), kan. volič Laura (300), gener. funkcií AR B 3/82 (150), hi-fi ramienko G 601 + vložka (600, 150) motor SMR 300 (120). Koupím kazet. mgf s počítadlem, i poškozeným, vyměním programy pro TRS80, Video Genie. M. Štíkar, Dělostřelecká 47, 162 00 Praha 6, tel. 35 33 38.

Hi-fi přijímač SP814A (4400), reprobedne 1PF06871, 50 l, 3 pásmá, 25 W, (à 850) a zosilňovač 2x 40 W (2500). M. Michalec, Rybačkova 22, 851 01 Bratislava.

## KOUPĚ

Koupíme 3 ks Sharp PC-1211 přes bazar i jednotlivě pro potřeby kroužku kybernetiky. Místní dům pionýrů a mládeže 696 32-Ždánice

Mikropočítač ZX Spektrum s 16 až 48 kB paměti, stykový interface RS-232. Udejte popis a cenu. Ing. J. Soldán, AÚ ČSAV, 251 65 Ondřejov. ARA 4, 8, 9, 10, 11/1971, ARA 3, 6, 7/1972, ARA 7, 9/1973, ARA 5/1977, ARB 4/1976, ST3, 5, 6/1983, ST 10/1982. VN transformátor do televize minivizor TA675, cenu respektuji. Z. Halabica, gen. Hrušky 22, 709 00 Ostrava – Mar. Hory.

6K7, 25Z6, 25L6, 6J7, AZ11, UBL21, UCH21, UY1N, EM11, EFM11, FBL21, ECL86, ECH21, E445. M. Grohman, Kolárova 405, 783 53 Velká Bystřice u Olomouce.

Cuprexit, 2 ks filtrů SFE 10,7 MD. Cenu respektuji. D. Pargáč, Dlhá 22/9, 935 21 Tisáce.

Zesilovač JVC A-X1 nebo A-X3 uvedte cenu. K. Kocman, U Rybníka 10, 792 01 Bruntál.

ARA 1/1983, 2/1982, 10/1975, ARB 3/1984, 5/1981, 3/1979, 2/1976, prodám ARA 8, 12/1983, 9, 12/1982, 3, 7/1981, 9/1979, 6/1975, ARB 4/1983, 3/1981, popř. vyměním. Jan Velinský, Pod vrchem 2988, 276 01 Melník.

Gramofon SG40 apod. s kvalit. raménkem a zosilňovač TW 40 nebo pod., s možností kvazi – kvadro. Funkčně bezchybné. Jiří Neuman, Práčská 2589/77, 106 00 Praha 10.

Knihu – Baudyš: Čsl. přijímače do r. 1945. V. Mucha, Karlov 61, 284 01 Kutná Hora.

Stavebnici ICL7106, čítače, nf-vf gen, X-taly, TVP Minitesla, potenciometry, trimry, patice TO DIL, BNC konektor, přepínače, displej, chladicí CuL Ø 0,2–3, AT-3-8114 s X-talem 2,304 MHz, LED LP2000 nebo ekv., MP 40–120, SFE, SFV, SFD, OZ, T, R, C, Ty, CD, D, D-160 A, TCA730, 740, K176IE4A, BF, BFR, BFT. S. Čejka, 789 61 Bludov 235.

BFT66, BFY90, BFR90, 91, 3N140 a jiné. T. ant. zes. na II. prog. V. Štopl, A. Zápotockého 19, 789 01 Zábrdř.

Pár obč. radio stanic. J. Provazník, B. Němcové 21, 466 04 Jablonec n. Nisou.

Dvojice SFE 10,7 MD, tovární osciloskop a můstek RLC, IV 6, 555, 11C90, (SP8680). Jaroslav Babinec, Vítězného února 10, 682 01 Vyškov.

IO MM5314 popř. MM5312. Miroslav Spáčil, L. Svošovu 9, 909 01 Skalica.

**BFR80** apod. BFY, BFT, LQ410, 7447, 7490, 7404, 74500, 74S74, 74S10, 7475; a iné; ker. trimy TP110–112, TP011–012, potenc. TP160, TP280, 1K, 2K5, 5K, 10K N, drát. potenc. WN 69170 1K, 1K5, siet. trať 220/12–24 V, prepinače WK 533–39–41–36–52, mikrosp. WN 55900, X-tal 1–10 MHz, anténový predz. VKV, B10-S4 (401) + kryt, predám osciloskop podla AR 3/78 s obr. Telefunken (2800), Ivančík Ladislav, Partizánska 57, 949 01 Nitra-Klokočina.

**SFE 10,7 MHz**, 2 ks, súrne. Lubo Hanzlík, Gaštanová 7/31, 010 01 Žilina.

Osciloskop **N313** nebo podobný a generátor. L. Horáček, Zd. Nejedlého 20, 466 04 Jablonec n. Nisu.

TV hry s **AY-3-8610** nejméně 5 her. J. Kraus, Havířská 537, 280 00 Kolín IV., tel. 227 72 večer nebo 222 22 do zam.

Hledač kovových předmětů rezonanční výkonný nebo mikrohledáčku + plán, může být i samostatné, cenu respektuje. J. Dorháníč, 671 65 Březany 89.

Na mgl. Uher Royal se Luxe páskový dráhu z hlavami (nová, 4 stopy stereo) a prevodovou remenicku. M. Rizman ml., Jašková 278, 023 54 Turzovka.

Dobrou Lambdu 5, případně i jiný komunikační přijímač. Jiří Strejček, Spojovací 1315, 258 01 Vlašim.

Repro **ARZ 4604** 2 ks, ARV3604 2 ks, prod. 2 ks ARV168, nové (a 50). J. Caha, A. Dvořákova 14, 674 01 Třebíč.

**IO A277D** 2 ks, LED Ø 3, úplnou kopii (orig.) mgl. pásu pro nastavení: cívka, mgl. (jmen. úroveň sig. celostopé) Jen kvalitní. F. Chytrý, Synkova 20, 628 00 Brno.

LED čísla zel. sp. a výš. 8 až 13 mm, IO fády SN74LS – 10, 20, 37, 47, 74, 75, 90, 93, HIO – WSH913, WK006064, IC kontakty, toroidy NO2 Ø 4 až 10 mm, aripoty 500 Ω, 10 K, plast. stab., + 12 V, pouzdro log. sondy BK 121, servis. dokument k RX-Satellit 2400SL profesionál, IO fády CD. S. Dobrota, Olešní 9/600, 712 00 Ostrava-Muglinov.

**MM5313**, krytal 100 kHz, displej LED, LQ410, uvedte cenu. Pavel Knebl, 742 75 Bordovice 145.

**AY-3-8500**, AF379. J. Zvelebil, Raketová 2313, 272 01 Kladno 2.

RX Lambda, jen v dobrém stavu. Ing. Alois Adamus, Vrchlického 12, 736 01 Havířov-Bludovice.

Digitálny LCD – multimeter **U, I, R**. Stereo Walkman s VKV. J. Čížmář, Červenica 37, 082 56 Pečovská N. Ves.

Antenní rotátor, výsuvný antenní stožár, adapter pro příjem televizního signálu z družice + parabolickou anténu, přenosný CB televizor, světlovodný kabel, MC10131, BFW92, BFT65–67, BFX89, BF981, 3SK97, kvalitní antenní širokopásmový zesilovač. M. Kalous, U studionu 438, 561 64 Jablonec n. Orlici.

Repro **ARV3608**, nejr. nové. Nabídnete. J. Pavlik, Slatinská 3019, 142 00 Praha 4.

IO **AY-3-8710** + patice, 100 % stav, uvedte cenu. I. Matloň, Nábrežie 1786/45, 031 01 L. Mikuláš.

Adaptér pro příjem televizního signálu z družice + parabolická anténa. Uvedte cenu. B. Rousek, Žel. stan. Brno, 470 25 Zos. Česká Lipa – u nádraží.

Chvělku do přenosky Technics 270-C, 1 ks IO **AY-3-8500**, Lain-Milan, Kutnohorská 625, 280 02 Kolín IV.

IO **SO42P**, SFE 10,7 a pod., BF900–981, BF244–245. P. Čermák, 664 01 Bilovice nad Svitavou 586.

Reproboxy ARS 844, 4 Ω, 45 Hz až 18 kHz, 401 (a 750). A. Jureček, Gottwaldova 1136, 742 21 Kopřivnice.

ICL7107 nebo 7106 a LCD displej, NEÉ555; CD4011–4 ks, MA1458 – 4 ks, AY-3-8610 (8710), MM5316, SAA1058 P (1059), SAA1070, AY-3-8112 (8114). Uvedte cenu, spěchá. A. Graubner, R. Svobodové 47, 323 18 Plzeň, tel. 325 79.

4164, 2716, 2732, 8255, Z80-CTC-A, PIO-A. M. Kováčik, Amurská 7, 040 00 Košice.

Nepoškozenou viozku Shure M 75–6, nejlépe novou + náhr. hroty a čisticí raménko na gramof. desky. M. Plánka, U kaple 223, 756 06 Velké Karlovice.

## správná

pro dobrý příjem

# ANTÉNA

televizních  
a rozhlasových  
pořadů

### Antény pásmové

Typ:	Pásmo:	Kanál:	Počet prvků:	Rozsah v MHz:	Cena:
KL 302	I	2	3	58–66	220,-
KL 0501	I	1	5	48–57	295,-
KL 0502	I	2	5	58–66	275,-
KL 0504	II	4	5	84–92	250,-
KL 0505	II	5	5	92–100	248,-
GL 0509	III	8–9	5	190–208	110,-
GL 0511	III	10–12	5	206–230	110,-
GL 1407	III	6–9	14	147–206	285,-
GL 1411	III	8–12	14	198–230	280,-
GL 1508	III	6–7	15	174–190	285,-
GL 1024	IV	21–25	10	470–510	120,-
GL 1033	IV	31–35	10	550–590	120,-
GL 1038	IV–V	36–40	10	590–630	115,-
GL 2024	IV	21–25	20	470–510	275,-
GL 2028	IV	26–30	20	510–550	270,-
GL 2033	IV	31–35	20	550–590	260,-
GL 2038	IV–V	36–40	20	590–630	260,-
GL 2043	V	41–45	20	630–670	250,-
G-BL 090	CCIR	VKV	9	87,5–104	275,-

### Širokopásmové antény

– pro celé IV.–V. pásmo od 21. do 60. kanálu v rozsahu 470–790 MHz:

+ Spektrum KC 47 BL – 11 prvků, zisk 13 dB, cena 350 Kčs.

+ TVA Sítio – zisk 12 dB, cena 310 Kčs.

Na dobírku až do bytu Vám vybranou anténu zašleme.

### Zásilková služba TESLA ELTOS,

nám. Vítězného února 12, 688 19 Uherský Brod.

Objednejte korespondenční lístekem.

### VÝMĚNA

Cuprexit za IFK 120 nebo jinou výbojku. B. Břehovský, Palackého nám. 320, 373 72 Lišov.

### RŮZNÉ

Kdo poradí se stavbou nebo odprodá umičovač šumu vysokých kvalit na radiomagnetofon JVC RC-646 L/LB? Jan Jindřich, Komenského 351, 471 25 Jablonec v Podještědi.

Kdo zapůjčí nebo odprodá schéma na NL trojkombinaci Philips 22 RH 953. Václav Rampas, Otín 10, 348 15 Planá u Mariánských Lázní.

Kdo prodá nebo zhotoví stereofonní přijímač, pro místní i dálkový příjem, který byl uveřejněn v konstrukční příloze AR 83 + odřezky cuprexitu. Kvalita + cena. Milan Zerzán, 735 11 Orlová-město 1012.

Kdo sežene nebo prodá hi-fi věž Sony XO-7, nebo jiné zahr. hi-fi zařízení – věž. Rozumná cena. P. Diblík, Špindlerova 172, 562 01 Ústí nad Orlicí.